 


第3回 ハードウェア記述言語


～順序回路、ステートマシン～

中野 秀洋


レジスタ



クロック信号が立ち上がるときに
入力値を書き込み

 

8bitレジスタ

 

```
module reg8(clk, d, q);  
    input      clk;  
    input [7:0] d;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        q <= d;  
    end  
endmodule
```

posedge


信号の立ち上がり

negedge

信号の立ち下がり


clk が立ち上がったときのみ always 文が評価される
(それ以外の場合は q の値を保持)
q に d の値をセット

リセット付きレジスタ

 


クロック信号が立ち上がるときに

リセット信号が立ち下がっていればリセット
そうでなければ入力値を書き込み

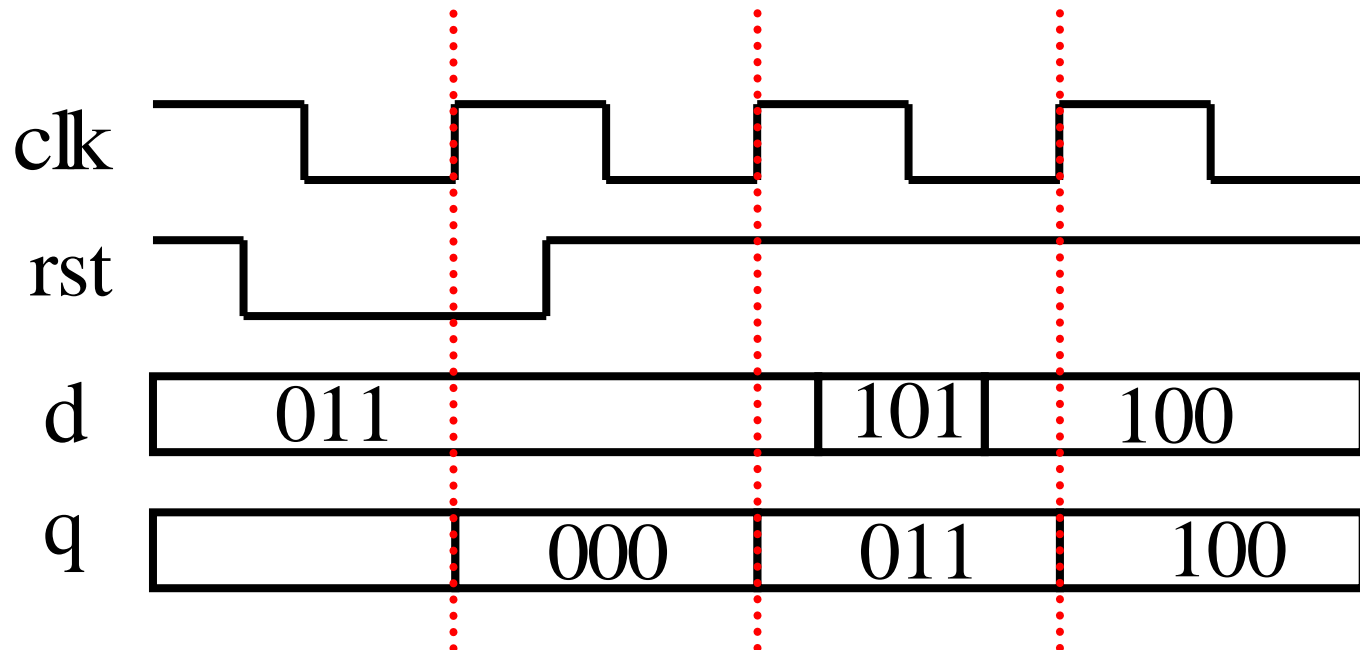

8bitリセット付きレジスタ

 

posedge
信号の立ち上がり

negedge
信号の立ち下がり


```
module reg8(clk, rst, d, q);  
    input      clk, rst;  
    input [7:0] d;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1'b0) begin  
            q <= 8'b00000000;  
        end else begin  
            q <= d;  
        end  
    end  
endmodule
```

**clk が立ち上がったときのみ always 文が評価される
(それ以外の場合は q の値を保持)**

rst が 0 なら q をリセット


そうでなければ q に d の値をセット

ロード付きレジスタ

 


クロック信号が立ち上がるときに

 リセット信号が立ち下がっていればリセット
ロード信号が立ち上がっていれば書き込み
そうでなければ値を保持



8bitロード付きレジスタ

 

```
module reg8(clk, rst, ld, d, q);  
    input      clk, rst, ld;  
    input  [7:0] d;  
    output [7:0] q;  
    reg  [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1'b0) begin  
            q <= 8'b00000000;  
        end else if(ld == 1'b1) begin  
            q <= d;  
        end  
    end  
end  
endmodule
```

elseの記述を省略
どの条件も偽のとき
値は保持される


**clk が立ち上がったときのみ always 文が評価される
(それ以外の場合は q の値を保持)**

rst が 0 なら q をリセット

ld が 1 なら q に d の値をセット



そうでなければ q の値を保持

カウンタ

 


q の値に **ci** の値を加算 (ci = 1ならインクリメント、ci = 0なら値を保持)

q の値が 0 に戻るとき **co** = 1 を出力

  

8bitカウンタ

 


```
module cnt8(  
    clk, rst, ci, co, q);  
  
    input        clk, rst;  
    input        ci;  
    output       co;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1'b0) begin  
            q <= 8'b00000000;  
        end else begin  
            q <= q + ci;  
        end  
    end  
    assign co = &{q, ci};  
endmodule
```

リダクション演算
全ビットの論理積

rst = 0 のとき q = 0 にリセット
そうでなければ q + ci をセット


ci = 1 ならインクリメント、ci = 0 なら値を保持
q = 11111111, ci = 1 のとき co = 1 を出力

ロード付きカウンタ

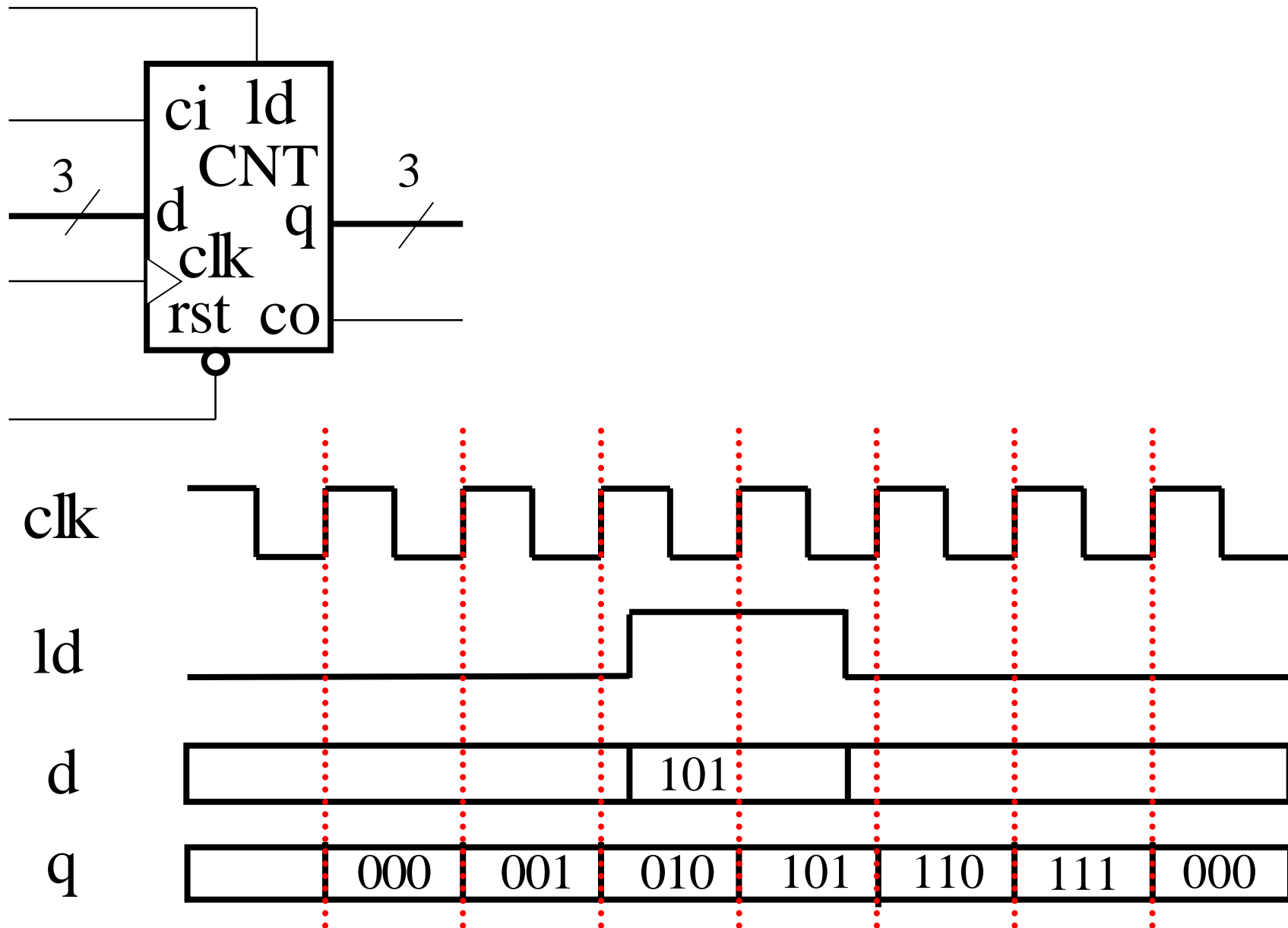


ld=1 なら d の値を q にセット

8bitロード付きカウンタ

 

```
module cnt8(  
    clk, rst, ld, d, ci, co, q);  
  
    input      clk, rst, ld;  
    input [7:0] d;  
    input      ci;  
    output     co;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1'b0) begin  
            q <= 8'b00000000;  
        end else if(ld == 1'b1) begin  
            q <= d;  
        end else begin  
            q <= q + ci;  
        end  
    end  
    assign co = &{q, ci};  
endmodule
```

レジスタとカウンタ(別の記法)

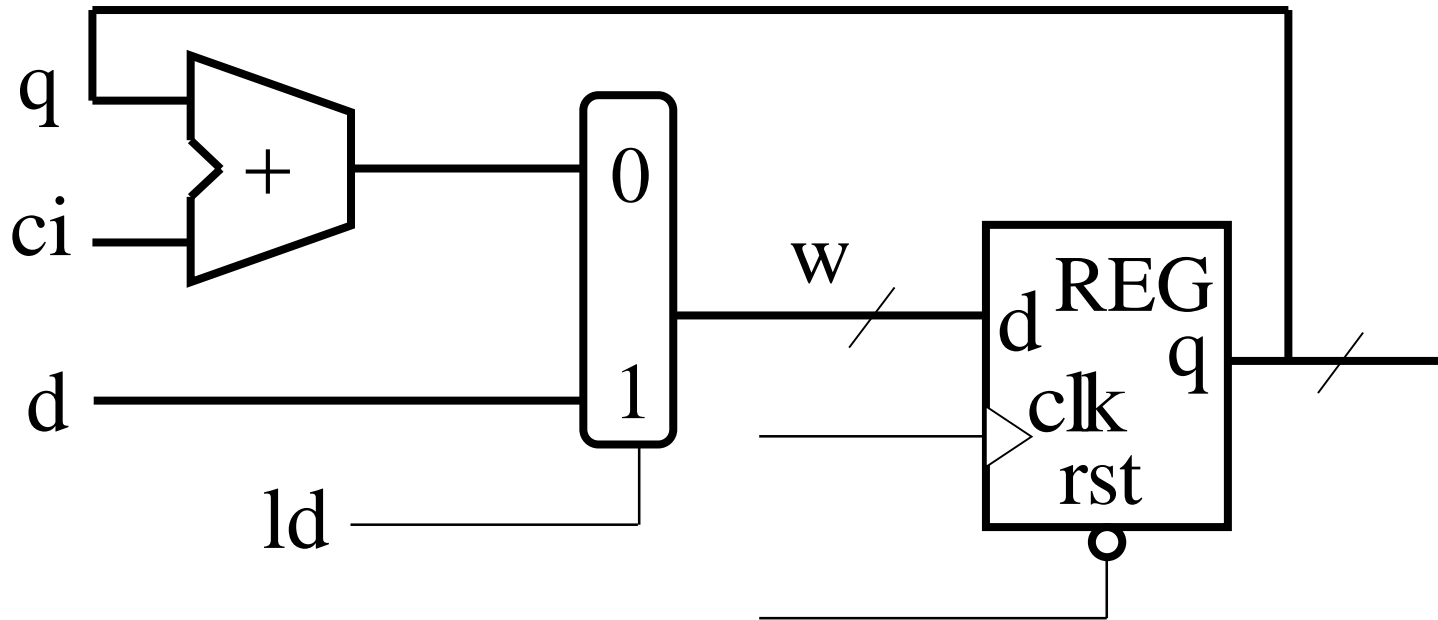

```
/* (リセット付き)レジスタ */  
assign w = d;  
/* ロード付きレジスタ */  
assign w = (ld == 1'b1) ? d : q;  
/* カウンタ */  
assign w = q + ci;  
/* ロード付きカウンタ */  
assign w = (ld == 1'b1) ? d : q + ci;
```

```
assign w = ...;
```

```
always@(posedge clk) begin  
    if(rst == 1'b0) begin  
        q <= 8'b00000000;  
    end else begin  
        q <= w;  
    end  
end
```

10進カウンタ

```
module cnt10(  
    clk, rst, ci, co, q);
```

```
    input          clk, rst;  
    input          ci;  
    output         co;  
    output [3:0]   q;  
    reg [3:0]      q;
```

0から9までカウント

0, 1, 2, ... , 8, 9, 0, 1, 2, ...

```
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1'b0) begin  
            q <= 4'b0000;  
        end else if(co == 1'b1) begin  
            q <= 4'b0000;  
        end else begin  
            q <= q + ci;  
        end  
    end  
end
```

1001(9)の次を0000(0)とするための条件

9からカウンタ値が増えるときcoは1

```
    assign co = (q == 4'b1001 && ci == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;  
endmodule
```

6進カウンタ

```
module cnt6(  
    clk, rst, ci, co, q);
```

```
    input          clk, rst;  
    input          ci;  
    output         co;  
    output [2:0]   q;  
    reg [2:0]      q;
```

0から5までカウント

0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, ...

```
    always@(posedge clk) begin  
        if(rst == 1'b0) begin  
            q <= 3'b000;  
        end else if(co == 1'b1) begin  
            q <= 3'b000;  
        end else begin  
            q <= q + ci;  
        end  
    end  
end
```

101(5)の次を000(0)とするための条件

5からカウンタ値が増えるときcoは1

```
    assign co = (q == 3'b101 && ci == 1'b1) ? 1'b1 : 1'b0;  
endmodule
```

60進カウンタ

```
module cnt60(  
    clk, rst, ci, co, q);  
  
    input          clk, rst;  
    input          ci;  
    output         co;  
    output [6:0]   q;  
    wire           w0;  
  
    cnt10 c0(.clk(clk), .rst(rst), .ci(ci), .co(w0), .q(q[3:0]));  
    cnt6  c1(.clk(clk), .rst(rst), .ci(w0), .co(co), .q(q[6:4]));  
endmodule
```

1の位: 10進, 4bit
10の位: 6進, 3bit

0から59までカウント

0, 1, 2, ... , 58, 59, 0, 1, 2, ...

1の位のcoを10の位のciへ

この回路を時計の「分」の60進カウンタとして考えると・・・
ci は「秒」の60進カウンタからの入力
co は「時間」の24進カウンタへの出力


クロック信号の記述方法

テストベンチに以下を記述する

```
initial begin
    clk = 1'b0;
    forever #10 clk = ~clk;
end
```

clk の初期値は0


繰り返し実行：時刻10経過したらclkを反転

 

組合せ回路と順序回路

組合せ回路

入力が変わると出力は必ず変化

 


```
always@( a or b ) begin  
    x <= ...;  
end
```

現在の入力のみによって出力が決まる

順序回路

aが変化したときのみ出力は変化
(それ以外のときは出力は保持)

 

```
always@( a ) begin  
    x <= ...;  
end
```

現在の入力と(記憶していた)過去の出力
によって出力が決まる

aが立ち上がったときのみ出力は変化
(それ以外のときは出力は保持)

```
always@( posedge a ) begin  
    x <= ...;  
end
```

組合せ回路を記述する際の注意

```
always@(a or b or c) begin
    case( c )
        2'b00: y <= a & b;
        2'b01: y <= a | b;
        2'b10: y <= a ^ b;
    endcase
end
```

c=11の条件が無い
→ yの値を保持する回路が合成

```
always@(a or b or c) begin
    case( c )
        2'b00: y <= a & b;
        2'b01: y <= a | b;
        2'b10: y <= a ^ b;
        default: y <= 8'bxxxxxxxx;
    endcase
end
```

default文の記述で回避可能

if-else文で組合せ回路を記述するときも同様の注意が必要

2種類の代入文

・ノンブロッキング代入

- 全ての式の右辺を先に評価して左辺に代入
- 以下の例では a と b の値が入れかわる

```
always@(posedge clk) begin
    a <= b;
    b <= a;
end
```

式の記述の順序が
変わっても結果は同じ

・ブロッキング代入


- 上の式を評価してから下の式を評価
- 以下の例では a と b の値は入れかわらない

```
always@(posedge clk) begin
    a = b;
    b = a;
end
```

式の記述の順序が
変わると結果は異なる

ステートマシン

- 制御回路などを実現する際に使用

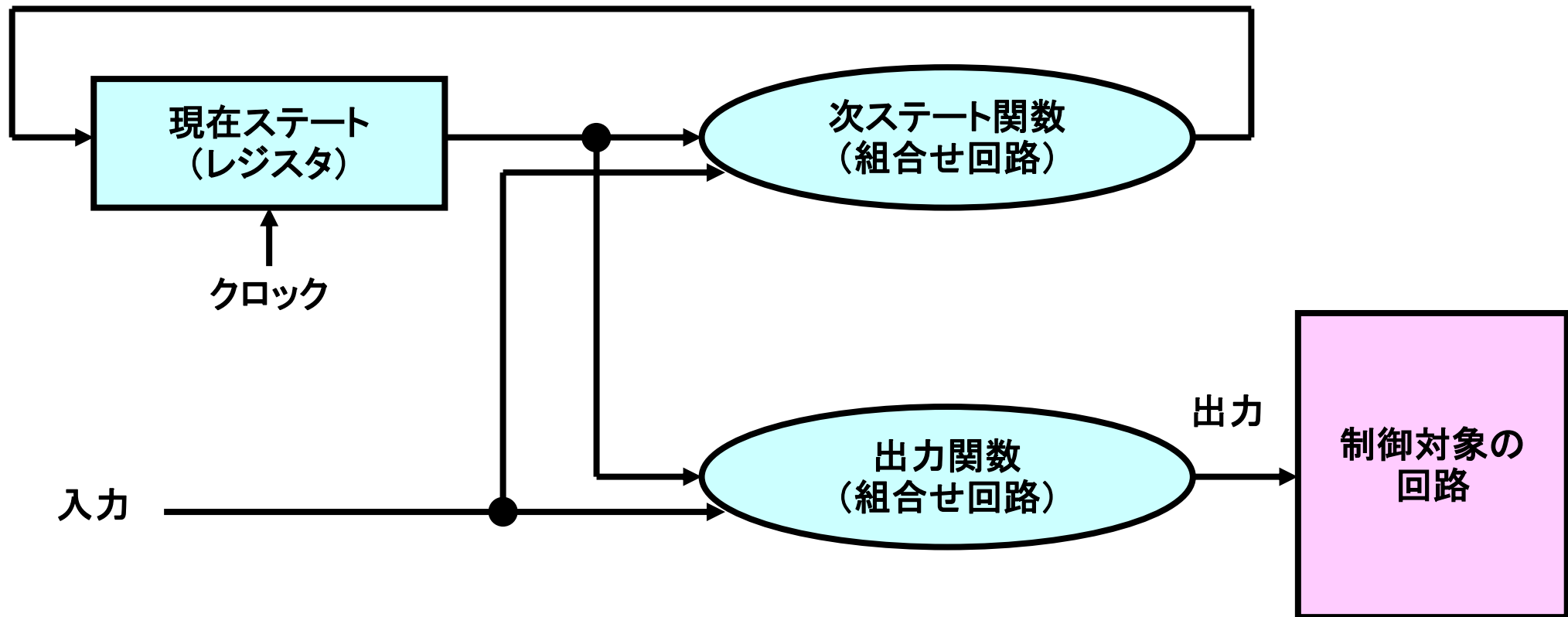


- 入力 + 現在ステート → 次ステート決定
- 入力 + 現在ステート → 出力決定

例) 信号機

南北通行

東西車

 

入力:

南北車


東西車

ステート:

南北通行

東西通行

東西通行

 

出力:

南北青

南北赤


東西青

東西赤


南北車

出力関数

現在ステート	出力			
	南北青	南北赤	東西青	東西赤
南北通行	1	0	0	1
東西通行	0	1	1	0

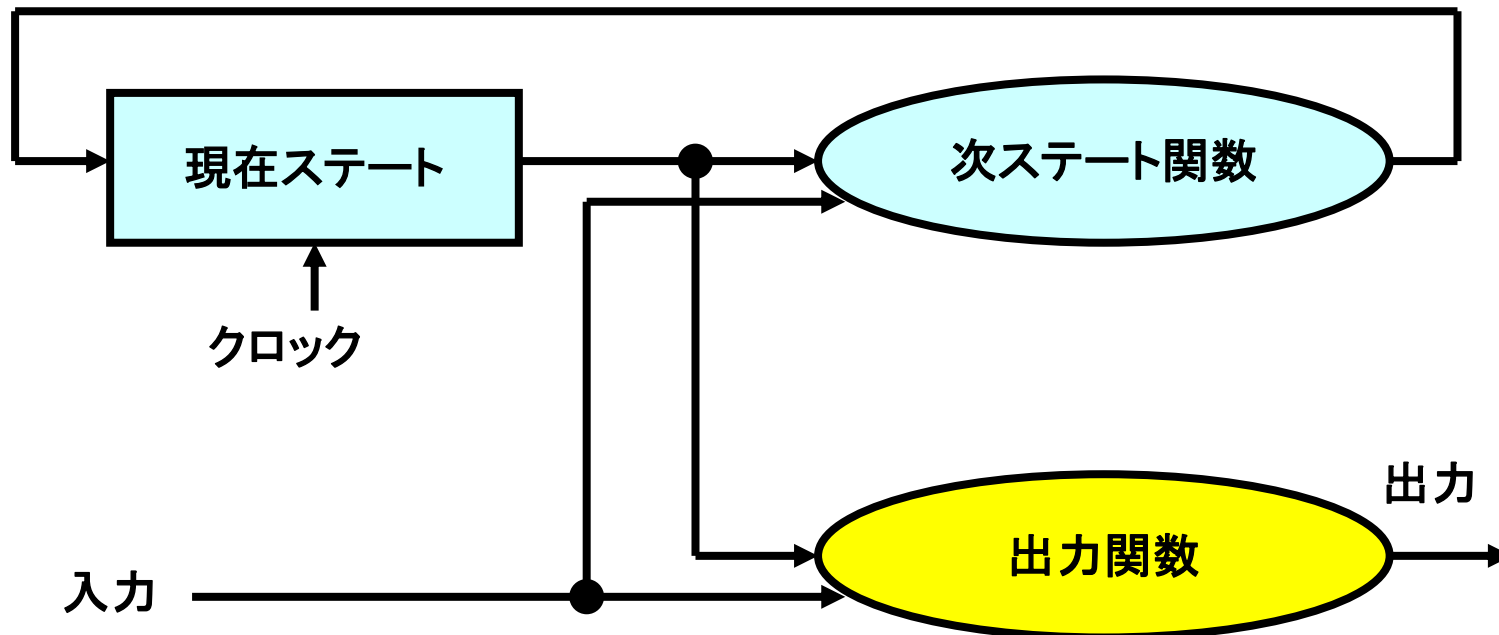


東西のみに車有り ⇒ 東西を通行できるようにする

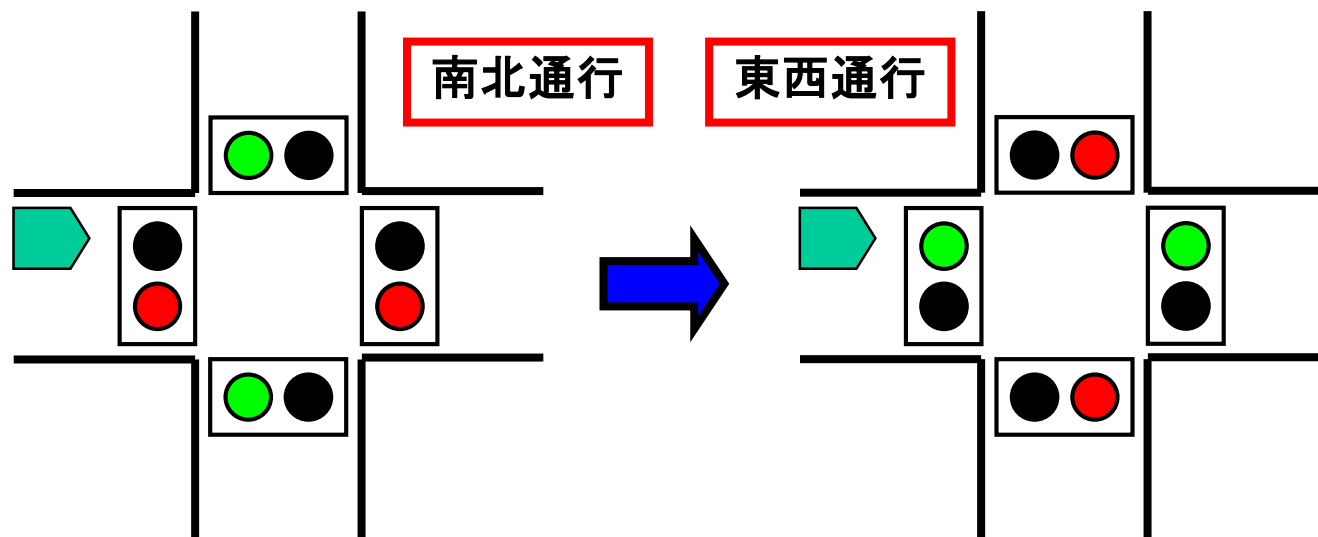

入力: 東西車=1
南北車=0

現在ステート:
南北通行

次ステート:
東西通行

 


入力: 東西車=0
南北車=1

現在ステート:
南北通行

次ステート:
南北通行

南北のみに車有り ⇒ 南北を通行できるようにする


両方に車有り ⇒ 交互に通行できるようにする

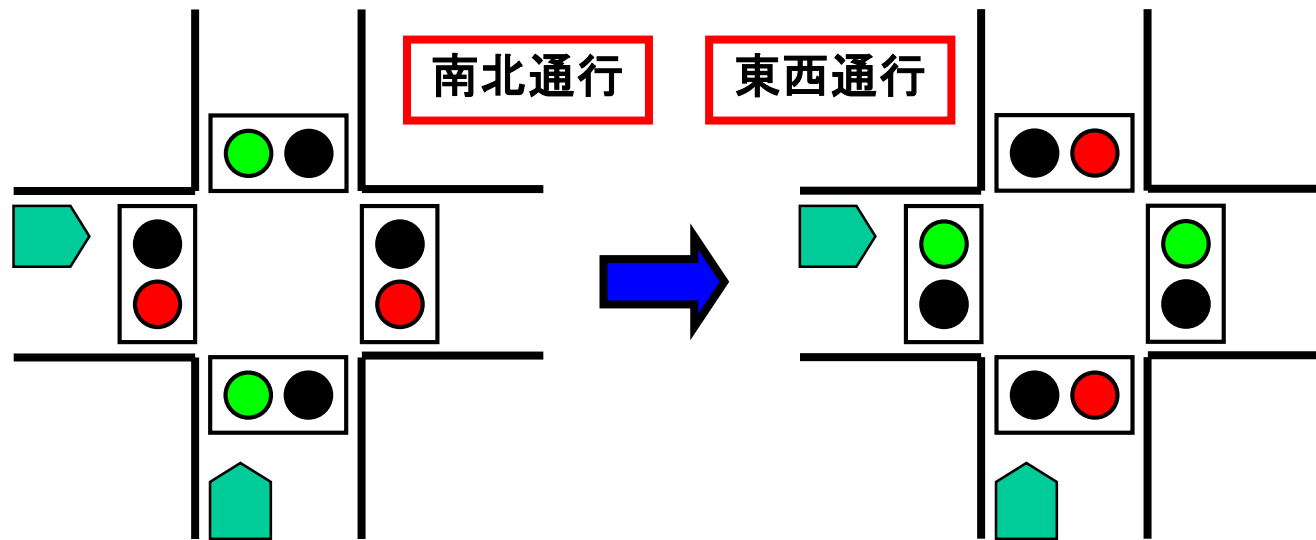

入力: 東西車=1
南北車=1

現在ステート:
南北通行

次ステート:
東西通行

 

入力: 東西車=0
南北車=0


現在ステート:
南北通行

次ステート:
南北通行

どちらからも車無し ⇒ そのまま

次ステート関数

現在ステート	入力		次ステート
	南北車	東西車	
南北通行	0	0	南北通行
南北通行	0	1	東西通行
南北通行	1	0	南北通行
南北通行	1	1	東西通行
東西通行	0	0	東西通行
東西通行	0	1	東西通行
東西通行	1	0	南北通行
東西通行	1	1	南北通行

 


状態遷移図

状態(ステート) ... 円で表現




状態遷移 ... 矢印で表現

入力 ... 状態遷移の矢印に記述

出力 ... 状態の円の中に記述

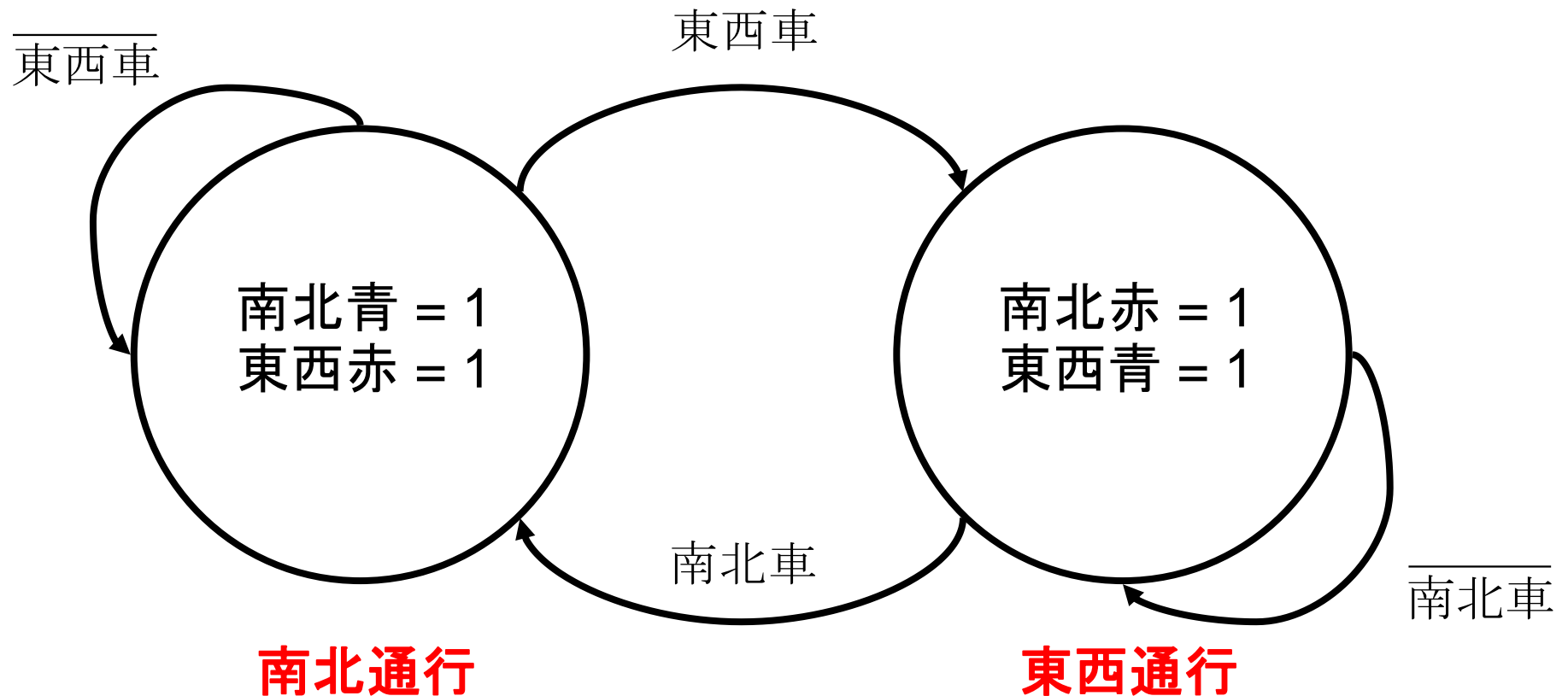

課題(1) 早押しスイッチの設計

   

sw1を押す → led1点灯

sw2を押す → led2点灯

早く押した方のみ点灯

その後に何を押しても変化しない
(点灯したまま)

sw1とsw2の同時押し → 変化しない
(消灯したまま)

sw3押す → 初期状態に戻る(消灯する)

入力:	sw1	出力:	led1
	sw2		led2
	sw3		

ステート: IDLE (消灯、初期状態)
ACT1 (led1点灯)
ACT2 (led2点灯)

早押しスイッチの状態遷移図

入力: sw1

sw2

sw3


状態: IDLE

ACT1


ACT2

出力: led1


led2

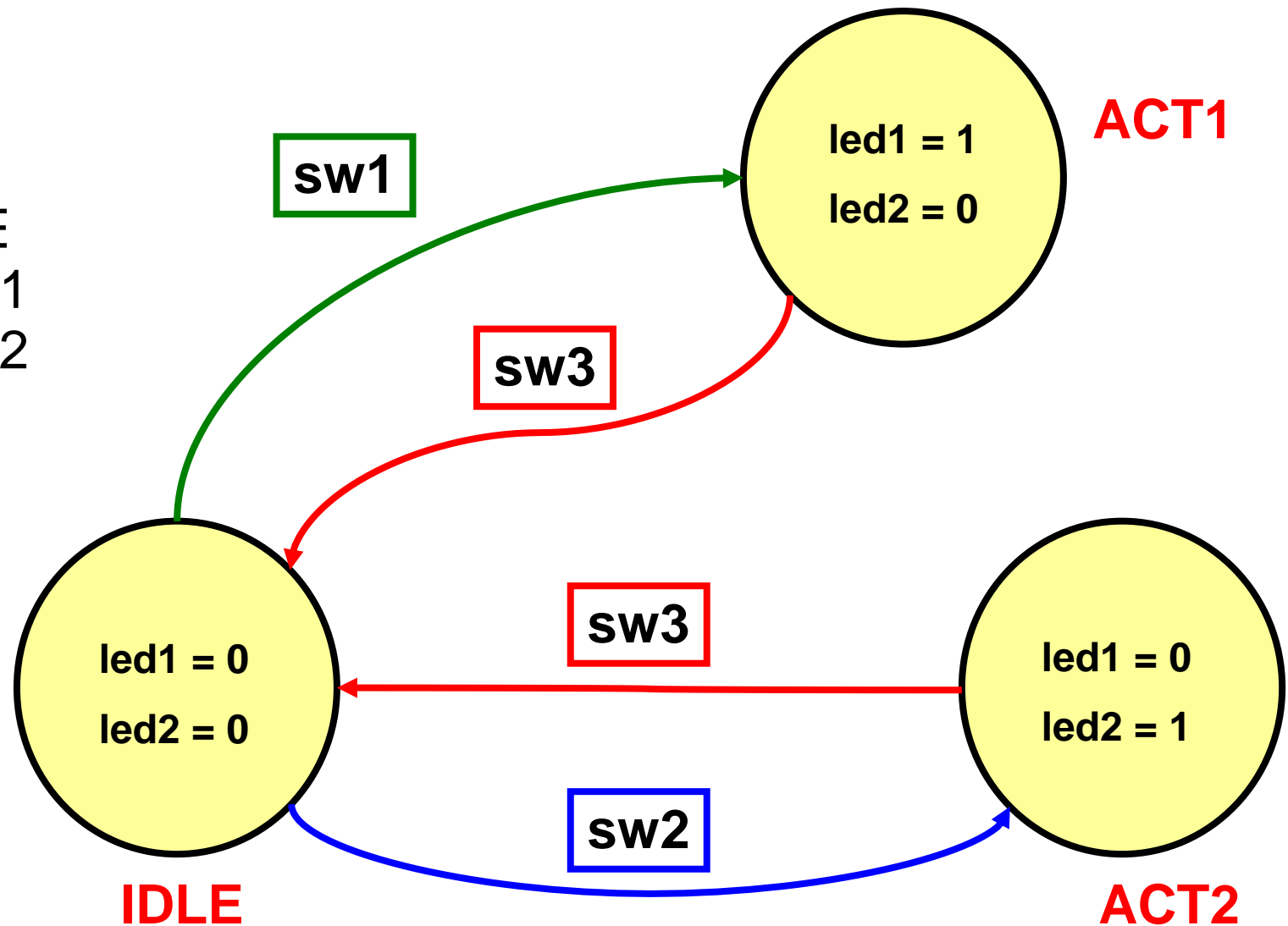


図に書いていない入力のパターンのとき状態は変化しない

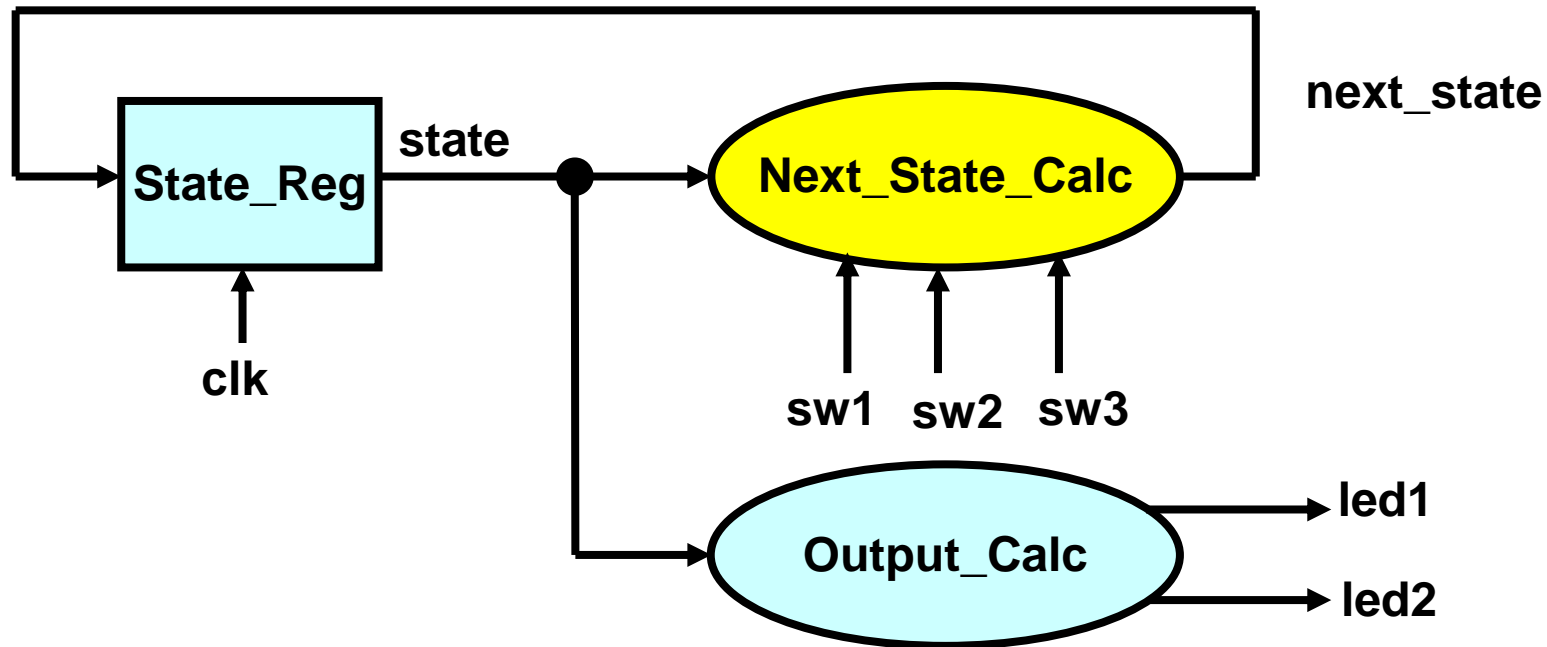
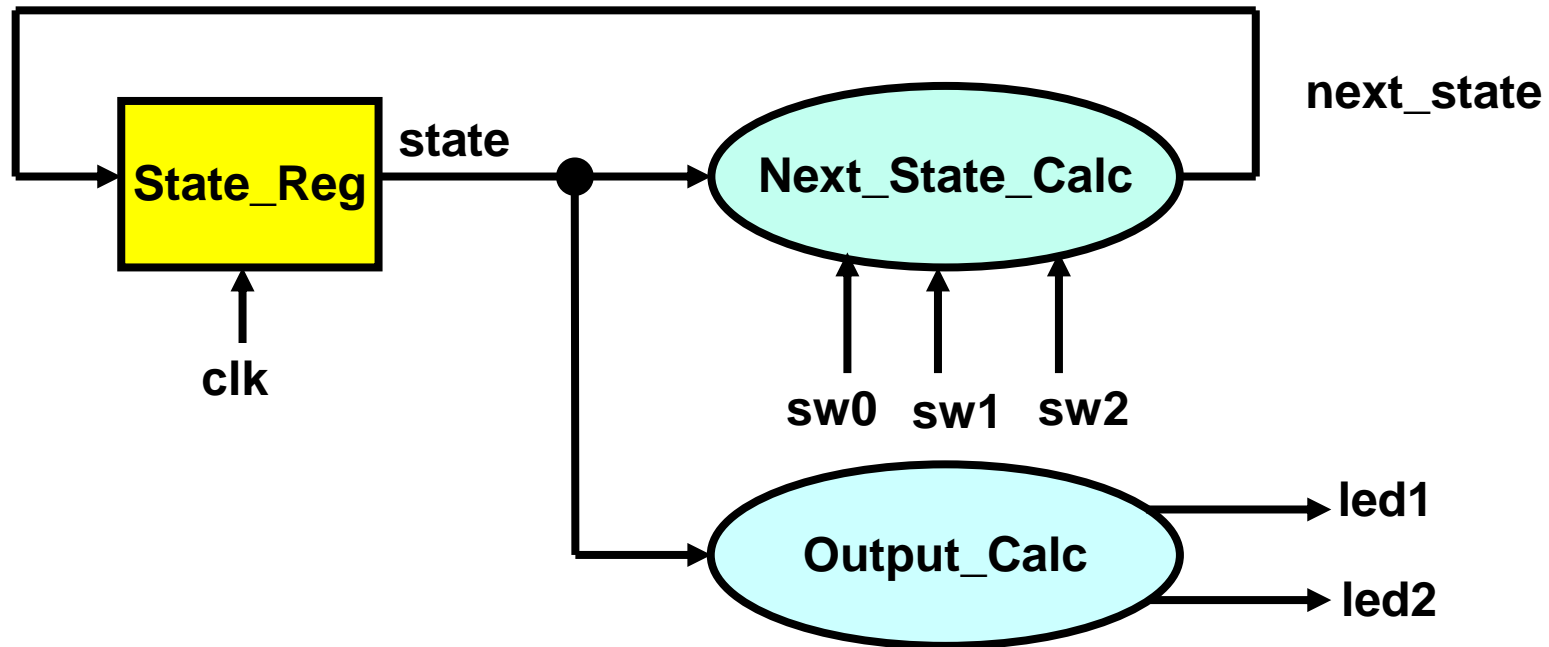
```
always@ ( sw1 or sw2 or sw3 or state ) begin
    case ( state )
        `IDLE : begin
            if(sw1 == 1'b1 && sw2 == 1'b1)
                next_state <= `IDLE;
            ...
        end
        ...
    endcase
end
```




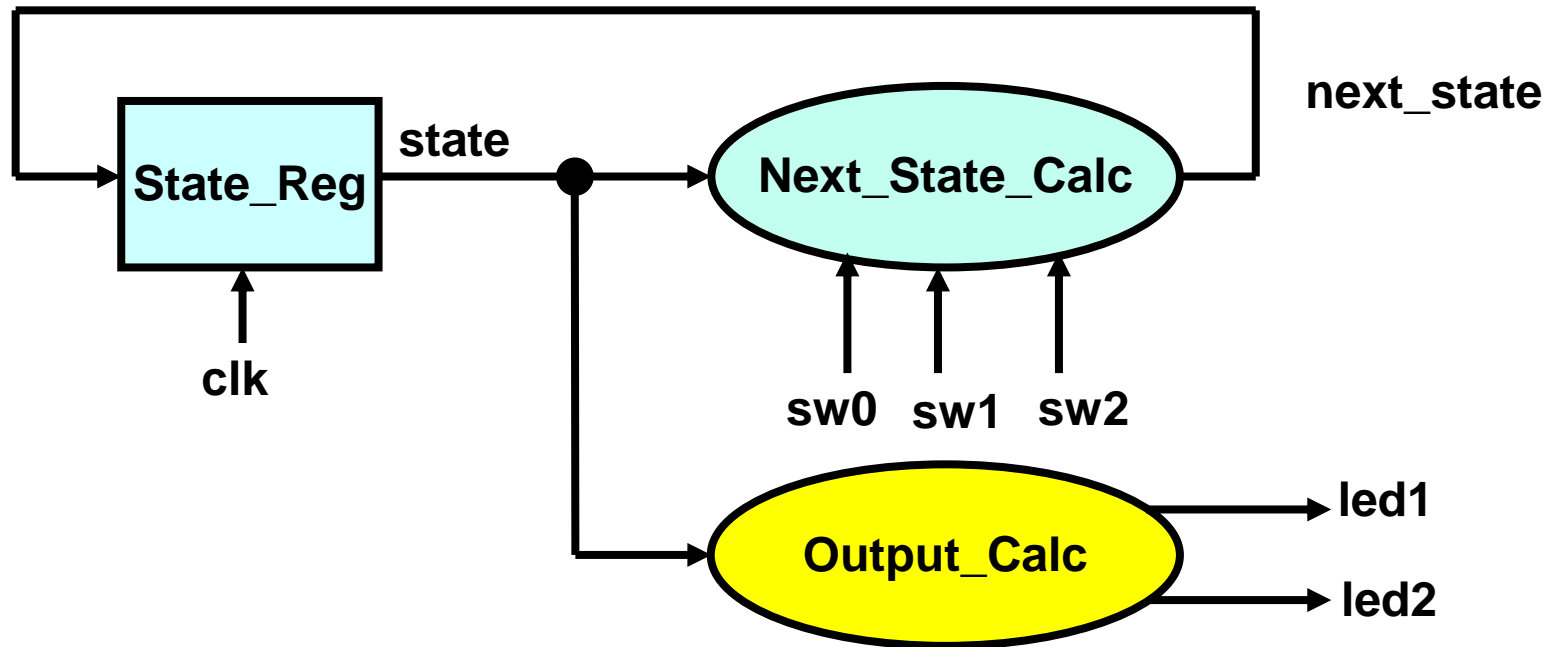
```
always@ ( posedge clk ) begin
    state <= next_state;
end
```




```
always@ ( state ) begin
    case ( state )
        `IDLE : begin
            led1 <= 1'b0;
            led2 <= 1'b0;
        end
        ...
    end
    ...
endcase
end
```


課題(2)ストップウォッチの設計

  

 STOP: 表示は動作、カウンタは停止 **LAP:** 表示は停止、カウンタは動作




IDLE: 値をリセットして
表示もカウンタも停止

 


COUNT: 表示もカウンタも動作

ストップウォッチの状態遷移図

 


※ 同時押しの場合はどれを優先にしてもよい

ストップウォッチの回路図

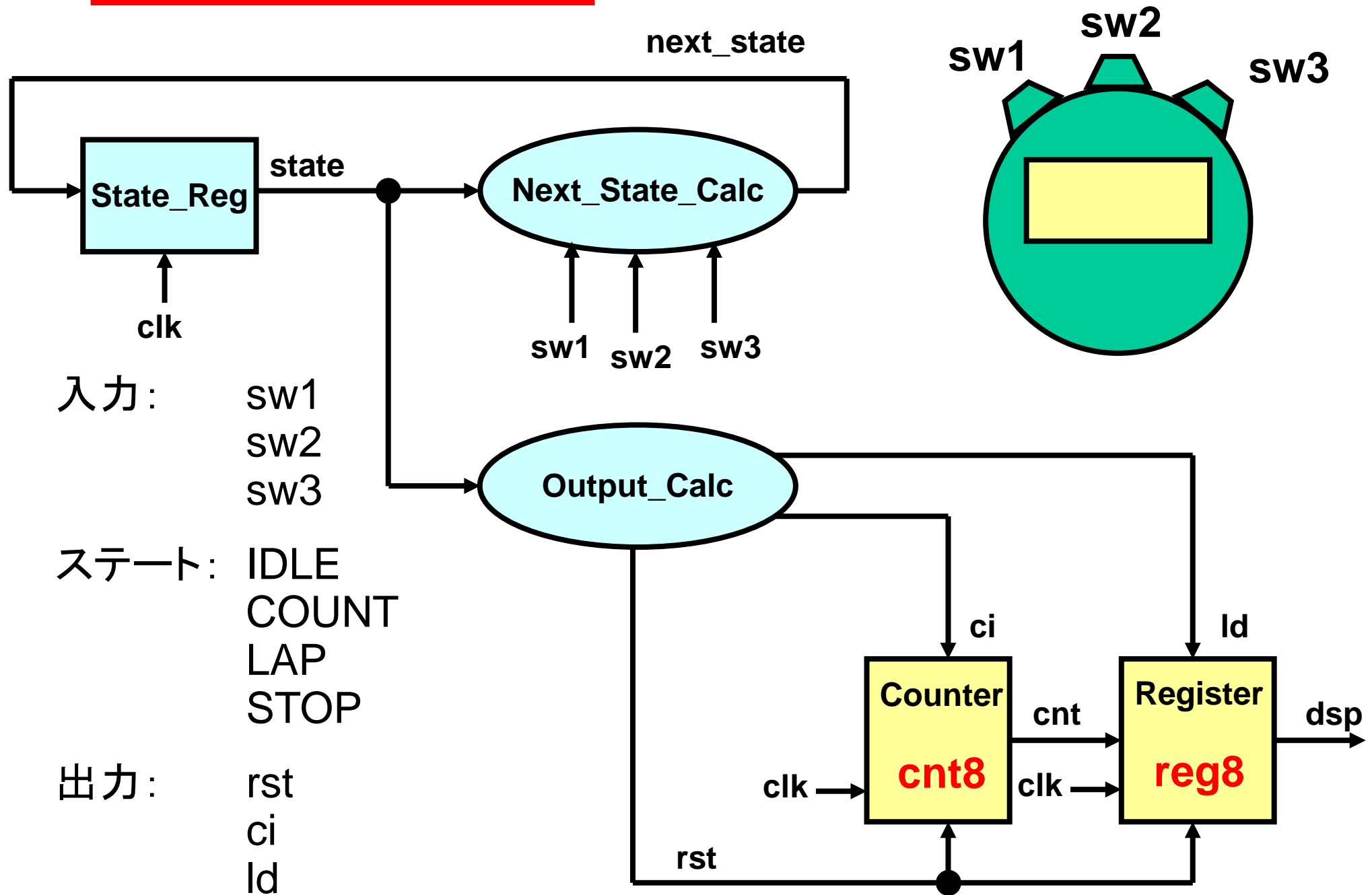


出力関数(各自で考えよ)

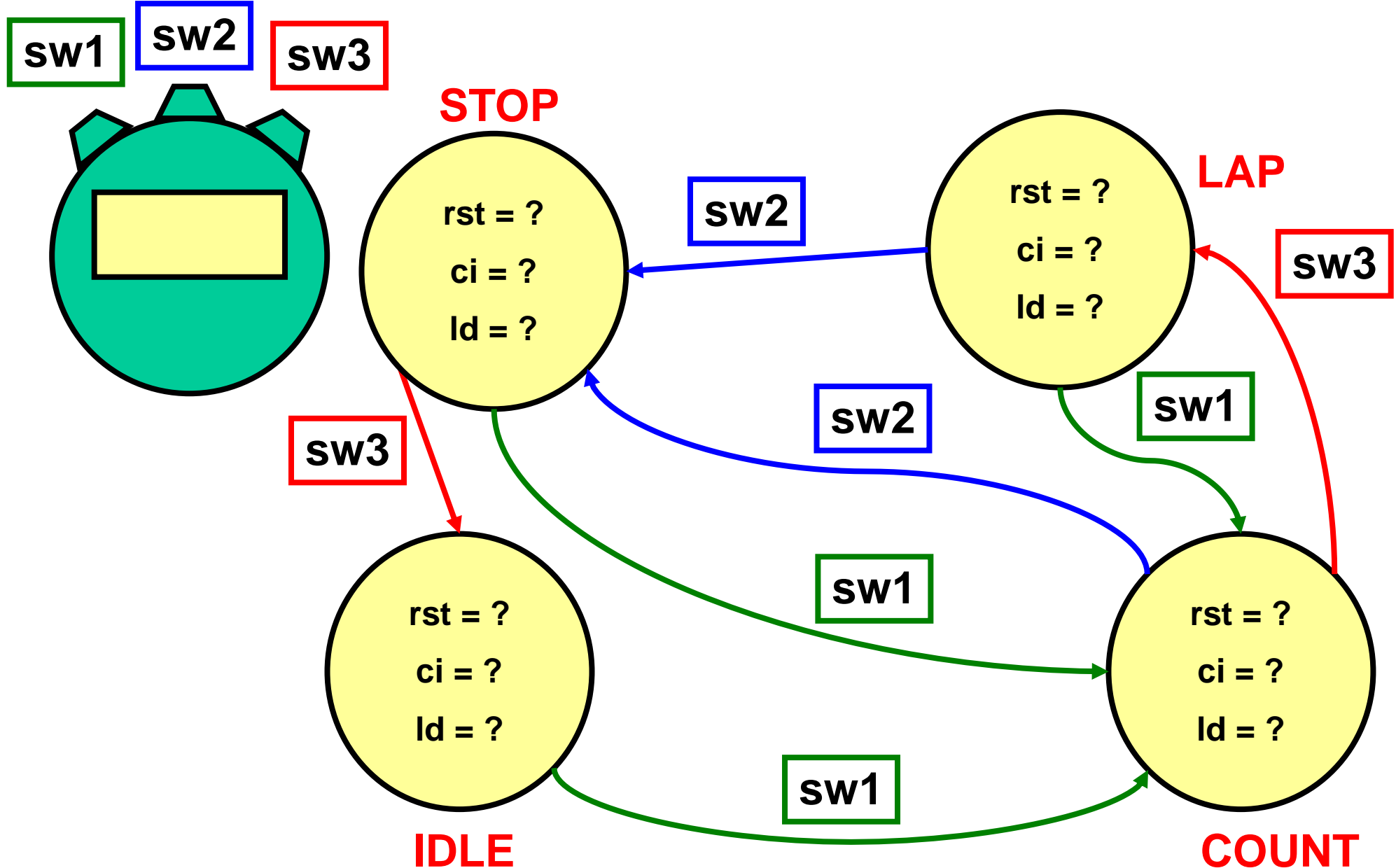


※ 同時押しの場合はどれを優先にしてもよい

課題(3) 時計

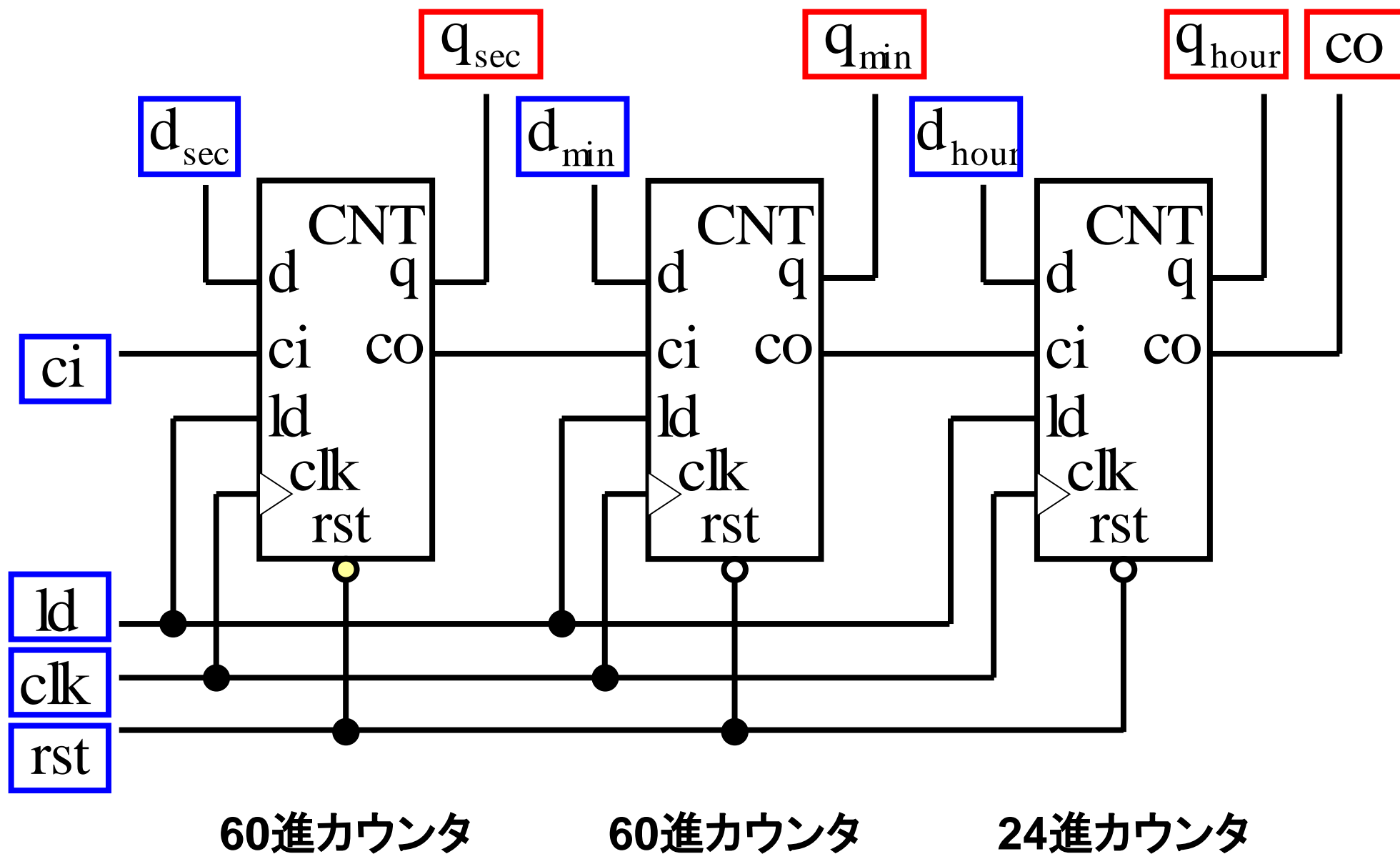

提出すべきファイル

 - 課題の回路のHDLソースファイル(テストベンチを含む)
各設計方法(1)～(3)に対してディレクトリ(**ex3-?**)を作成すること
- 課題の回路のシミュレーション実行結果
(iverilog の実行結果をリダイレクトして txt ファイルを作成)
- 課題の回路のシミュレーション波形
(gtkwaveから pdf ファイルを作成)
- 設計方法ごとに圧縮アーカイブファイル(**ex3-?.tar.gz**)を作成して
Web上から提出せよ



```
cd ex3
tar zcvf ex3-1.tar.gz ex3-1/
tar zcvf ex3-2.tar.gz ex3-2/
tar zcvf ex3-3.tar.gz ex3-3/
```