


第5回 ハードウェア記述言語

～CPUのデータパス、制御信号生成回路～



中野 秀洋

CPUの主な仕様

1語長	4bit
命令メモリ (IM) 16Byte	アドレス: 4bit 0~15番地 命令長: 2語 = 8bit 命令: 8bit × 16
データメモリ (DM) 8Byte	アドレス: 4bit 0~15番地 データ長: 1語 = 4bit データ: 4bit × 16
汎用レジスタ (GR)	データ: 4bit × 4 GR0~GR3

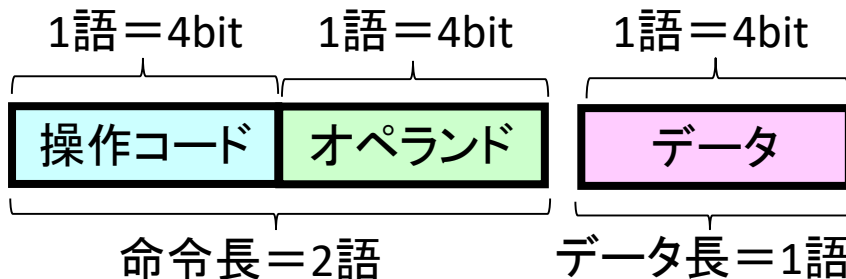

PR: プログラムレジスタ
IR: 命令レジスタ
GR: 汎用レジスタ

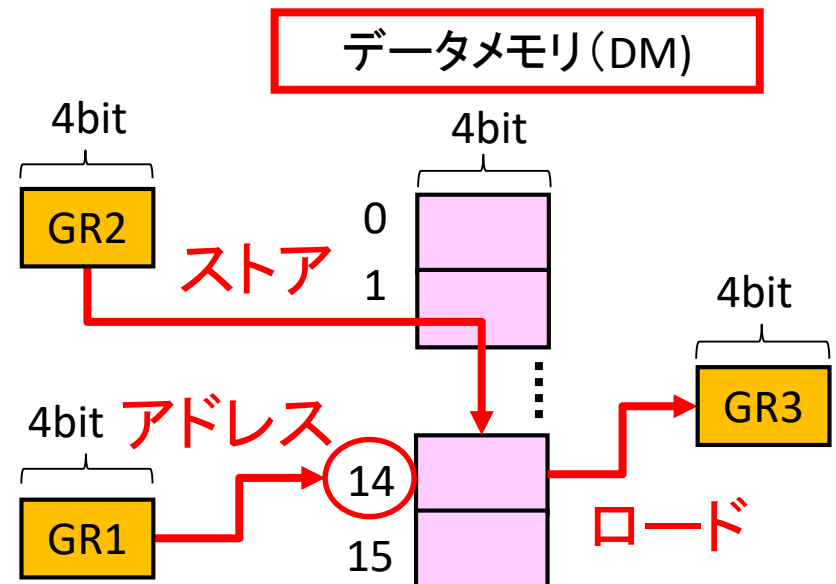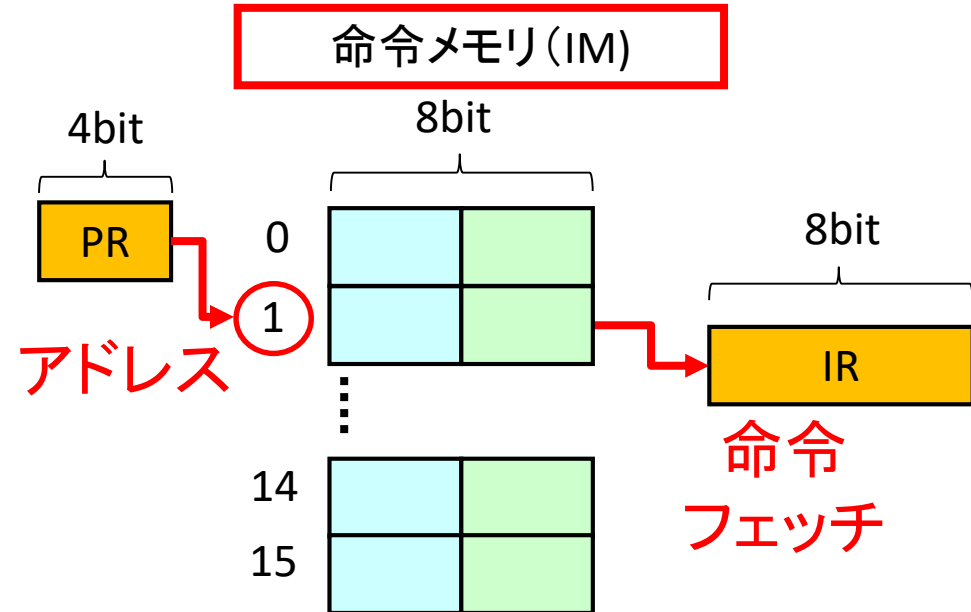

CPUの命令セット

命令	ニモニック	操作コード	動作	例
即値ロード	LDI IMM	0 (0000)	GR0 ← IMM	p = 6; y = 6
レジスタ間転送	MOV GRa, GRb	1 (0001)	GRa ← GRb	y = x;
加算	ADD GRa, GRb	2 (0010)	GRa ← GRa + GRb	y += x;
減算	SUB GRa, GRb	3 (0011)	GRa ← GRa - GRb	y -= x;
ロード	LD GRa, GRb	4 (0100)	GRa ← DM[GRb]	y = *p;
ストア	ST GRa, GRb	5 (0101)	DM[GRb] ← GRa	*p = y;
無条件ジャンプ	JMP ADRS	6 (0110)	PR ← ADRS	while(1);

※ 汎用レジスタは GR0～GR3 の4つを指定可能

※ 即値ロードの書き込み先はGR0のみ

命令と機械語の例

ニモニック	機械語		動作
	第1ワード	第2ワード	
LDI 6	0000	0110	GR0 ← 6
MOV GR1, GR0	0001	01 00	GR1 ← GR0
ADD GR2, GR1	0010	10 01	GR2 ← GR2 + GR1
SUB GR2, GR1	0011	10 01	GR2 ← GR2 - GR1
LD GR3, GR2	0100	11 10	GR3 ← DM[GR2]
ST GR3, GR2	0101	11 10	DM[GR2] ← GR3
JMP 5	0110	0101	PR ← 5

※ 汎用レジスタは GR0～GR3 の4つを指定可能

※ 即値ロードの操作対象はGR0のみ

プログラム例

C言語 プログラム

```
x = 6;  
do{  
    y = x - 2;  
    x = x + y;  
while(1);
```

アセンブラ プログラム

	意味	動作
LDI X	; Xのアドレスをロード	GR0 = &x
MOV GR2, GR0	; Xのアドレスを転送	GR2 = &x
LDI Y	; Yのアドレスをロード	GR0 = &y
MOV GR3, GR0	; Yのアドレスを転送	GR3 = &y
LDI 6	; 6を即値ロード	GR0 = 6
LOOP: ST GR0, GR2	; Xにストア	x = 6 ; x = x + y
MOV GR1, GR0	; Xの値を転送	GR1 = x
LDI 2	; 2を即値ロード	GR0 = 2
SUB GR1, GR0	; Xから2を減算	GR1 = x - 2
ST GR1, GR3	; Yにストア	y = x - 2
LD GR0, GR2	; Xをロード	GR0 = x
ADD GR0, GR1	; XにYを加算	GR0 = x + y
JMP LOOP	; LOOPに戻る	

機械語プログラム(メモリの内容)

命令メモリ(IM)

ADRS	INST	
0000	: 0000 0000 ;	LDI X
0001	: 0001 10 00 ;	MOV GR2, GR0
0010	: 0000 0001 ;	LDI Y
0011	: 0001 11 00 ;	MOV GR3, GR0
0100	: 0000 0110 ;	LDI 6
0101	: 0101 00 10 ;	LOOP : ST GR0, GR2
0110	: 0001 01 00 ;	MOV GR1, GR0
0111	: 0000 0010 ;	LDI 2
1000	: 0011 01 00 ;	SUB GR1, GR0
1001	: 0101 01 11 ;	ST GR1, GR3
1010	: 0100 00 10 ;	LD GR0, GR2
1011	: 0010 00 01 ;	ADD GR0, GR1
1100	: 0110 0101 ;	JMP LOOP
1101	: xxxx xxxx ;	
1110	: xxxx xxxx ;	
1111	: xxxx xxxx ;	

データメモリ(DM)

ADRS	DATA
0000	: 0000 ; X
0001	: 0000 ; Y
0010	: 0000 ;
0011	: 0000 ;
0100	: 0000 ;
0101	: 0000 ;
0110	: 0000 ;
0111	: 0000 ;
1000	: 0000 ;
1001	: 0000 ;
1010	: 0000 ;
1011	: 0000 ;
1100	: 0000 ;
1101	: 0000 ;
1110	: 0000 ;
1111	: 0000 ;


命令メモリ(IM) ... アドレス:4bit(0~15番地) 命令:8bit

データメモリ(DM) ... アドレス:4bit(0~15番地) データ:4bit

変数のラベル **X** と **Y** は実際の格納先番地と対応

ジャンプ先のラベル **LOOP** は実際のジャンプ先と対応

CPUのブロック図(初期バージョン)

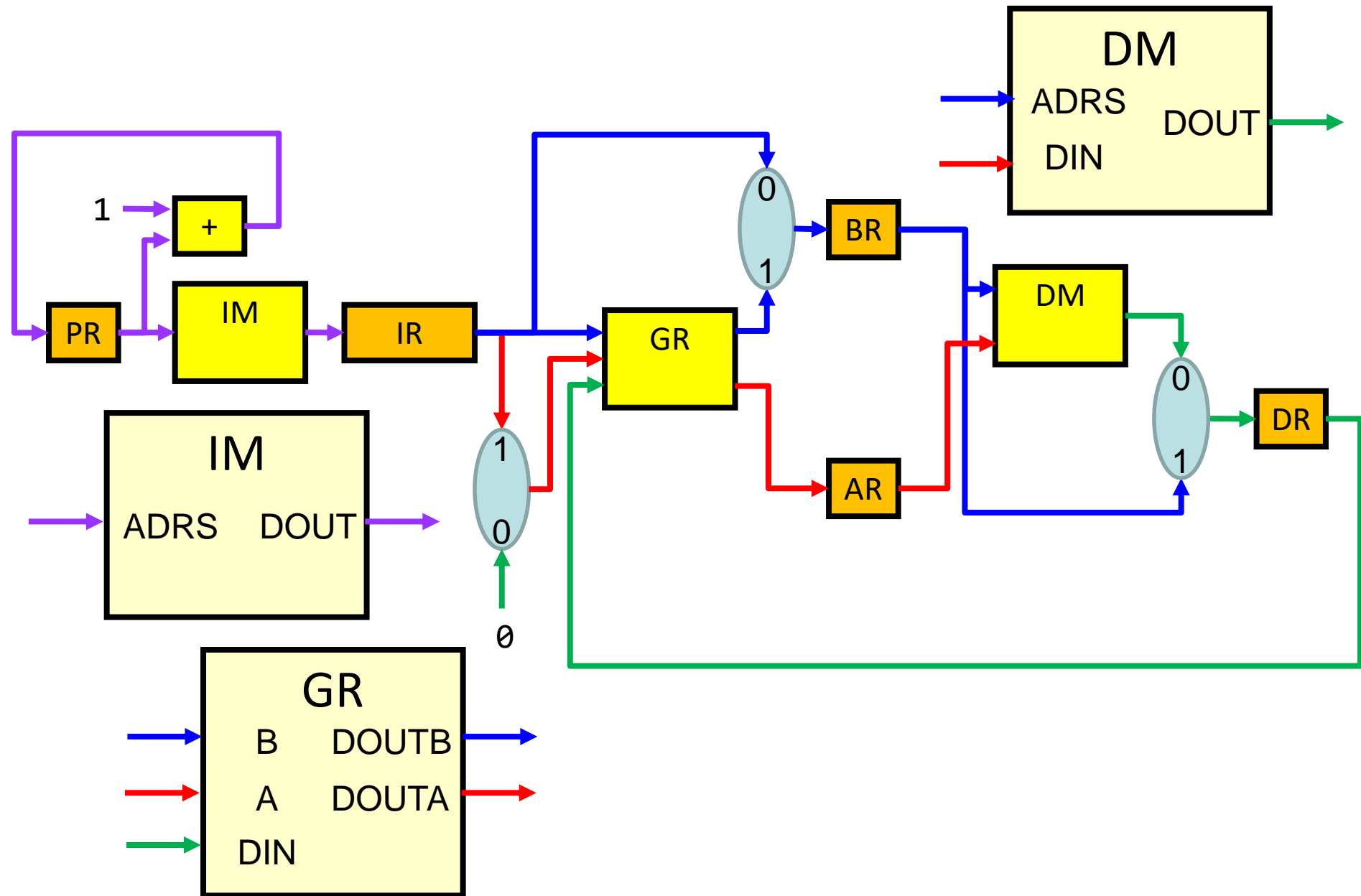


LDI命令の動作

LDI 6

0000

0110


GR0 ← 6

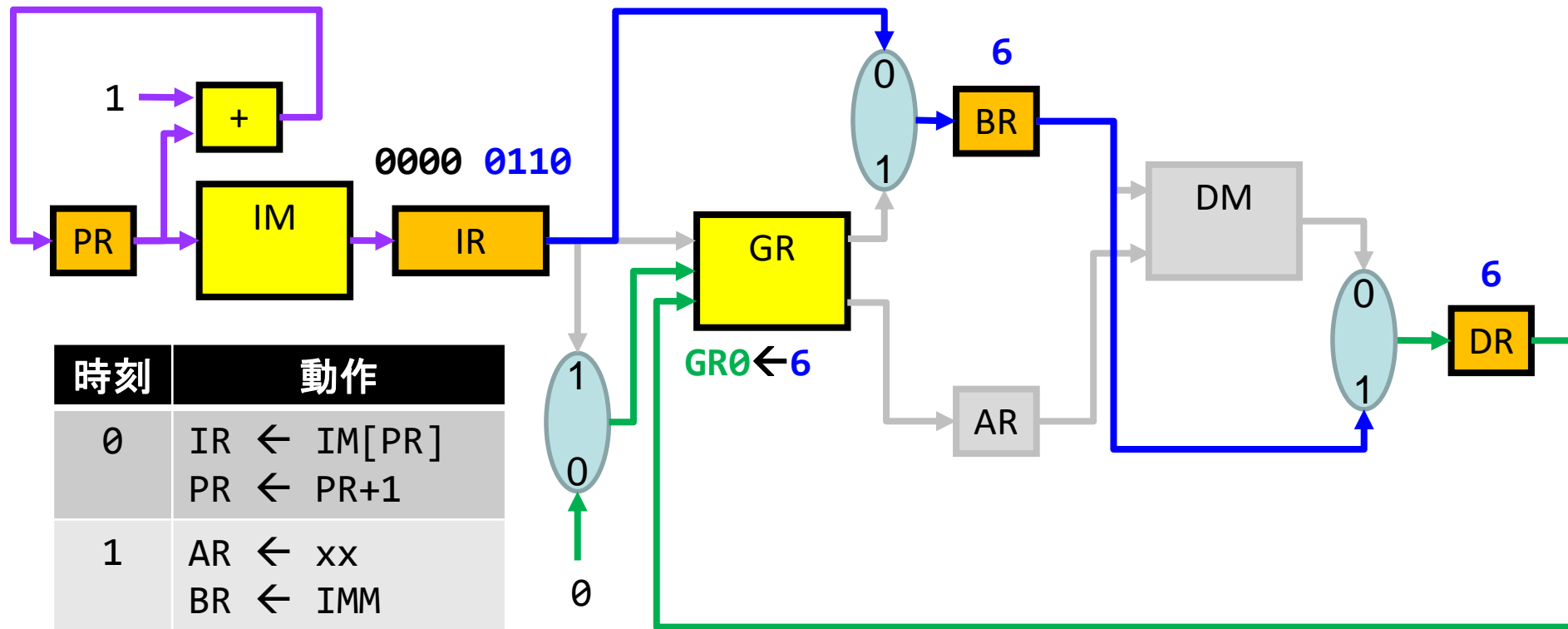

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← xx BR ← IMM
2	DR ← BR
3	GR0 ← DR

MOV命令の動作

MOV GR1, GR0 0001 0100 GR1 ← GR0

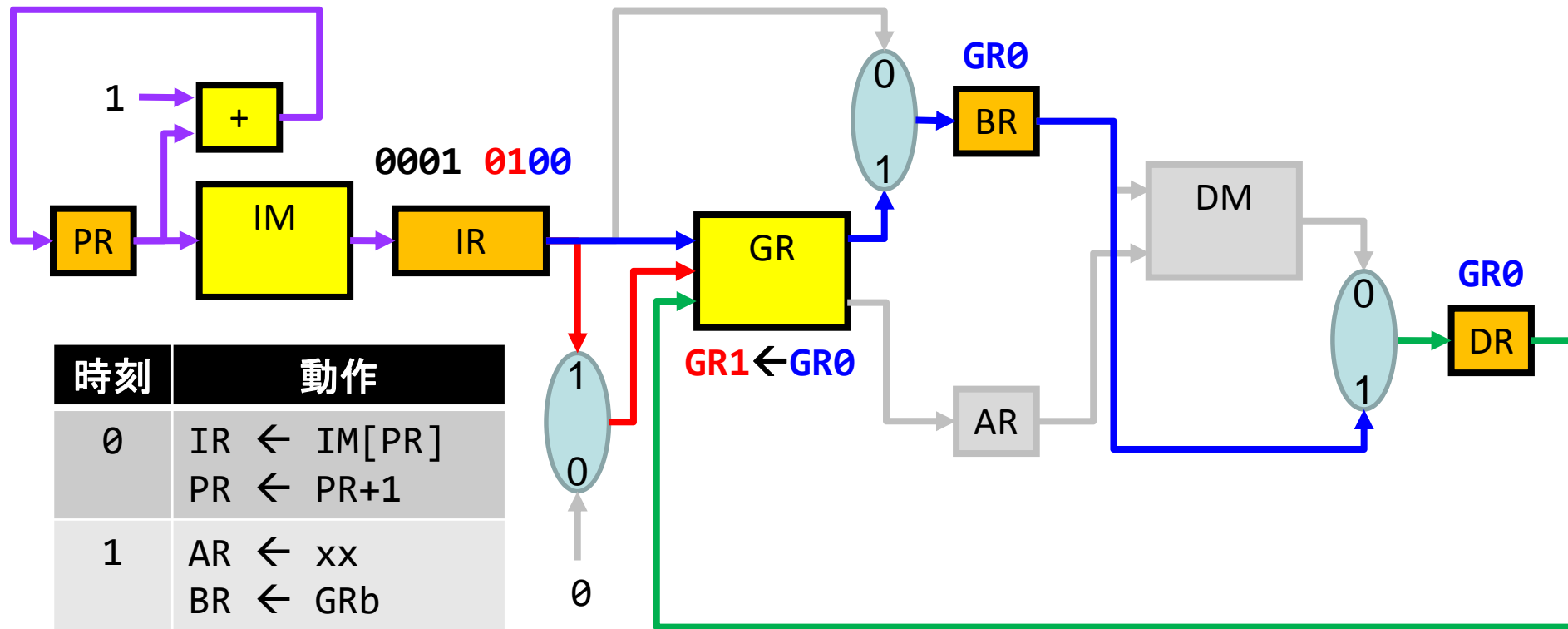

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← xx BR ← GRb
2	DR ← BR
3	GRa ← DR


LD命令の動作

LD GR3, GR2

0100

1110

GR3 ← DM[GR2]

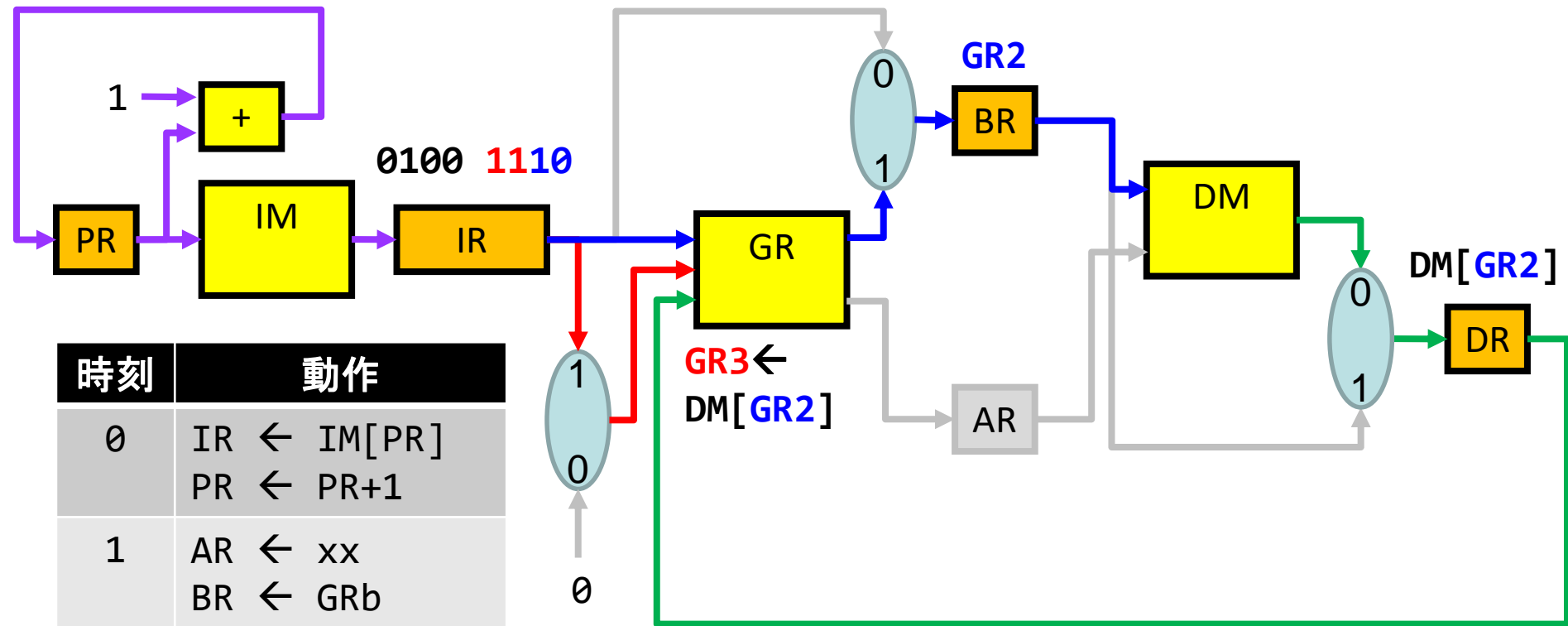

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← xx BR ← GRb
2	DR ← DM[BR]
3	GRa ← DR


ST命令の動作

ST GR3,GR2

0101


1110

DM[GR2] ← GR3

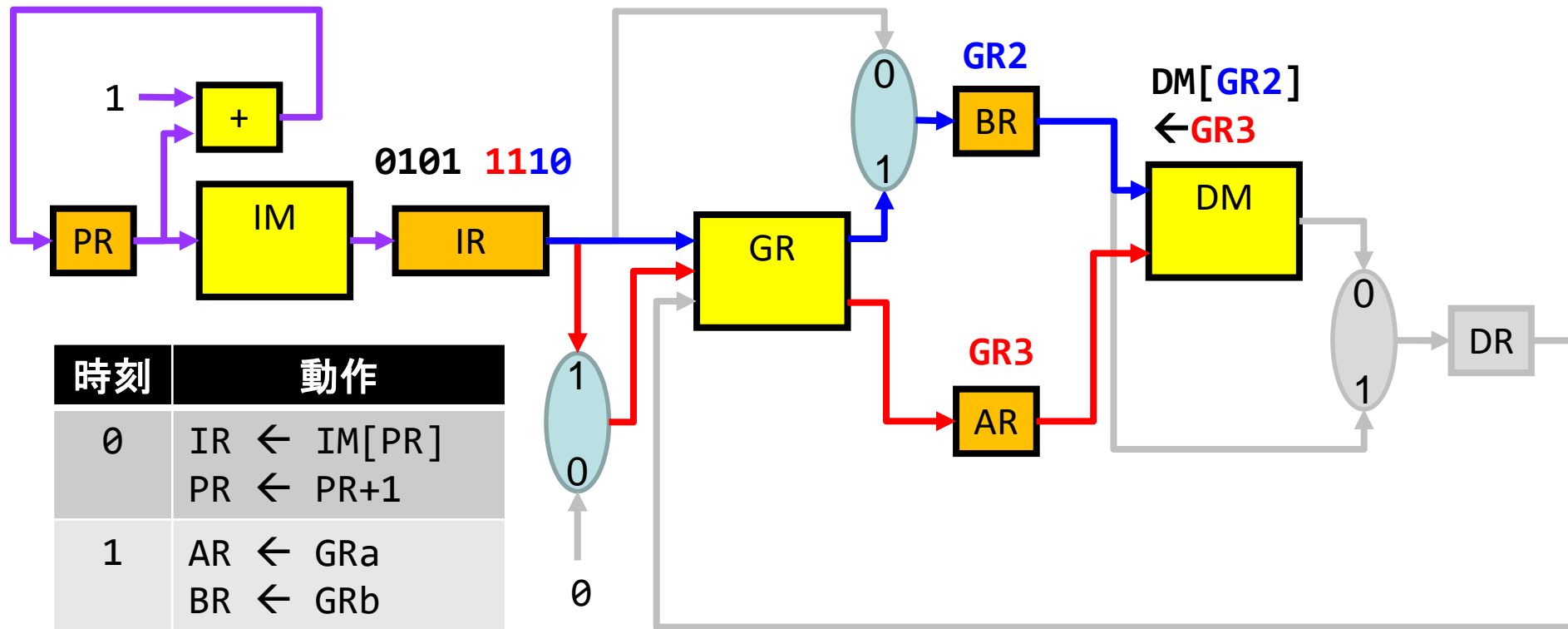

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← GRa BR ← GRb
2	DM[BR] ← AR

命令フェッチ: Instruction Fetch (IF)

 

```
assign pr_din = pr_dout + 4'b0001;  
reg4 pr(.clk(clk), .rst(rst), .we(pr_we),  
        .din(pr_din), .dout(pr_dout));
```

書き込み信号(`pr_we`)が1なら
PRを1繰り上げる

```
assign im_adrs = pr_dout;  
rom im(.adrs(im_adrs), .dout(im_dout));
```


PRで指定した番地の内容(命令)を
IMから読み出す

```
assign ir_din = im_dout;  
reg8 ir(.clk(clk), .rst(rst), .we(ir_we),  
        .din(ir_din), .dout(ir_dout));
```

書き込み信号(`ir_we`)が1なら
IMの内容(命令)をIRに格納する


レジスタ・フェッチ： Register Fetch (RF)

IR[1:0]の値を
GRbのレジスタ番号として指定

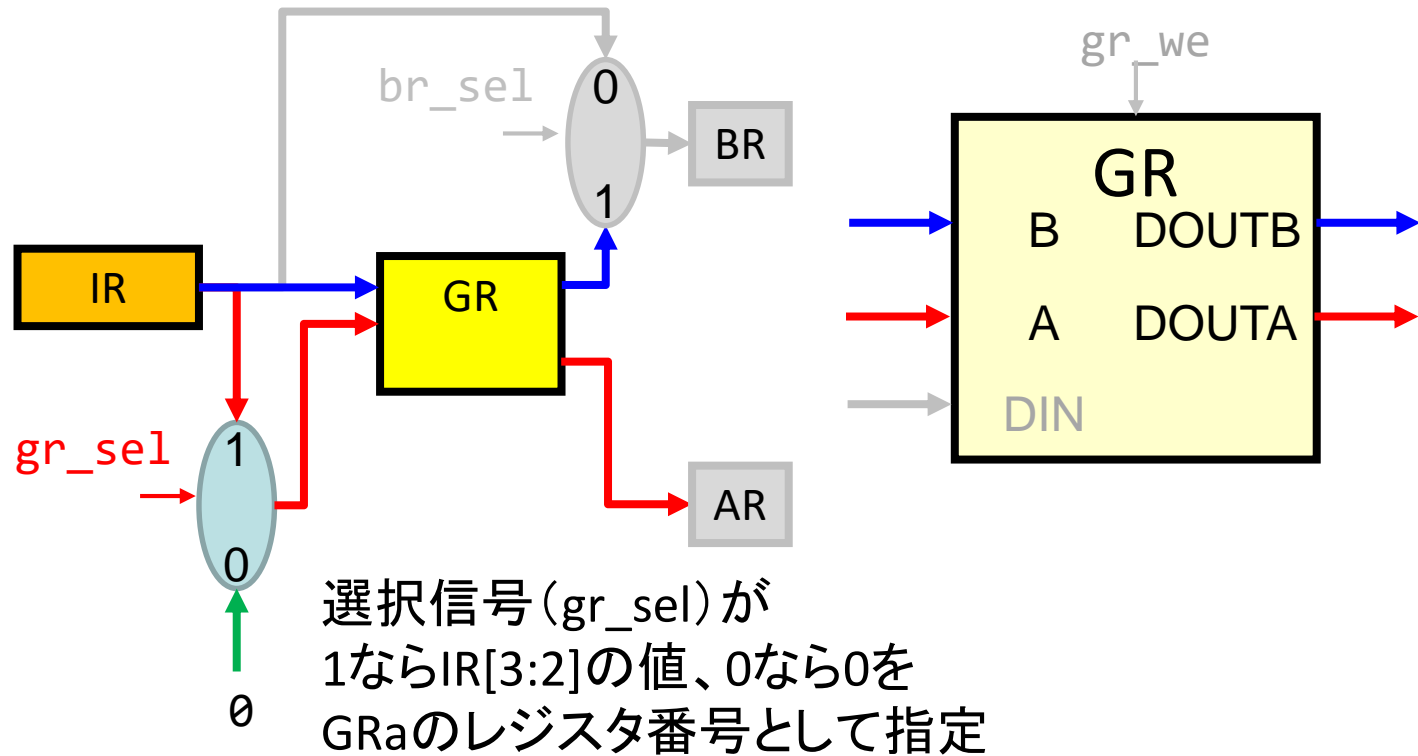

```
assign gr_a = (gr_sel == 1'b1) ? ir_dout[3:2] : 2'b00;  
assign gr_b = ir_dout[1:0];  
regf gr(.clk(clk), .we(gr_we), .din(gr_din),  
        .a(gr_a), .dout_a(gr_dout_a),  
        .b(gr_b), .dout_b(gr_dout_b));
```

レジスタ・フェッチ: Register Fetch (RF)

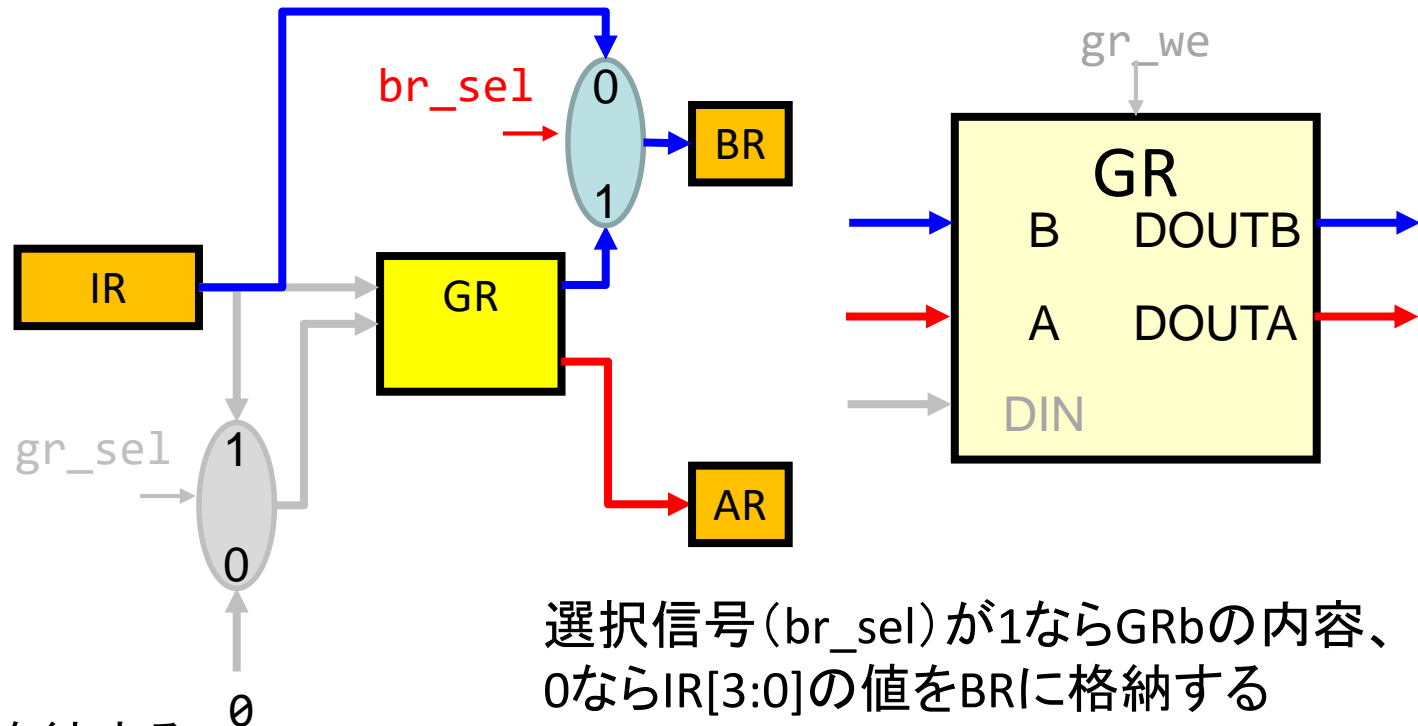

GRaの内容をARに格納する

```
assign ar_din = gr_dout_a;  
reg4 ar(.clk(clk),  
        .rst(1'b1), .we(1'b1),  
        .din(ar_din),  
        .dout(ar_dout));
```

選択信号 (`br_sel`) が1ならGRbの内容、
0ならIR[3:0]の値をBRに格納する


```
assign br_din = (br_sel == 1'b1)  
    ? gr_dout_b: ir_dout[3:0];  
reg4 br(.clk(clk),  
        .rst(1'b1), .we(1'b1),  
        .din(br_din),  
        .dout(br_dout));
```

命令実行: Execution (EX)

アドレス(dm_adrs)によって
読み出し先や書き込み先を指定


```
assign dm_adrs = br_dout;  
assign dm_din = ar_dout;  
ram dm(.clk(clk), .re(dm_re), .we(dm_we),  
      .adrs(dm_adrs),  
      .din(dm_din), .dout(dm_dout));
```
 
```
assign dr_din = (dr_sel == 1'b1)  
    ? br_dout : dm_dout;  
reg4 dr(.clk(clk), .rst(1'b1), .we(1'b1),  
      .din(dr_din), .dout(dr_dout));
```




読み出し信号(dm_re)が1なら
DMの内容(データ)を読み出し

書き込み信号(dm_we)が1なら
データ(dm_din)をDMに書き込み

 

選択信号(dr_sel)が
1ならBRの内容、
0ならDMの内容を
選択してDRに格納

書き込み: Write Back (WB)

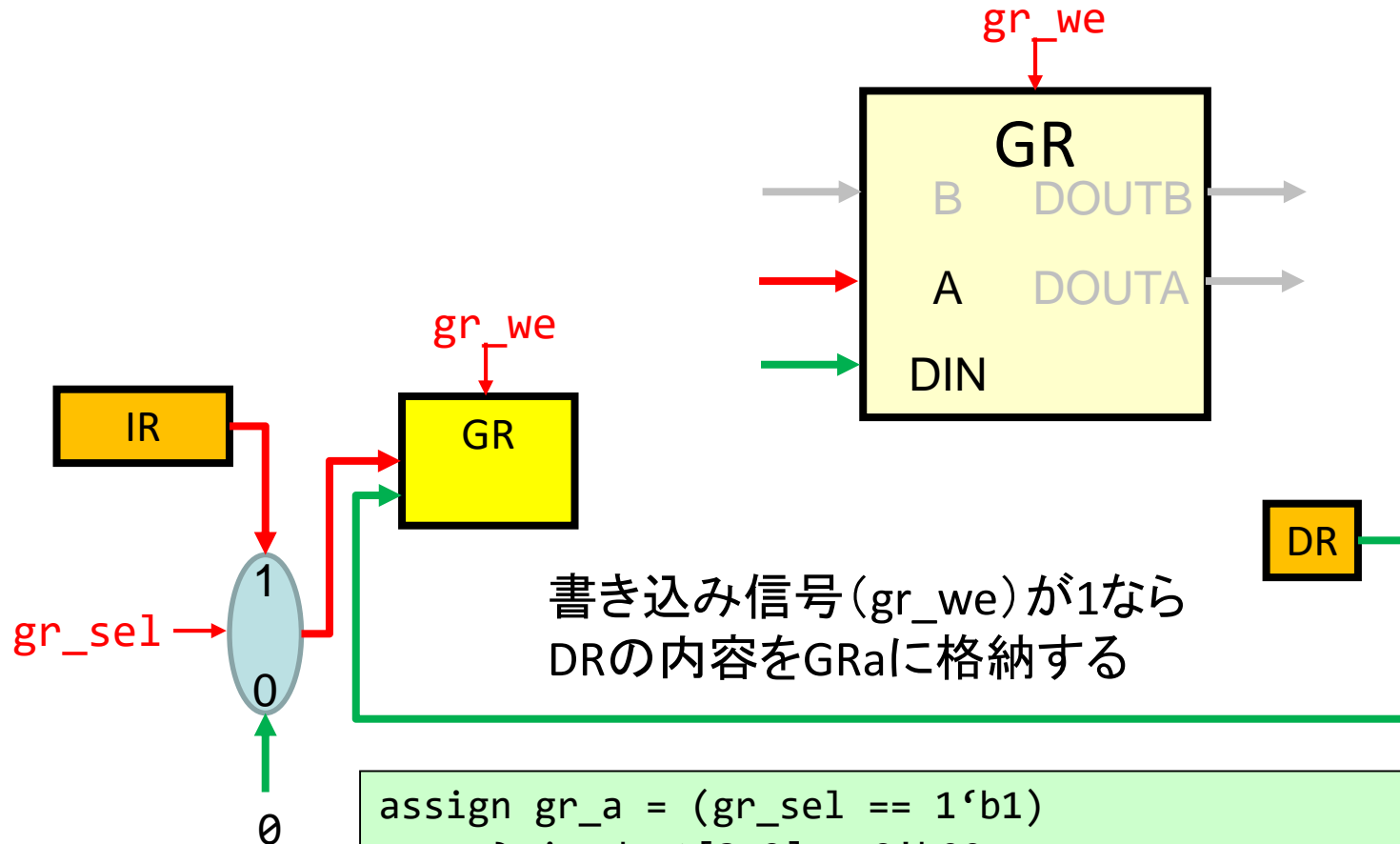


選択信号 (`gr_sel`) が
1 なら `IR[3:2]` の値、0 なら 0 を
GRa のレジスタ番号として指定

```
assign gr_a = (gr_sel == 1'b1)
               ? ir_dout[3:2] : 2'b00;
assign gr_din = dr_dout;
regf gr(.clk(clk), .we(gr_we), .din(gr_din),
        .a(gr_a), .dout_a(gr_dout_a),
        .b(gr_b), .dout_b(gr_dout_b));
```


命令メモリ (IM)
 
```
module rom(  
    adrs, dout  
);  
    input  [3:0] adrs;  
    output [7:0] dout;  
    reg    [7:0] dout;  
    always@(adrs) begin  
        case(adrs)  
            4'b0000: dout <= 8'h06; /* LDI 6 */  
            ...  
            default: dout <= 8'hxx;  
        endcase  
    end  
endmodule
```




指定したアドレス(adrs)の内容(命令)を読み出し

データメモリ (DM)

```
module ram(  
    clk, re, we, adrs, din, dout  
);  
    input      clk, re, we;  
    input [3:0] adrs, din;  
    output [3:0] dout;  
    reg [3:0] data [0:15];  
    always@(posedge clk) begin  
        if(we == 1'b1) begin  
            data[adrs] <= din;  
        end  
    end  
    assign dout = (re == 1'b1)  
        ? data[adrs] : 4'bxxxx;  
endmodule
```

16個の
4bitレジスタ

 


書き込み信号 (we) が1なら
指定したアドレス (adrs) にデータ (din) を書き込み

読み出し信号 (re) が1なら
指定したアドレス (adrs) のデータを読み出し

汎用レジスタ (GR)

```
module regf(  
    clk, we, din, a, dout_a, b, dout_b  
);  
    input      clk, we;  
    input [3:0] din;  
    input [1:0] a, b;  
    output [3:0] dout_a, dout_b;  
    reg [3:0] data [0:3];  
    always@(posedge clk) begin  
        if(we == 1'b1) begin  
            data[a] <= din;  
        end  
    end  
    assign dout_a = data[a];  
    assign dout_b = data[b];  
endmodule
```

4個の
4bitレジスタ

 


書き込み信号 (we) が1なら

指定した番号 (a) のレジスタにデータ (din) を書き込み

指定した番号 (a, b) のレジスタの内容をそれぞれ読み出し

CPUの制御信号

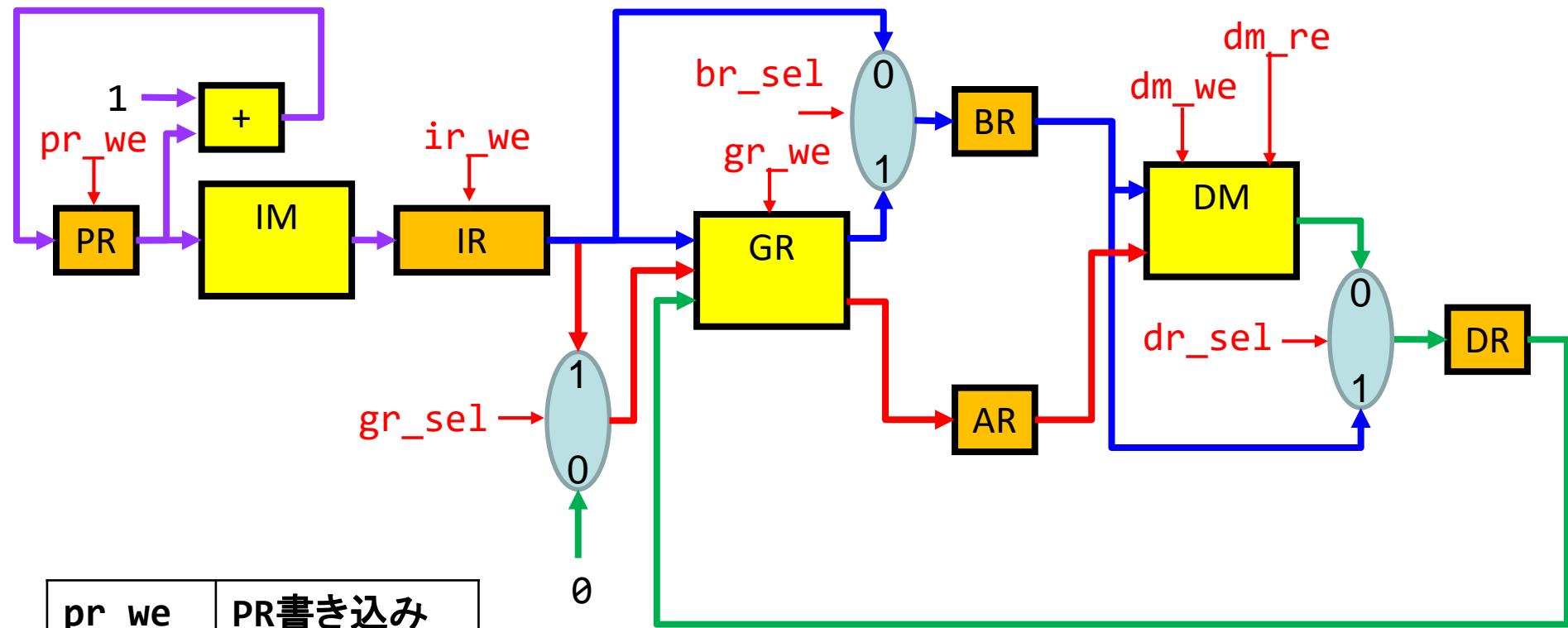

pr_we	PR書き込み
ir_we	IR書き込み
gr_we	GR書き込み
dm_we	DM書き込み
dm_re	DM読み出し

gr_sel	IR[3:2] または 0
br_sel	GRb または IR[3:0]
dr_sel	BR または DM

各命令のRTL動作と制御信号

時刻	LDI (0000)	MOV (0001)	LD (0100)	ST (0101)
0	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$
1	$AR \leftarrow xx$ $BR \leftarrow IMM$ $br_sel = 0$	$AR \leftarrow xx$ $BR \leftarrow GRb$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow xx$ $BR \leftarrow GRb$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$
2	$DR \leftarrow BR$ $dr_sel = 1$	$DR \leftarrow BR$ $dr_sel = 1$	$DR \leftarrow DM[BR]$ $dm_re = 1$ $dr_sel = 0$	$DM[BR] \leftarrow AR$ $dm_we = 1$
3	$GR0 \leftarrow DR$ $gr_sel = 0$ $gr_we = 1$	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$	

CPUの制御回路


```
reg8 ir(.clk(clk), .rst(rst), .we(ir_we),  
        .din(ir_din), .dout(ir_dout));
```

SRに1を加算
2bitなので3(11)の次は0(00)

```
assign sr_din = sr_dout + 2'b01;  
reg2 sr(.clk(clk), .rst(rst),  
        .din(sr_din), .dout(sr_dout));
```

```
csg csg(  
    .iru(ir_dout[7:4]), .sr(sr_dout),  
    .gr_sel(gr_sel), .br_sel(br_sel), .dr_sel(dr_sel),  
    .ir_we(ir_we), .pr_we(pr_we), .gr_we(gr_we),  
    .dm_re(dm_re), .dm_we(dm_we));
```

 操作コードIR[7:4]の内容と
ステートレジスタSRの内容に応じて
各制御信号を出力




IR: 命令レジスタ
SR: ステートレジスタ
CSG: 制御信号生成回路

制御信号生成回路 (CSG)

```
module csg(  
    iru, sr,  
    gr_sel, br_sel, dr_sel,  
    ir_we, pr_we, gr_we,  
    dm_re, dm_we  
);  
...
```

```
always@(iru or sr) begin  
    gr_sel  <= 1'bx;  
    br_sel  <= 1'bx;  
    dr_sel  <= 1'bx;  
    ir_we   <= 1'b0;  
    pr_we   <= 1'b0;  
    gr_we   <= 1'b0;  
    dm_re   <= 1'b0;  
    dm_we   <= 1'b0;  
    case(sr)  
        ...  
    endcase  
end
```
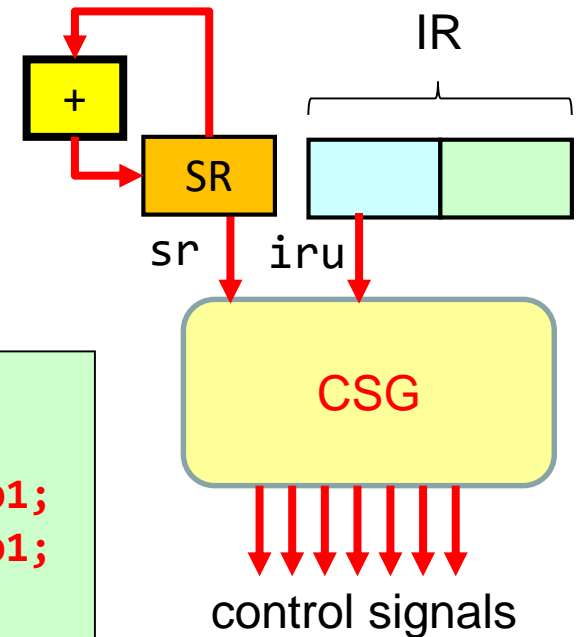
```
case(sr)  
    2'b00: begin  
        ir_we <= 1'b1;  
        pr_we <= 1'b1;  
    end  
    2'b01: begin  
        case(iru)  
            ...  
        endcase  
    end  
    ...  
end  
...  
endcase
```



IR: 命令レジスタ
SR: ステートレジスタ
CSG: 制御信号生成回路

制御信号のデフォルト値を指定すれば以降の記述は単純
IRとSRに対する制御信号の動作を記述

課題

(1) 配布した初期バージョンのCPUは以下の4つの命令が実行できる。

LDI	即値ロード
MOV	レジスタ間転送
LD	ロード
ST	ストア

命令メモリの内容を変更し、
右のテストプログラムを実行せよ。


● テストプログラム

LDI	5
MOV	GR1, GR0
LDI	2
ST	GR1, GR0
LD	GR2, GR0
MOV	GR3, GR2

命令メモリ (IM)

命令メモリの各アドレスに対して命令の機械語を記述せよ。
 
```
module rom(  
  adrs, dout  
);  
  input  [3:0] adrs;  
  output [7:0] dout;  
  reg    [7:0] dout;  
  always@(adrs) begin  
    case(adrs)  
      4'b0000: dout <= 8'hxx;  
      4'b0001: dout <= 8'hxx;  
      ...  
      default: dout <= 8'hxx;  
    endcase  
  end  
endmodule
```



機械語の定数を16進数(8'hxx)ではなく、2進数(8'bxxxxxxxx)で記述しても良い。また、以下の4つの記述はいずれも8ビットの定数 01010110 を表しており、どの記述も同じである。

- ① 8'h56
 - ② {4'h5, 2'h1, 2'h2}
 - ③ {4'b0101, 2'b01, 2'b10}
 - ④ 8'b01010110
- (ST GR1, GR2 の機械語)

課題

(2) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。


ADD 加算
SUB 減算

時刻	LDI (0000)	MOV (0001)	ADD (0010)	SUB (0011)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1
1	AR \leftarrow xx BR \leftarrow IMM	AR \leftarrow xx BR \leftarrow GRb	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb
2	DR \leftarrow BR	DR \leftarrow BR	DR \leftarrow AR + BR	DR \leftarrow AR - BR
3	GR0 \leftarrow DR	GRa \leftarrow DR	GRa \leftarrow DR	GRa \leftarrow DR

演算回路の追加

ALUを追加

2bitの選択信号(alu_sel)を追加

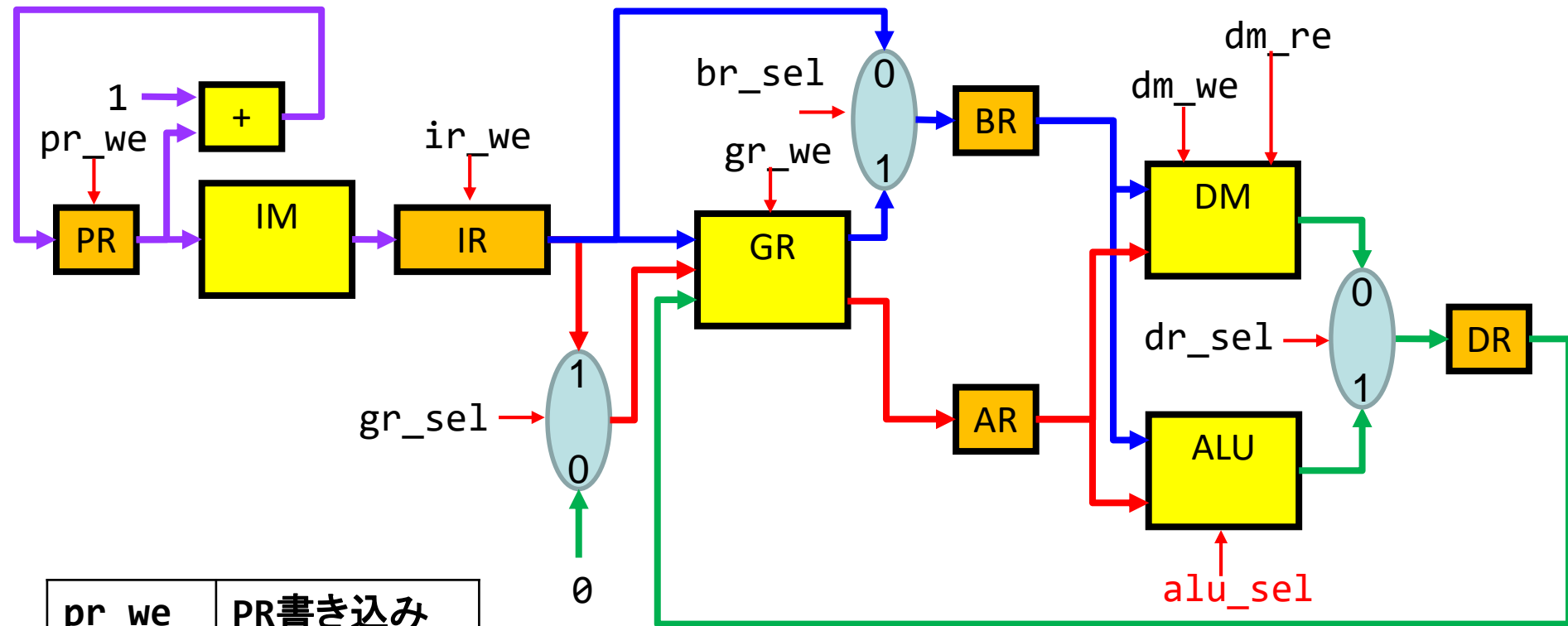


pr_we	PR書き込み
ir_we	IR書き込み
gr_we	GR書き込み
dm_we	DM書き込み
dm_re	DM読み出し

gr_sel	IR[3:2] または 0
br_sel	GRb または IR[3:0]
dr_sel	ALU または DM

alu_sel	1	B
	2	A+B
	3	A-B

ADD, SUB命令の動作


ADD GR2, GR1	0010	1001	GR2 ← GR2 + GR1
SUB GR2, GR1	0011	1001	GR2 ← GR2 - GR1

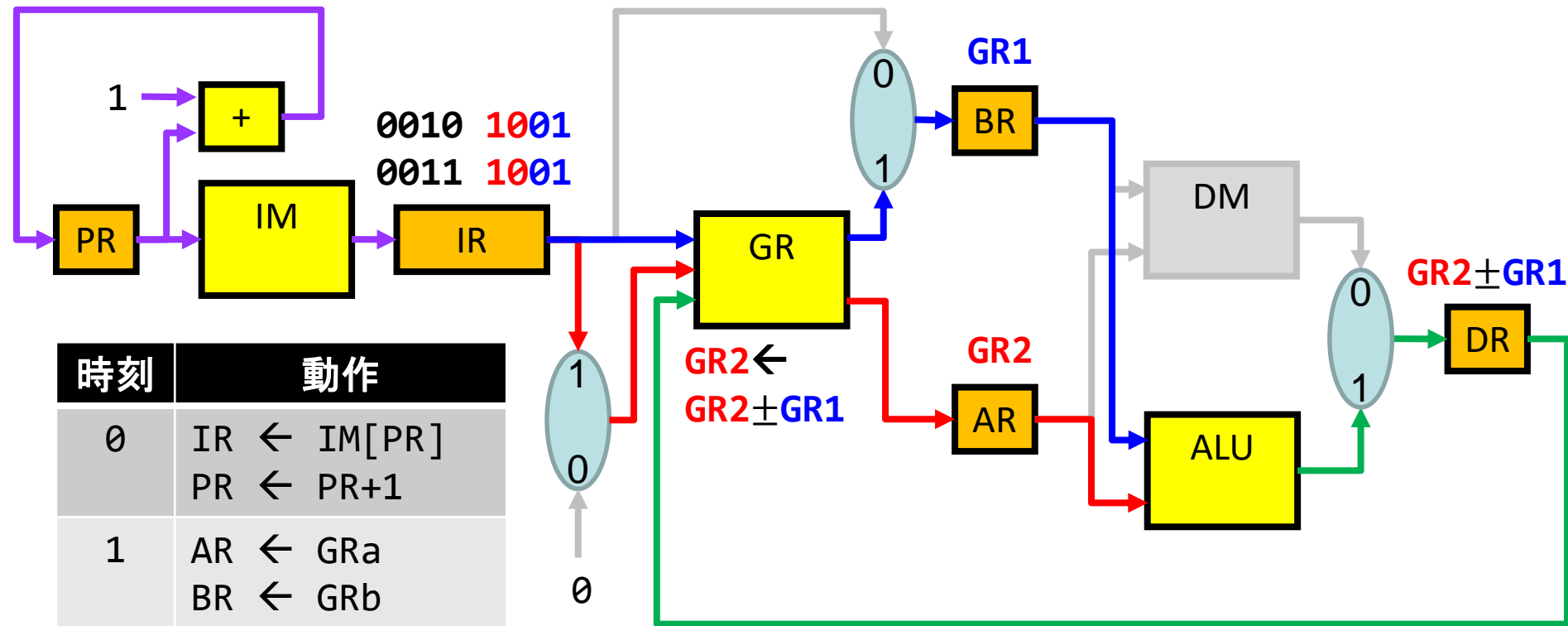

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← GRa BR ← GRb
2	DR ← AR ± BR
3	GRa ← DR

算術論理演算ユニット (ALU)
 
```
module alu(  
    a, b, sel, y  
);  
    input  [3:0] a, b;  
    input  [1:0] sel;  
    output [3:0] y;  
    reg    [3:0] y;  
  
    always@(a or b or sel) begin  
        case(sel)  
            ...  
            ...  
            ...  
            default: ...;  
        endcase  
    end  
endmodule
```



2bitの選択信号 (alu_sel) に対して
ALUの出力を選択

alu_sel	1	B
	2	A+B
	3	A-B


ALUの追加

ARとBRの内容を演算し
選択信号 (alu_sel) で出力を選択

```
assign alu_din1 = ar_dout;  
assign alu_din2 = br_dout;  
alu alu(.a(alu_din1), .b(alu_din2),  
        .sel(alu_sel), .y(alu_dout));
```

```
assign dr_din = (dr_sel == 1'b1)  
    ? alu_dout : dm_dout;  
reg4 dr(.clk(clk), .rst(1'b1), .we(1'b1),  
        .din(dr_din), .dout(dr_dout));
```

選択信号 (dr_sel) が1なら
ALUの演算結果をDRに格納

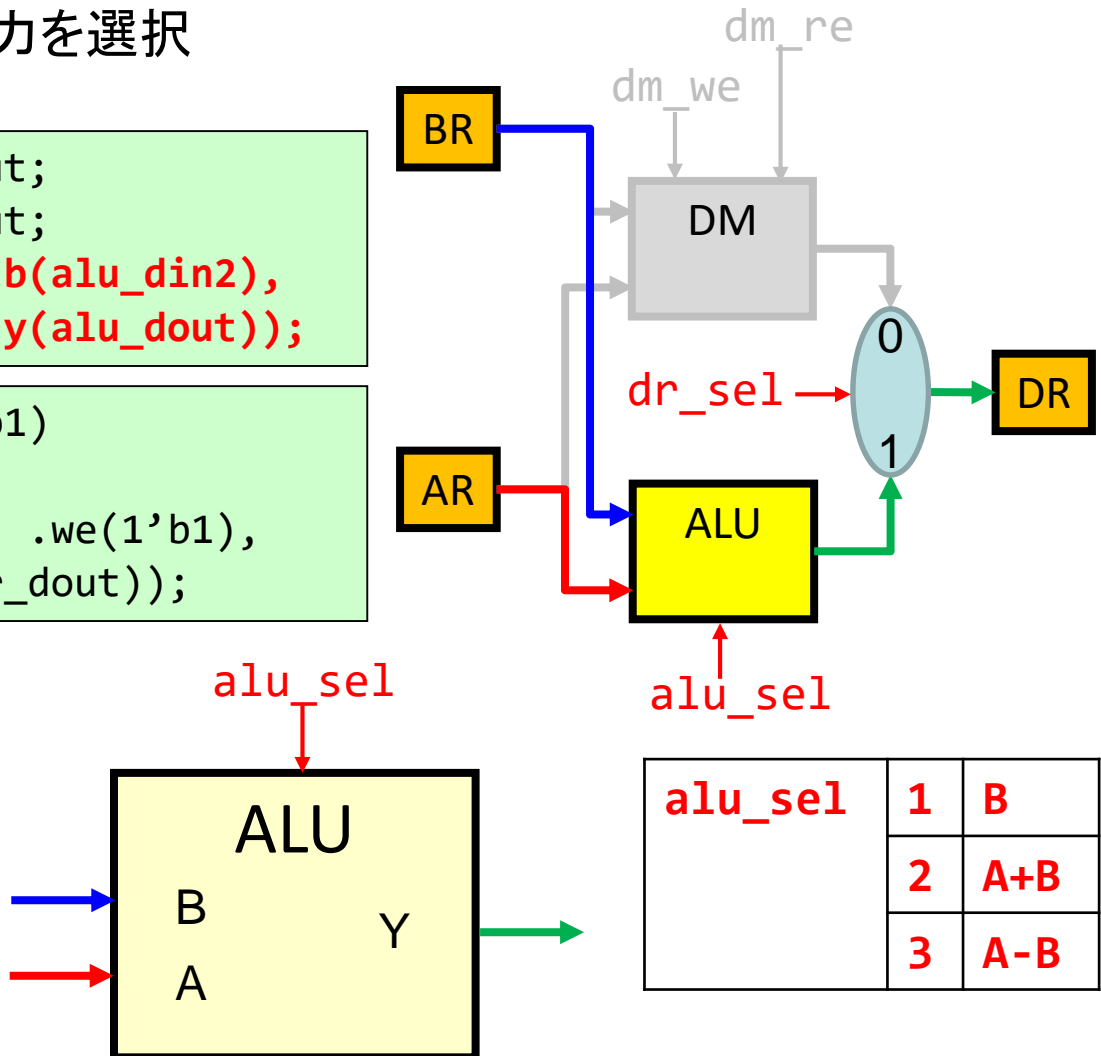


各命令のRTL動作と制御信号

時刻	LDI (0000)	MOV (0001)	ADD (0010)	SUB (0011)
0	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_we = 1$
1	$AR \leftarrow xx$ $BR \leftarrow IMM$ $br_sel = 0$	$AR \leftarrow xx$ $BR \leftarrow GRb$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$
2	$DR \leftarrow BR$ $alu_sel = 01$ $dr_sel = 1$	$DR \leftarrow BR$ $alu_sel = 01$ $dr_sel = 1$	$DR \leftarrow AR + BR$ $alu_sel = 10$ $dr_sel = 1$	$DR \leftarrow AR - BR$ $alu_sel = 11$ $dr_sel = 1$
3	$GR0 \leftarrow DR$ $gr_sel = 0$ $gr_we = 1$	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$

LD, ST命令はALUを使用しないので制御は変更なし

ALU選択信号の追加

```
module csg(  
    iru, sr,  
    gr_sel, br_sel, dr_sel,  
    alu_sel,  
    ir_we, pr_we, gr_we,  
    dm_re, dm_we  
);  
...  
always@(iru or sr) begin  
    gr_sel  <= 1'bx;  
    br_sel  <= 1'bx;  
    dr_sel  <= 1'bx;  
    alu_sel <= 2'bx;  
    ir_we   <= 1'b0;  
    pr_we   <= 1'b0;  
    gr_we   <= 1'b0;  
    dm_re   <= 1'b0;  
    dm_we   <= 1'b0;  
    case(sr)  
        ...  
    endcase  
end
```

 

IR: 命令レジスタ
SR: ステートレジスタ
CSG: 制御信号生成回路

2bitの選択信号 (alu_sel) を追加
LDI, MOVの制御を修正
ADDとSUBの制御を追加

課題


(3) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。

JMP 無条件ジャンプ

時刻	JMP (1010)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1
1	PR \leftarrow ADRS

PR選択回路の追加

選択信号 (pr_sel) が1ならPR+1
0ならIR[3:0]を選択

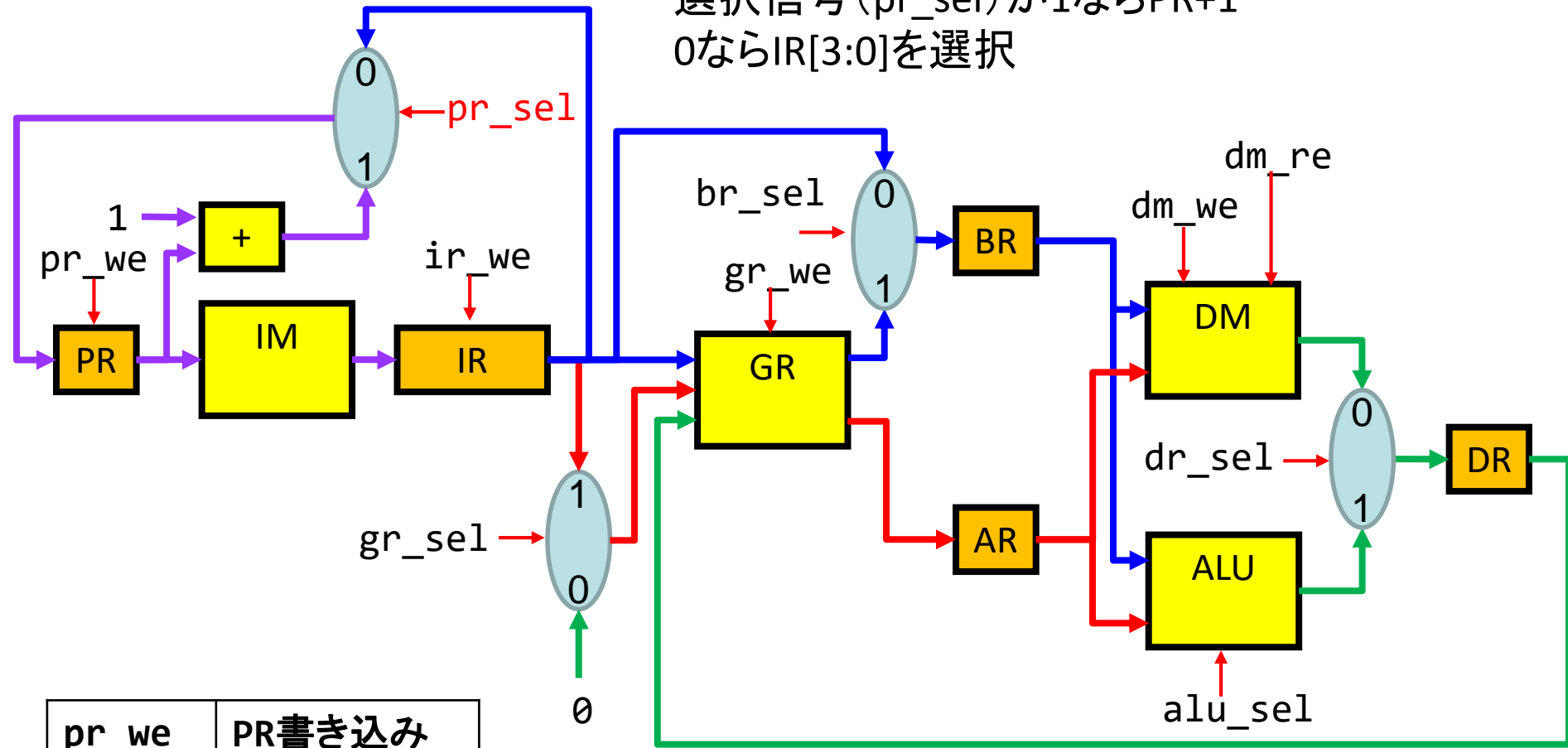


pr_we	PR書き込み
ir_we	IR書き込み
gr_we	GR書き込み
dm_we	DM書き込み
dm_re	DM読み出し

pr_sel	PR+1 または IR[3:0]
gr_sel	IR[3:2] または 0
br_sel	GRb または IR[3:0]
dr_sel	ALU または DM


alu_sel	1	B
	2	A+B
	3	A-B

JMP命令の動作

JMP 5	0110	0101	PR ← 5
-------	------	------	--------

 

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	PR ← ADRS

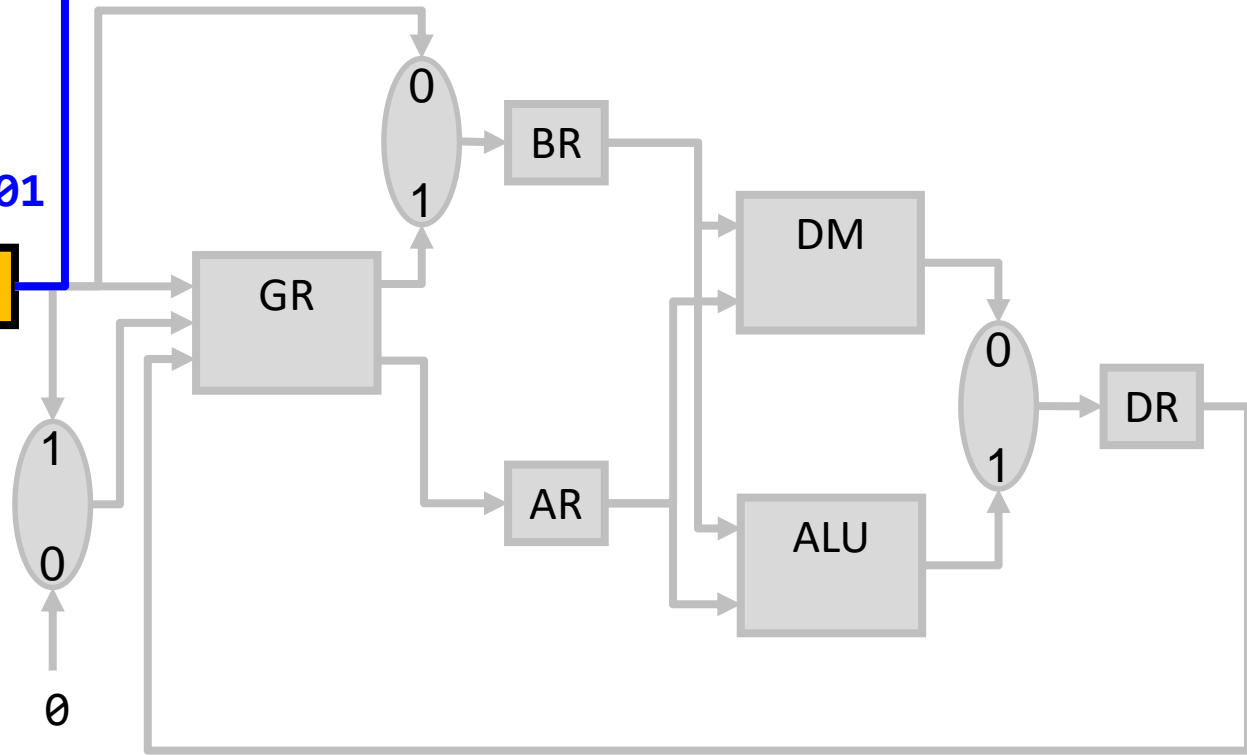

各命令のRTL動作と制御信号

時刻	JMP (0110)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1 ir_we = 1 pr_sel = 1 pr_we = 1
1	PR \leftarrow ADRS pr_sel = 0 pr_we = 1

時刻0は命令フェッチの動作

- ➔ 何の命令か確定していない段階
- ➔ ジャンプ命令も一旦はPRを繰り上げる


時刻0での pr_sel の動作は全命令で共通

- ➔ PRを繰り上げるために必要

PR選択信号の追加

```
module csg(  
    iru, sr,  
    pr_sel, gr_sel, br_sel, dr_sel,  
    alu_sel,  
    ir_we, pr_we, gr_we,  
    dm_re, dm_we  
);  
...  
always@(iru or sr) begin
```
 
```
    pr_sel  <= 1'bx;  
    gr_sel  <= 1'bx;  
    br_sel  <= 1'bx;  
    dr_sel  <= 1'bx;  
    alu_sel <= 2'bxx;  
    ir_we   <= 1'b0;  
    pr_we   <= 1'b0;  
    gr_we   <= 1'b0;  
    dm_re   <= 1'b0;  
    dm_we   <= 1'b0;  
    case(sr)  
        ...  
    endcase  
end
```



IR: 命令レジスタ
SR: ステートレジスタ
CSG: 制御信号生成回路

選択信号(pr_sel)を追加
全命令共通の制御を修正
JMPの制御を追加

課題

- (1) 命令メモリを変更し、テストプログラムを実行せよ。
- (2) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。

ADD	加算
SUB	減算

- (3) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。

JMP	無条件ジャンプ
-----	---------

テストプログラム例

課題(1)

```
LDI  5
MOV  GR1, GR0
LDI  2
ST   GR1, GR0
LD   GR2, GR0
MOV  GR3, GR2
```

課題(2)

```
LDI  5
MOV  GR1, GR0
LDI  2
ST   GR1, GR0
LD   GR2, GR0
MOV  GR3, GR2
ADD  GR1, GR0
SUB  GR2, GR0
```

課題(3)


```
LDI  5
MOV  GR1, GR0
LDI  2
ST   GR1, GR0
LD   GR2, GR0
MOV  GR3, GR2
ADD  GR1, GR0
SUB  GR2, GR0
JMP  0
```

課題(1)は上記のプログラムを実行すること。
課題(2)(3)は他のプログラムでテストしてもよい。
すべての命令が正しく動作することを確認せよ。

変更のポイント

- **課題2**: 2bitのALUの選択信号(alu_sel)を追加
 - ALUに加算と減算の回路を追加
- **課題3**: PRの選択信号(pr_sel)を追加
 - $PR + 1$ またはIRの内容を選択する回路を追加
- **共通**: 制御信号の動作をCSGに記述
- **共通**: 命令メモリにプログラムを記述

波形の提出方法

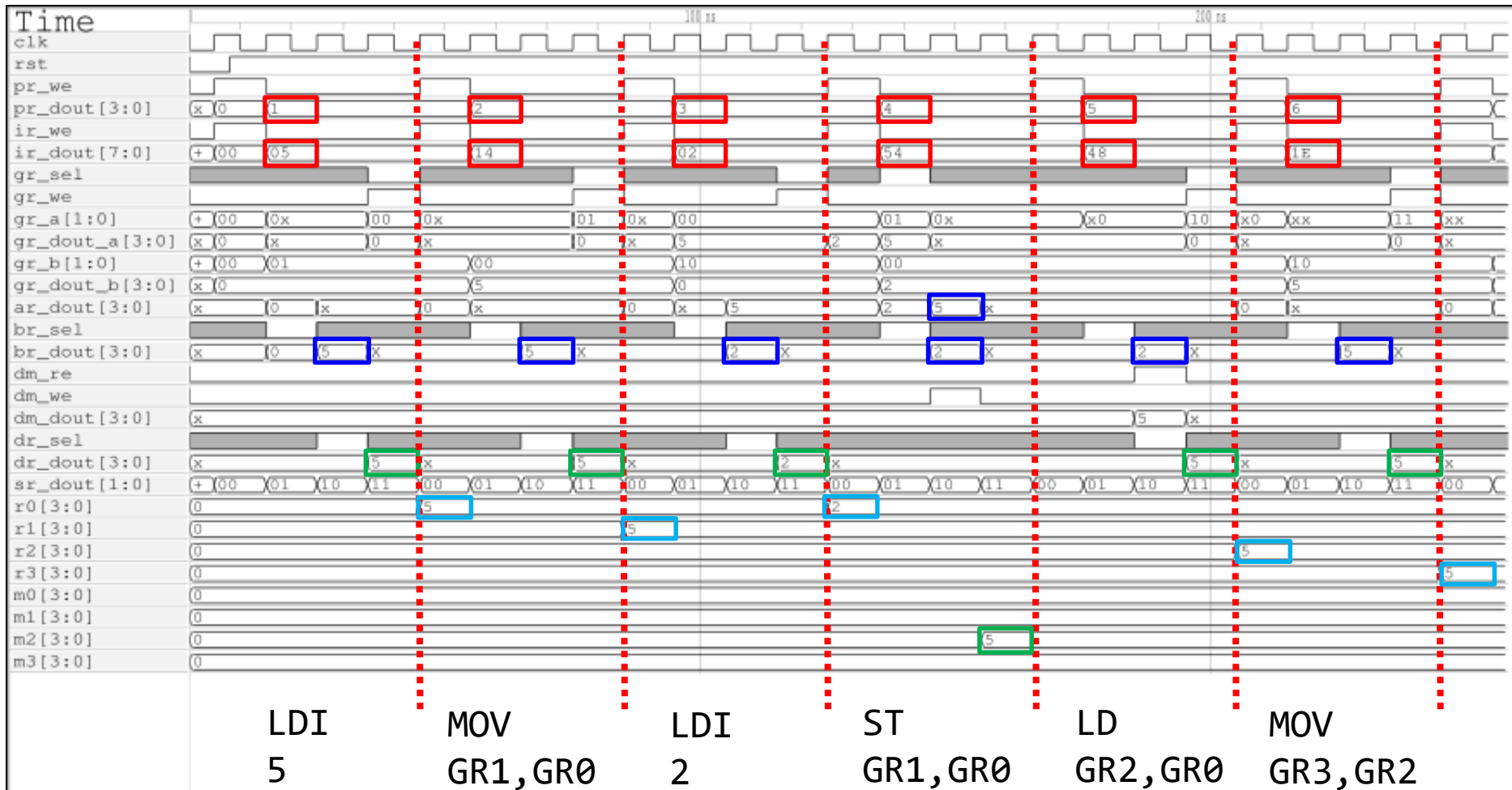

波形にはどの箇所でどの部分が動作しているかを
色付きのペンなどでわかりやすく示すこと。(手書きのみ可、コピー不可)

レポート提出

ソースファイル: Webから提出

(次回授業日の当日9時締切)

※課題ごとに動作に必要な *.v を全て(他のファイルを含めても可)

レポート: 3号館1階知識工学部事務室へ提出

(次回授業日の当日9時締切)

※全ての課題についてまとめた一通のレポート

レポートの内容:

iverilog の実行結果(ワープロ可)

gtkwave の波形(印刷可、**ペンの追記は手書きのみ可**)

結果に対する説明や考察などを記述(ワープロ可)

レポートの表紙:

第5回ハードウェア記述言語レポート

学籍番号、氏名