

# 第4回 ハードウェア記述言語


## ～乗算器、除算器～

中野 秀洋

 
# 乗算器の設計

```


      11000100
    x 11000001
    -----
      11000100
     000000000
    0000000000
   00000000000
  000000000000
 0000000000000
11000100000000
11000100000000
-----
1001001111000100
    
```




AND回路

 

全加算器

 

半加算器

 


# 単一サイクル乗算器

被乗数

a=1101 → 1 1 0 1


b=1011 →

乗数

 

ANDで部分積
 
```
      1101
    x 1011
    -----
      1101
     11010
    000000
   1101000
   -----
  10001111
```



部分積の和

→ p=10001111

積

```
      1101
    + 11010
    -----
     100111

     100111
    + 000000
    -----
    0100111

    0100111
    + 1101000
    -----
   10001111
```

# 4bit単一サイクル乗算器

```
module mul_s(clk, a, b, p);
    input      clk;
    input  [3:0] a, b;
    output [7:0] p;
    reg  [7:0] p;
    wire  [3:0] w0, w1, w2, w3;
```

```
    assign w0 = a & {4{b[0]}};
    assign w1 = a & {4{b[1]}};
    assign w2 = a & {4{b[2]}};
    assign w3 = a & {4{b[3]}};
```



**{ n{w} }**

信号線wをn本コピー

```
    always@(posedge clk) begin
        p <= w0
            + {w1, 1'b0}
            + {w2, 2'b00}
            + {w3, 3'b000};
    end
endmodule
```

```

        1101
x   1011
-----
  1101
 11010
000000
1101000
-----
10001111
```




# マルチサイクル乗算器

各段の加算結果をレジスタに格納

マルチサイクルで動作

遅延小 → 動作周波数高

 

C1

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 11010 \\ \hline 100111 \end{array}$$

C2

$$\begin{array}{r} 100111 \\ + 000000 \\ \hline 0100111 \end{array}$$

C3

$$\begin{array}{r} 0100111 \\ + 1101000 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

C4

$$10001111$$

p0[5:0]	xxxxxxxx	100111		
p1[6:0]	xxxxxxxx	xxxxxxxx	0100111	
p[7:0]	xxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	10001111
	C1	C2	C3	C4

# 4bitマルチサイクル乗算器

```

module mul_m(clk, a, b, p);

    input          clk;
    input  [3:0]   a, b;
    output [7:0]   p;
    reg  [5:0]     p0;
    reg  [6:0]     p1;
    reg  [7:0]     p;
    wire  [3:0]    w0, w1, w2, w3;


```

```

    assign w0 = a & {4{b[0]}};
    assign w1 = a & {4{b[1]}};
    assign w2 = a & {4{b[2]}};
    assign w3 = a & {4{b[3]}};


```

```



    always@(posedge clk) begin
        p0 <= w0 + {w1,1'b0};
    end
    always@(posedge clk) begin
        p1 <= p0 + {w2,2'b00};
    end
    always@(posedge clk) begin
        p  <= p1 + {w3,3'b000};
    end
endmodule

```

```

      1101
x   1011
-----
    1101
   11010
  000000
 1101000
-----
10001111

```

  


# パイプライン乗算器

## 後段の回路の動作時

**前段の回路は未使用 → 無駄**

## 未使用回路を後続の演算で利用 → 高速化

 

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 11010 \\ \hline 100111 \\ \\ 100111 \\ + 000000 \\ \hline 0100111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0100111 \\ + 1101000 \\ \hline 1000111 \end{array}$$


$$\begin{array}{r}
 \phantom{x} \phantom{0000} 1101 \\
 x \phantom{0000} 1011 \\
 \hline
 \phantom{0000} 1101 \\
 \phantom{000} 11010 \\
 \phantom{00} 000000 \\
 \phantom{0} 1101000 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}$$

# パイプライン乗算器

## パイプライン

複数の演算をオーバーラップさせて実行  
先行する演算の完了を待たずに  
後続の演算を開始可能 → 高速化

被乗数・乗数もパイプラインへ  
部分積の計算で必要

 

$$\begin{array}{r} 0010 \\ + 00100 \\ \hline 000110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 010010 \\ + 100100 \\ \hline 0110110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0100111 \\ + 1101000 \\ \hline 10001111 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 0010 \\ \times 0011 \\ \hline 0010 \\ 00100 \\ \hline 000000 \\ 0000000 \\ \hline 00000110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 0110 \\ \hline 0000 \\ 10010 \\ 100100 \\ \hline 0000000 \\ 00110110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline 1101 \\ 11010 \\ 000000 \\ 1101000 \\ \hline 10001111 \end{array}$$




# パイプライン乗算器 (C1→C2)

 

$1101$	$1001$	$0010$
$\times 1011$	$\times 0110$	$\times 0011$
<hr/>	<hr/>	<hr/>
$1101$	$0000$	$0010$
$11010$	$10010$	$00100$
$000000$	$100100$	$000000$
$1101000$	$0000000$	$0000000$
<hr/>	<hr/>	<hr/>
$10001111$	$00110110$	$00000110$

$a0[3:0]$	$1101$	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
$a1[3:0]$	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
$b0[3:0]$	$1011$	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
$b1[3:0]$	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
$p0[5:0]$	$100111$	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
$p1[6:0]$	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
$p[7:0]$	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX


# パイプライン乗算器 (C2→C3)

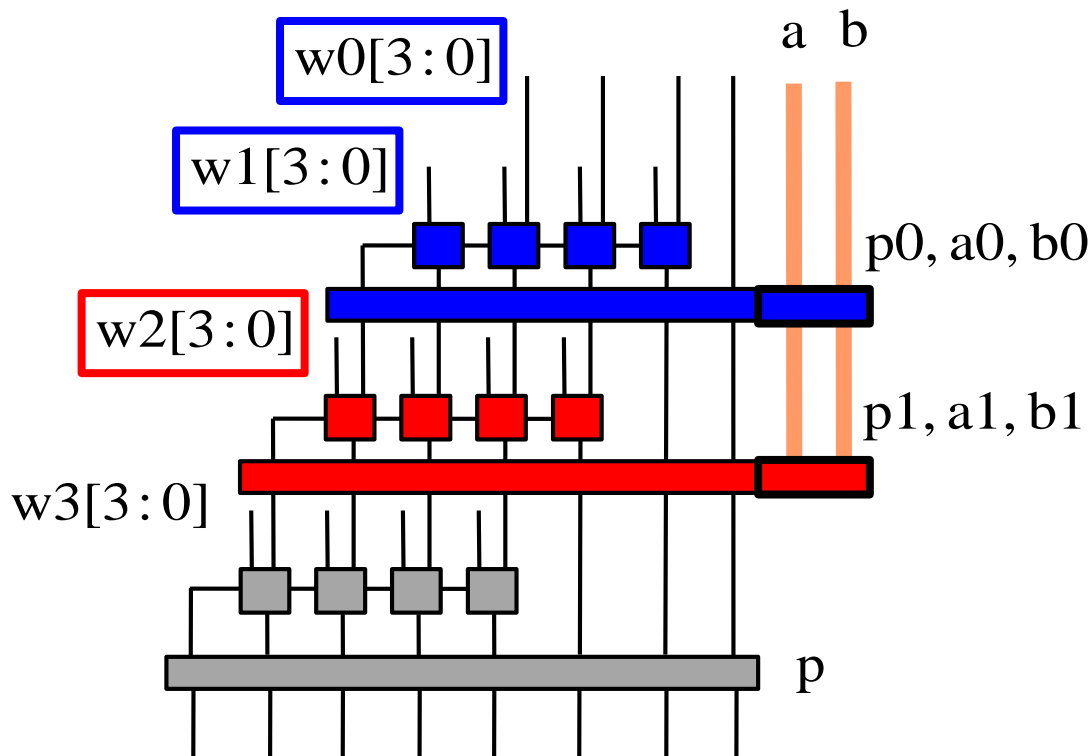

	1101	1001	0010
x	1011	x 0110	x 0011
	1101	0000	0010
	11010	10010	00100
	000000	100100	000000
	1101000	0000000	0000000
	10001111	00110110	00000110

$a0[3:0]$	1101	1001	XXXX	XXXX	XXXX
$a1[3:0]$	XXXX	1101	XXXX	XXXX	XXXX
$b0[3:0]$	1011	0110	XXXX	XXXX	XXXX
$b1[3:0]$	XXXX	1011	XXXX	XXXX	XXXX
$p0[5:0]$	100111	010010	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
$p1[6:0]$	XXXXXXXX	0100111	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
$p[7:0]$	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX


# パイプライン乗算器 (C3→C4)

 

	1101	1001	0010
x	1011	x	0110
	1101		0000
	11010		10010
	000000		100100
	1101000		0000000
	10001111		00110110
			00000110

a0[3:0]	1101	1001	0010	XXXX	XXXX
a1[3:0]	XXXX	1101	1001	XXXX	XXXX
b0[3:0]	1011	0110	0011	XXXX	XXXX
b1[3:0]	XXXX	1011	0110	XXXX	XXXX
p0[5:0]	100111	010010	000110	XXXXXX	XXXXXX
p1[6:0]	XXXXXXXX	0100111	0110110	XXXXXXXX	XXXXXXXX
p[7:0]	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	10001111	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX


# パイプライン乗算器 (C4→C5)

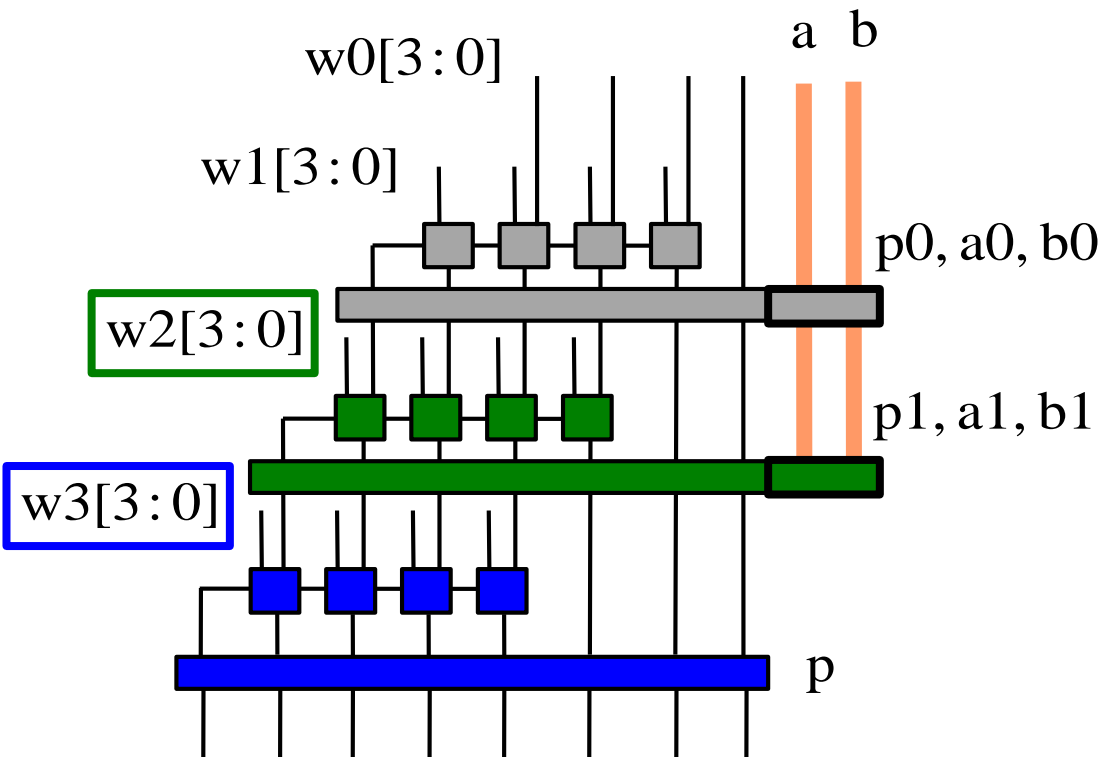

1101	1001	0010
x 1011	x 0110	x 0011
1101	0000	0010
11010	10010	00100
000000	100100	000000
1101000	0000000	0000000
10001111	00110110	00000110

a0[3:0]	1101	1001	0010	XXXX	XXXX
a1[3:0]	XXXX	1101	1001	0010	XXXX
b0[3:0]	1011	0110	0011	XXXX	XXXX
b1[3:0]	XXXX	1011	0110	0011	XXXX
p0[5:0]	100111	010010	000110	XXXXXX	XXXXXX
p1[6:0]	XXXXXXXX	0100111	0110110	0000110	XXXXXXXX
p[7:0]	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	10001111	00110110	XXXXXXXXXX

# パイプライン乗算器 (C5→C6)

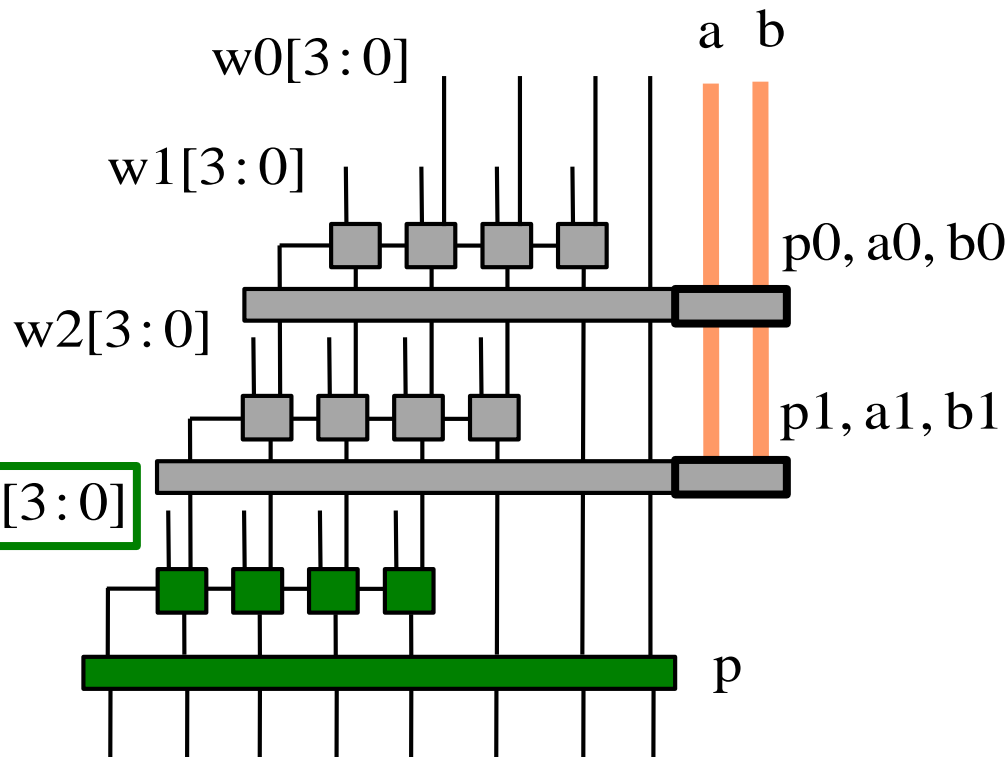


	1101	1001	0010
x	1011	x 0110	<u>x 0011</u>
	1101	0000	0010
	11010	10010	00100
	000000	100100	000000
	<u>1101000</u>	<u>0000000</u>	<u>0000000</u>
	10001111	00110110	00000110

$a0[3:0]$	1101	1001	0010	xxxx	xxxx
$a1[3:0]$	xxxx	1101	1001	0010	xxxx
$b0[3:0]$	1011	0110	0011	xxxx	xxxx
$b1[3:0]$	xxxx	1011	0110	0011	xxxx
$p0[5:0]$	100111	010010	000110	xxxxxx	xxxxxx
$p1[6:0]$	xxxxxxxx	0100111	0110110	0000110	xxxxxxxx
$p[7:0]$	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	10001111	00110110	00000110
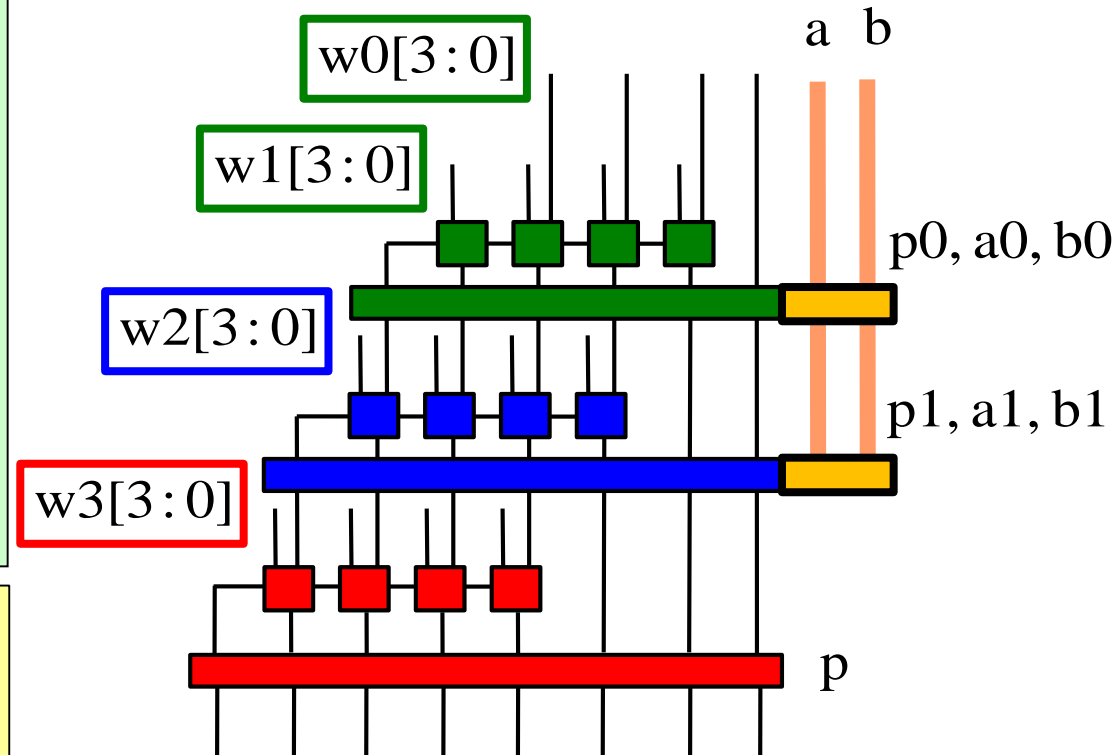
# 4bitパイプライン乗算器

```
module mul_p(clk, a, b, p);  
  
    input        clk;  
    input  [3:0] a, b;  
    output [7:0] p;  
    reg  [5:0] p0;  
    reg  [6:0] p1;  
    reg  [7:0] p;  
    reg  [3:0] a0, b0, a1, b1;  
    wire [3:0] w0, w1, w2, w3;  
  
    assign w0 = a & {4{b[0]}};  
    assign w1 = a & {4{b[1]}};  
    assign w2 = a0 & {4{b0[2]}};  
    assign w3 = a1 & {4{b1[3]}};  
  
    always@(posedge clk) begin  
        p0 <= w0 + {w1, 1'b0};  
        a0 <= a;  
        b0 <= b;  
    end  
end
```

```
always@(posedge clk) begin  
    p1 <= p0 + {w2, 2'b00};  
    a1 <= a0;  
    b1 <= b0;  
end  
always@(posedge clk) begin  
    p <= p1 + {w3, 3'b000};  
end  
endmodule
```




被乗数・乗数もパイプラインへ  
部分積の計算で必要

# 2種類の代入文
 
## ・ノンブロッキング代入

- 全ての式の右辺を先に評価して左辺に代入
- 以下の例では  $a0 \leftarrow a$  と  $a1 \leftarrow a0$  の並列代入


```
always@(posedge clk) begin
    a0 <= a;
    a1 <= a0;
end
```


 
## ・ブロッキング代入

- 上の式を評価してから下の式を評価
- 以下の例では  $a1 \leftarrow a0 \leftarrow a$  の直列代入

```
always@(posedge clk) begin
    a0 = a;
    a1 = a0;
end
```



# 除算器の設計

$$\begin{array}{r}
 \text{除数 } 10 \text{ ) } \begin{array}{r} \text{0101} \\ \text{1011} \\ \hline 10 \\ 1 \\ 0 \\ \hline 11 \\ 10 \\ \hline 1 \end{array} \\
 \hline
 \text{1 剰余}
 \end{array}$$


商 被除数

最初は絶対  
引けない

ここを初期値  
としてよい

- 0a. 剰余の初期値: 被除数
- 0b. 除数の初期値: 左半分に収める
- 0c. 商の初期値: 0
- 1. 商を左シフト
- 2. 差 = 剰余 - 除数
- 3a. 差 > 0 なら 剰余 = 差、商に 1 加算
- 3b. 差 < 0 なら 剰余と商はそのまま
- 4. 除数を右シフト

ボローの反転を  
右から商に追加

 



# 4bit単一サイクル除算器

```
module div(clk, a, b, q, r);
    input      clk;
    input  [3:0] a, b;
    output [3:0] q, r;
    reg  [3:0] q, r;
    wire  [8:0] d0, d1, d2, d3;
    wire  [3:0] r0, r1, r2;
```

```
    assign d0 = {4'b0000, a } - {1'b0, b, 3'b000};
    assign d1 = {4'b0000, r0} - {2'b00, b, 2'b00};
    assign d2 = {4'b0000, r1} - {3'b000, b, 1'b0};
    assign d3 = {4'b0000, r2} - {4'b0000, b};
    assign r0 = (d0[8] == 1'b1) ? a  : d0[3:0];
    assign r1 = (d1[8] == 1'b1) ? r0 : d1[3:0];
    assign r2 = (d2[8] == 1'b1) ? r1 : d2[3:0];
```

```
    always@(posedge clk) begin
        r <= (d3[8] == 1'b1) ? r2 : d3[3:0];
        q <= {~d0[8], ~d1[8], ~d2[8], ~d3[8]};
    end
endmodule
```

		0000	1011	a
	-	0001	0000	b
0←	1	1111	1011	d0
		0000	1011	r0
	-	0000	1000	b
1←	0	0000	0011	d1
		0000	0011	r1
	-	0000	0100	b
0←	1	1111	1111	d2
		0000	0011	r2
	-	0000	0010	b
1←	0	0000	0001	d3

0101 q

0001 r


# 4bitマルチサイクル除算器

```

module div(clk, a, b, q, r);
    input      clk;
    input [3:0] a, b;
    output [3:0] q, r;
    reg [3:0] q, r;
    wire [8:0] d0, d1, d2, d3;
    reg [3:0] r0, r1, r2;

    assign d0 = {4'b0000, a } - {1'b0, b, 3'b000};
    assign d1 = {4'b0000, r0} - {2'b00, b, 2'b00};
    assign d2 = {4'b0000, r1} - {3'b000, b, 1'b0};
    assign d3 = {4'b0000, r2} - {4'b0000, b};

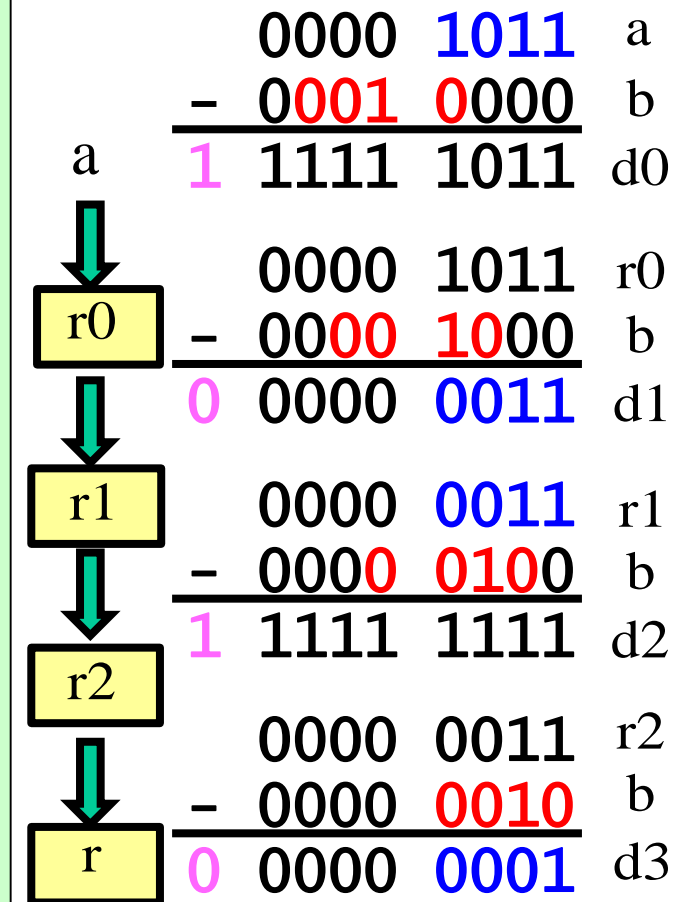    always@(posedge clk) begin
        r0 <= (d0[8] == 1'b1) ? a  : d0[3:0];
        r1 <= (d1[8] == 1'b1) ? r0 : d1[3:0];
        r2 <= (d2[8] == 1'b1) ? r1 : d2[3:0];
        r  <= (d3[8] == 1'b1) ? r2 : d3[3:0];
        q  <= {~d0[8], ~d1[8], ~d2[8], ~d3[8]};
    end
endmodule
    
```



0101  $q$

0001  $r$

# 4bitパイプライン除算器


```
module div(clk, a, b, q, r);  
  input      clk;  
  input [3:0] a, b;  
  output [3:0] q, r;  
  reg [3:0] q, r;  
  wire [8:0] d0, d1, d2, d3;  
  reg [3:0] r0, r1, r2;  
  reg [3:0] q0, q1, q2;  
  reg [3:0] b0, b1, b2;
```

```
  assign d0 = {4'b0000, a } - {1'b0, b, 3'b000};  
  assign d1 = {4'b0000, r0} - {2'b00, b0, 2'b00};  
  assign d2 = {4'b0000, r1} - {3'b000, b1, 1'b0};  
  assign d3 = {4'b0000, r2} - {4'b00002, b2};
```

```
  always@(posedge clk) begin  
    r0 <= (d0[8] == 1'b1) ? a  : d0[3:0];  
    r1 <= (d1[8] == 1'b1) ? r0 : d1[3:0];  
    r2 <= (d2[8] == 1'b1) ? r1 : d2[3:0];  
    r  <= (d3[8] == 1'b1) ? r2 : d3[3:0];
```


```
    q0 <= {3'b0, ~d0[8]};  
    q1 <= {q0[2:0], ~d1[8]};  
    q2 <= {q1[2:0], ~d2[8]};  
    q  <= {q2[2:0], ~d3[8]};
```
 
```
    b0 <= b;  
    b1 <= b0;  
    b2 <= b1;  
  
  end  
endmodule
```




# 除算器の設計


単一  
サイクル

 

マルチ  
サイクル

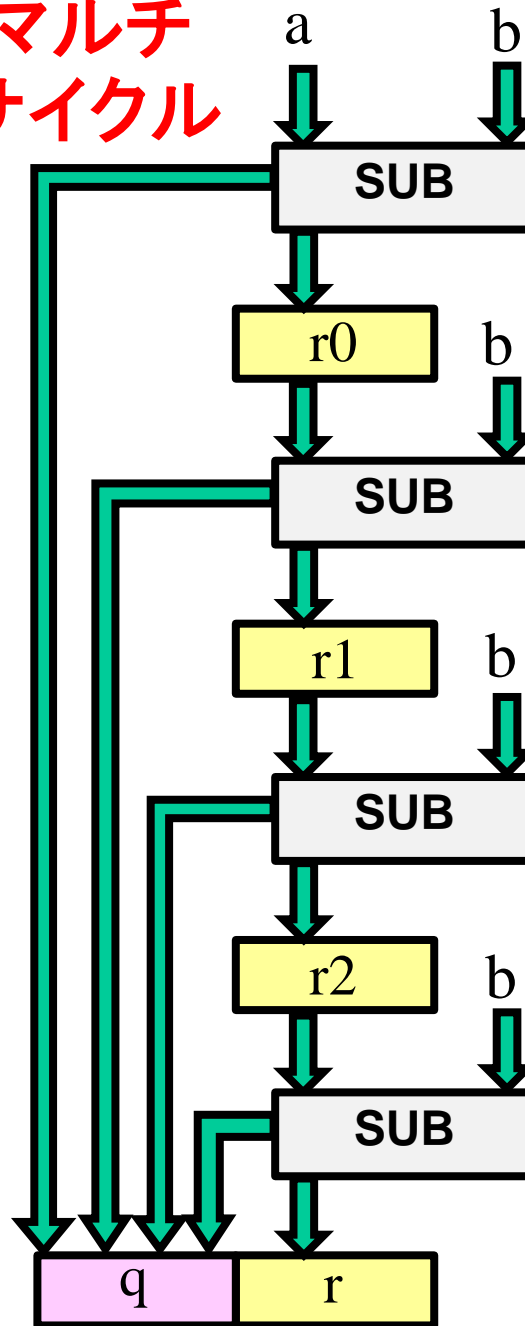


パイプ  
ライン

 
 
# シフトレジスタ(左シフト)


```
module shreg(  
    clk, ld, d, q);  
  
    input        clk, ld;  
    input [7:0] d;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(ld == 1'b1) begin  
            q <= d;  
        end else begin  
            q <= {q[6:0], 1'b0};  
        end  
    end  
  
endmodule
```



**1ビットずつ左シフト**  
最下位ビットに0を挿入  
最上位ビットは消滅
 
# シフトレジスタ(右シフト)


```
module shreg(  
    clk, ld, d, q);  
  
    input        clk, ld;  
    input  [7:0] d;  
    output [7:0] q;  
    reg  [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(ld == 1'b1) begin  
            q <= d;  
        end else begin  
            q <= {1'b0, q[7:1]};  
        end  
    end  
  
endmodule
```



**1ビットずつ右シフト**  
最上位ビットに0を挿入  
最下位ビットは消滅
 
# 入出力付きシフトレジスタ(左シフト)


```
module shreg(  
    clk, ld, d, si, so, q);  
  
    input      clk, rst, ld;  
    input [7:0] d;  
    input      si;  
    output     so;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(ld == 1'b1) begin  
            q <= d;  
        end else begin  
            q <= {q[6:0], si};  
        end  
    end  
  
    assign so = q[7];  
  
endmodule
```



**1ビットずつ左シフト**  
空いたビットに入力si  
あふれたビットが出力so
 
# 入出力付きシフトレジスタ(右シフト)


```
module shreg(  
    clk, ld, d, si, so, q);  
  
    input      clk, rst, ld;  
    input [7:0] d;  
    input      si;  
    output     so;  
    output [7:0] q;  
    reg [7:0] q;  
  
    always@(posedge clk) begin  
        if(ld == 1'b1) begin  
            q <= d;  
        end else begin  
            q <= {si, q[7:1]};  
        end  
    end  
  
    assign so = q[0];  
  
endmodule
```



**1ビットずつ右シフト**  
空いたビットに入力si  
あふれたビットが出力so




# (1) 逐次型乗算器

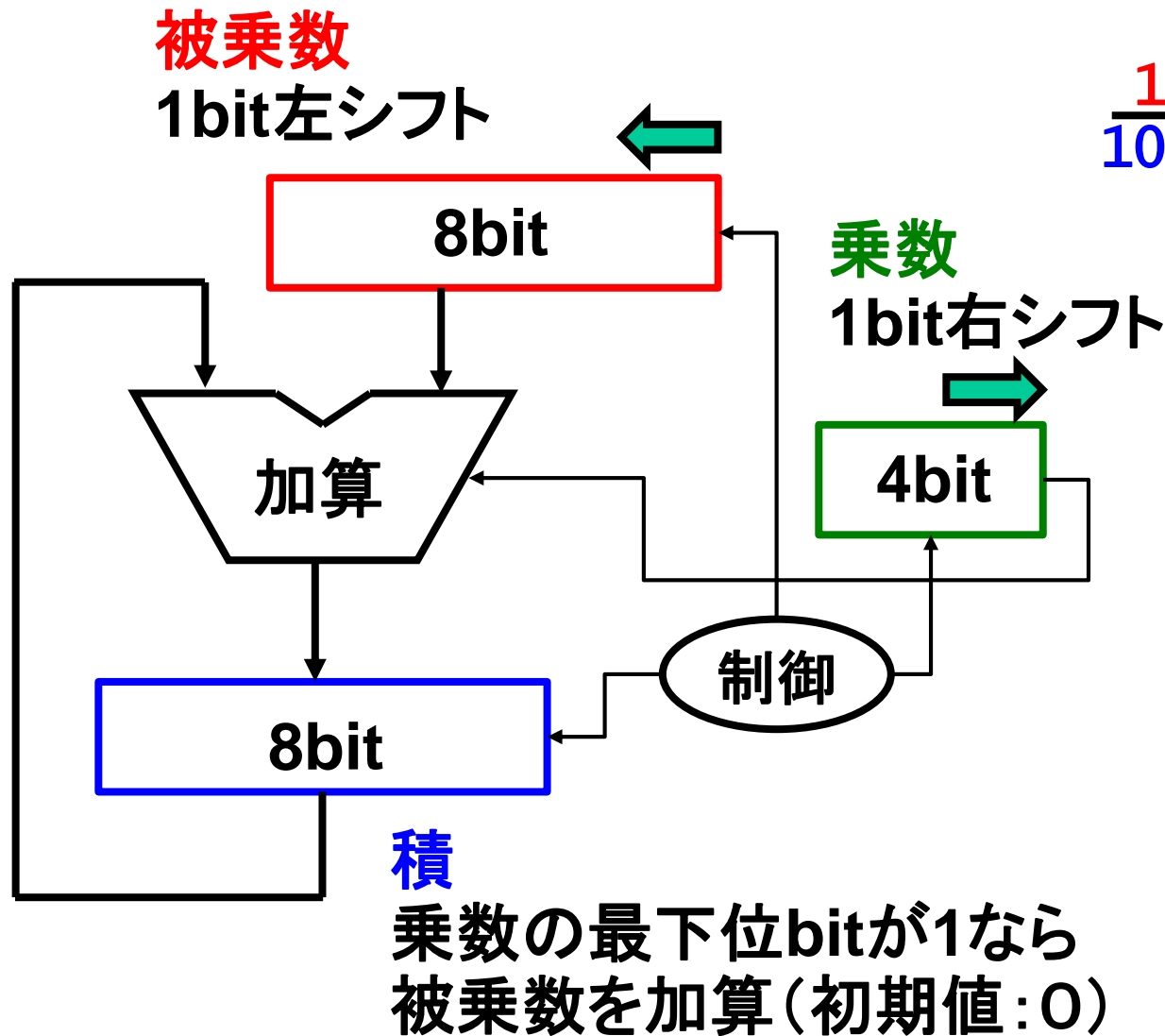

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 1011 \\ \hline 1101 \\ 11010 \\ 000000 \\ 1101000 \\ \hline 10001111 \end{array}$$

C1	00000000	1011
	+ 00001101	
	00001101	
C2	00001101	0101
	+ 00011010	
	00100111	
C3	00100111	0010
	+ 00000000	
	00100111	
C4	00100111	0001
	+ 01101000	
	10001111	
C5	10001111	0000

## (2) 逐次型除算器

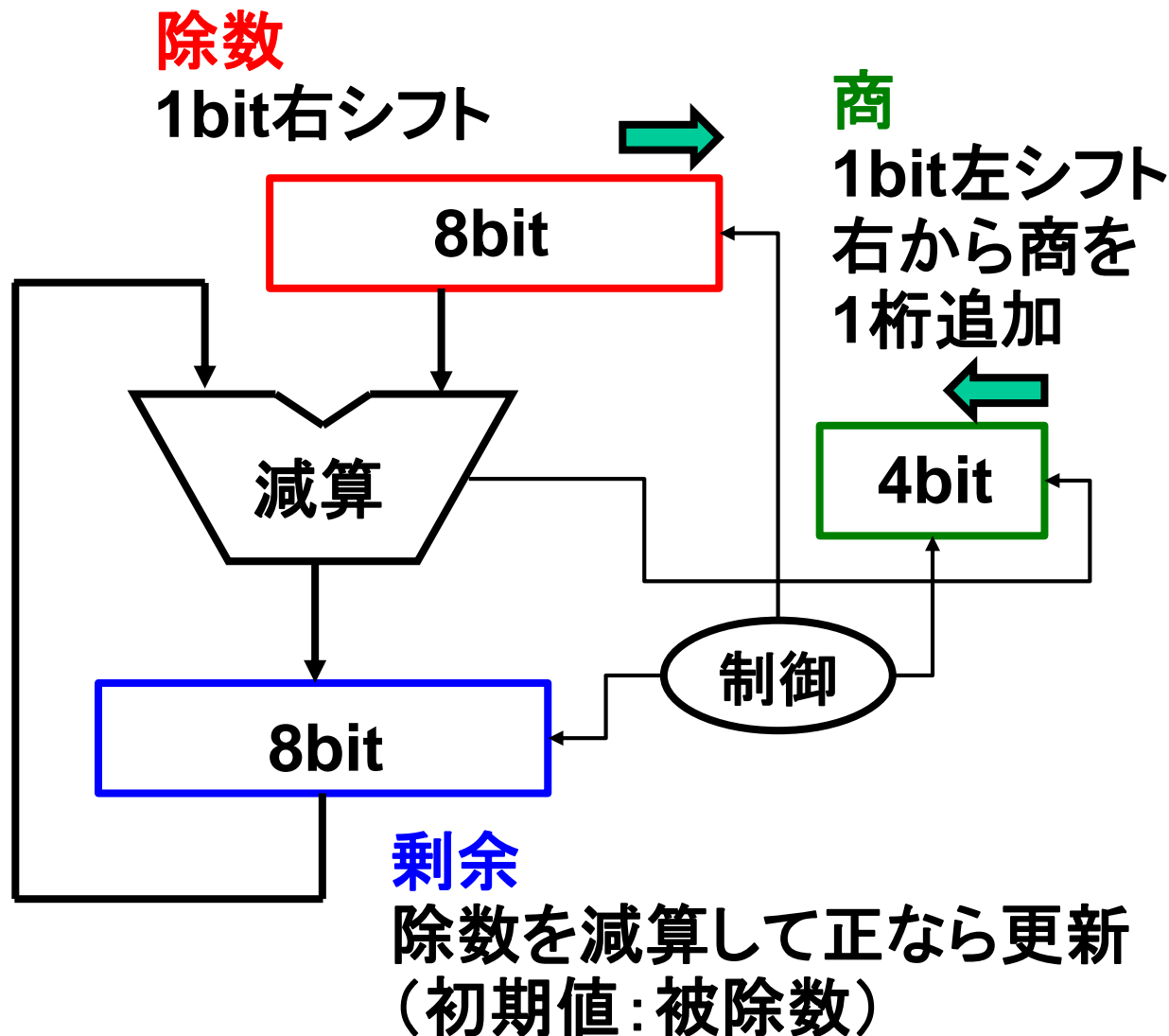

$$\begin{array}{r}
 0101 \\
 10 \overline{) 1011} \\
 \underline{10} \phantom{00} \\
 1 \phantom{00} \\
 \underline{0} \phantom{00} \\
 11 \phantom{0} \\
 \underline{10} \phantom{0} \\
 1
 \end{array}$$

C1	00001011	0000
	- 00010000	
	1 11111011	
C2	00001011	0000
	- 00001000	
	0 00000011	
C3	00000011	0001
	- 00000100	
	1 11111111	
C4	00000011	0010
	- 00000010	
	0 00000001	
C5	00000001	0101

# 課題

(1) 逐次型乗算器


(2) 逐次型除算器

verilogソースファイル(テストベンチを含む)を作成し、シミュレーションを実行せよ.

また、シミュレーション波形も表示させよ.
 
# 提出すべきファイル

- 課題の回路のHDLソースファイル(テストベンチを含む)  
課題(1)～(2)に対してディレクトリ(ex4-?)を作成すること
- 課題の回路のシミュレーション実行結果  
(iverilog の実行結果をリダイレクトして txt ファイルを作成)
- 課題の回路のシミュレーション波形  
(gtkwaveから pdf ファイルを作成)
- 圧縮アーカイブファイル(ex4-?.tar.gz)を作成して  
Web上から提出せよ



```
cd ex4
tar zcvf ex4-1.tar.gz ex4-1/
tar zcvf ex4-2.tar.gz ex4-2/
```