

第6回 ハードウェア記述言語

～フラグと条件分岐～

中野 秀洋

フラグと条件分岐

命令	二モニック	操作コード	動作	例
加算	ADD GRa , GRb	2 (0010)	GRa ← GRa + GRb FR ← { CF , ZF }	y += x;
減算	SUB GRa , GRb	3 (0011)	GRa ← GRa - GRb FR ← { CF , ZF }	y -= x;
比較	CMP GRa , GRb	7 (0111)	GRa - GRb FR ← { CF , ZF }	y - x
ゼロジャンプ	JZ ADRS	8 (1000)	if(FR [0] == 1) PR ← ADRS	while (y == x);
キャリージャンプ	JC ADRS	9 (1001)	if(FR [1] == 1) PR ← ADRS	while (y < x);

0111	1111	1000	1000	0000
+ 0001	+ 0001	- 0001	- 1000	- 0001
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
01000	10000	00111	00000	11111
{0, 0}	{1, 1}	{0, 0}	{0, 1}	{1, 0}

※ **CF**: キャリーフラグ(演算結果でキャリー)

※ **ZF**: ゼロフラグ(演算結果がゼロ)

FR : フラグレジスタ

条件分岐のプログラム(1)

```
if ( n == 10 ) {  
    処理1  
}  
処理2
```

```
LDI    N  
LD      GR1, GR0  
LDI     10  
CMP     GR1, GR0  
JZ      L1  
JMP     L2
```

L1: 処理1
L2: 処理2

```
if ( n < 10 ) {  
    処理1  
}  
処理2
```

```
LDI    N  
LD      GR1, GR0  
LDI     10  
CMP     GR1, GR0  
JC      L1  
JMP     L2
```

L1: 処理1
L2: 処理2

```
if ( n > 10 ) {  
    処理1  
}  
処理2
```

```
LDI    N  
LD      GR1, GR0  
LDI     10  
CMP     GR0, GR1  
JC      L1  
JMP     L2
```

L1: 処理1
L2: 処理2

```
if ( n != 10 )
```

```
...  
CMP     GR1, GR0  
JZ      L1
```

処理1

L1: 処理2

```
if ( n >= 10 )
```

```
...  
CMP     GR1, GR0  
JC      L1
```

処理1

L1: 処理2

```
if ( n <= 10 )
```

```
...  
CMP     GR0, GR1  
JC      L1
```

処理1

L1: 処理2

条件分岐のプログラム(2)

```
if ( n >= 10 ) {  
    処理1  
} else {  
    処理2  
}  
処理3
```

```
LDI    N  
LD      GR1, GR0  
LDI     10  
CMP     GR1, GR0  
JC      L1
```

```
処理1  
JMP     L2
```

L1: 処理2

L2: 処理3

```
if ( n >= 10 ) {  
    処理1  
} else if ( n != 0 ) {  
    処理2  
} else {  
    処理3  
}  
処理4
```

```
LDI     N  
LD      GR1, GR0  
LDI     10  
CMP     GR1, GR0  
JC      L1
```

```
処理1  
JMP     L3
```

```
L1: LDI     0  
    CMP     GR1, GR0  
    JZ      L2
```

```
処理2  
JMP     L3
```

L2: 処理3

L3: 処理4

繰り返しのプログラム

後判定

```
do {  
    処理1  
} while ( n < 10 );  
処理2
```

L1: 処理1

```
LDI    N  
LD      GR1, GR0  
LDI     10  
CMP     GR1, GR0  
JC      L1
```

処理2

前判定

```
While ( n < 10 ) {  
    処理1  
}  
処理2
```

L1: LDI N
LD GR1, GR0
LDI 10
CMP GR1, GR0
JC L2
JMP L3

L2: 処理1

JMP L1

L3: 処理2

プログラム例(1)

1～10の総和の計算(後判定)

C言語プログラム

```
s = 0;
n = 0;
do{
    n ++;
    s += n;
} while(n != 10);
```

アセンブラプログラム

```
LDI 0
MOV GR1,GR0 ; sの初期値
MOV GR2,GR0 ; nの初期値
LDI 10      ;
MOV GR3,GR0 ; nの上限値
LDI 1
LM: ADD GR2,GR0 ; nに1を加算
    ADD GR1,GR2 ; sにnを加算
    CMP GR2,GR3 ; nを10と比較
    JZ  LE      ; 等しければ終了
    JMP LM      ; 等しくなければ繰り返し
LE:
```

意味

動作

GR1 = s = 0

GR2 = n = 0

GR3 = 10

GR2 = n + 1

GR1 = s + n

n == 10

n != 10

```
s = 0;
n = 0;
do{
    n ++;
    s += n;
} while(n < 10);
```

```
...
LM: ADD GR2,GR0 ; nに1を加算
    ADD GR1,GR2 ; sにnを加算
    CMP GR2,GR3 ; nを10と比較
    JC  LM      ; 小さければ繰り返し
```

GR2 = n + 1

GR1 = s + n

n < 10

プログラム例(2)

1～10の総和の計算(前判定)

```
s = 0;
n = 0;
while(n != 10){
    n ++;
    s += n;
}
```

```
LDI 0
MOV GR1,GR0 ; sの初期値          GR1 = s = 0
MOV GR2,GR0 ; nの初期値          GR2 = n = 0
LDI 10 ;
MOV GR3,GR0 ; nの上限値          GR3 = 10
LDI 1
LC: CMP GR2,GR3 ; nを10と比較
    JZ LE ; 等しければ終了      n == 10
    ADD GR2,GR0 ; nに1を加算      GR2 = n + 1
    ADD GR1,GR2 ; sにnを加算      GR1 = s + n
    JMP LC ; 繰り返し
LE:
```

```
s = 0;
n = 0;
while(n < 10){
    n ++;
    s += n;
}
```

```
...
LC: CMP GR2,GR3 ; nを10と比較
    JC LM ; 小さければ繰り返し    n < 10
    JMP LE ; 小さくなければ終了    n >= 10
LM: ADD GR2,GR0 ; nに1を加算      GR2 = n + 1
    ADD GR1,GR2 ; sにnを加算      GR1 = s + n
    JMP LC ; 繰り返し
LE:
```

機械語プログラム(メモリの内容)

命令メモリ(IM)

ADRS	INST	
0000	: 0000 0000 ;	LDI 0
0001	: 0001 01 00 ;	MOV GR1,GR0
0010	: 0001 10 00 ;	MOV GR2,GR0
0011	: 0000 1010 ;	LDI 10
0100	: 0001 11 00 ;	MOV GR3,GR0
0101	: 0000 0001 ;	LDI 1
0110	: 0111 10 11 ;	LC: CMP GR2,GR3
0111	: 1000 1011 ;	JZ LE
1000	: 0010 10 00 ;	ADD GR2,GR0
1001	: 0010 01 10 ;	ADD GR1,GR2
1010	: 0110 0110 ;	JMP LC
1011	: xxxx xxxx ;	LE:
1100	: xxxx xxxx ;	
1101	: xxxx xxxx ;	
1110	: xxxx xxxx ;	
1111	: xxxx xxxx ;	

データメモリ(DM)

ADRS	DATA
0000	: 0000 ;
0001	: 0000 ;
0010	: 0000 ;
0011	: 0000 ;
0100	: 0000 ;
0101	: 0000 ;
0110	: 0000 ;
0111	: 0000 ;
1000	: 0000 ;
1001	: 0000 ;
1010	: 0000 ;
1011	: 0000 ;
1100	: 0000 ;
1101	: 0000 ;
1110	: 0000 ;
1111	: 0000 ;

命令メモリ(IM) ... アドレス:4bit(0~15番地) 命令:8bit

データメモリ(DM) ... アドレス:4bit(0~15番地) データ:4bit

ジャンプ先のラベル LC と LE は実際のジャンプ先番地と対応

課題


(1) 以下の命令でフラグが設定されるように変更を加えよ。

ADD 加算
SUB 減算
CMP 比較

時刻	ADD (0010)	SUB (0011)	CMP (0111)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1
1	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb
2	DR \leftarrow AR + BR FR \leftarrow {CF, ZF}	DR \leftarrow AR - BR FR \leftarrow {CF, ZF}	AR - BR FR \leftarrow {CF, ZF}
3	GRa \leftarrow DR	GRa \leftarrow DR	

フラグ判定回路の追加

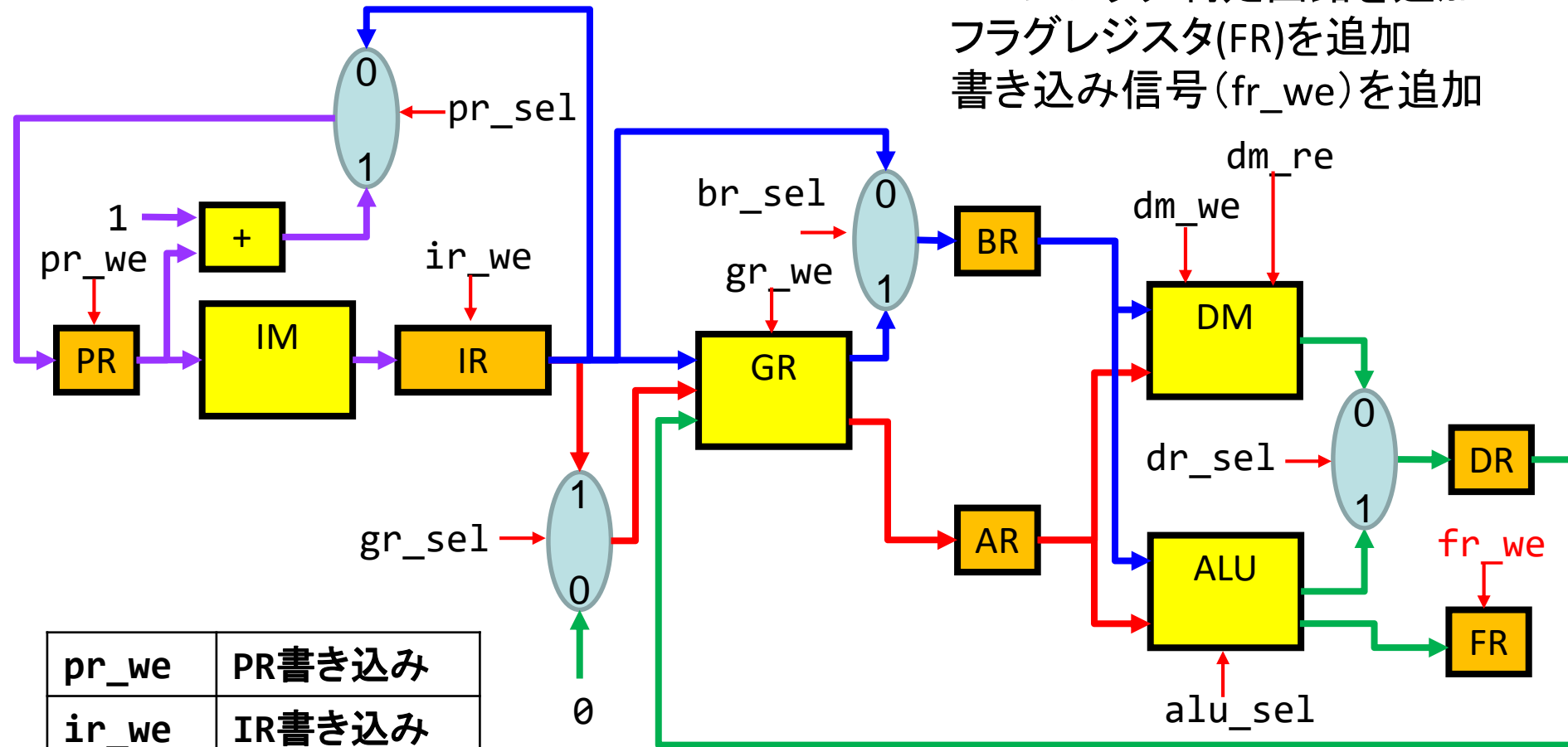ALUにフラグ判定回路を追加
フラグレジスタ(FR)を追加
書き込み信号(fr_we)を追加




pr_we	PR書き込み
ir_we	IR書き込み
gr_we	GR書き込み
fr_we	FR書き込み
dm_we	DM書き込み
dm_re	DM読み出し

pr_sel	PR+1 または IR[3:0]
gr_sel	IR[3:2] または 0
br_sel	GRb または IR[3:0]
dr_sel	ALU または DM

alu_sel	1	B
	2	A+B
	3	A-B

ALUの変更

```
module alu(  
    a, b, sel, y, f  
);  
    input  [3:0] a, b;  
    input  [2:0] sel;  
    output [3:0] y;  
    output [1:0] f; /* フラグ */  
    reg    [3:0] y;  
    reg          c; /* キャリー */  
  
    always@(a or b or sel) begin  
        case(sel)  
            ...  
            ...  
            ...  
            ...  
            default: ...;  
        endcase  
    end  
    assign f[0] = ...; /* ZF */  
    assign f[1] = ...; /* CF */  
endmodule
```

 

$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0001 \\ \hline 01000 \\ \{0, 0\} \end{array}$	$\begin{array}{r} 1111 \\ + 0001 \\ \hline 10000 \\ \{1, 1\} \end{array}$	
$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0001 \\ \hline 00111 \\ \{0, 0\} \end{array}$	$\begin{array}{r} 1000 \\ - 1000 \\ \hline 00000 \\ \{0, 1\} \end{array}$	$\begin{array}{r} 0000 \\ - 0001 \\ \hline 11111 \\ \{1, 0\} \end{array}$



演算結果とキャリーからフラグを生成

FRの追加

```
assign alu_din1 = ar_dout;  
assign alu_din2 = br_dout;  
alu alu(.a(alu_din1), .b(alu_din2),  
        .sel(alu_sel), .y(alu_dout),  
        .f(alu_fout));
```

```
assign fr_din = alu_fout;  
reg2 fr(.clk(clk), .rst(1'b1), .we(fr_we),  
        .din(fr_din), .dout(fr_dout));
```

 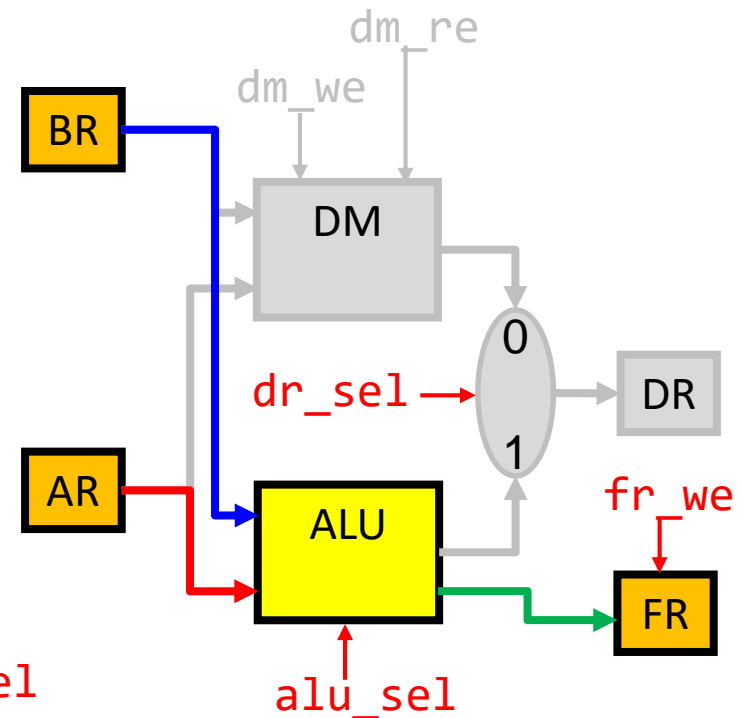
ALUにフラグ判定回路を追加
フラグレジスタ(FR)を追加
書き込み信号(fr_we)を追加



alu_sel	1	B
	2	A+B
	3	A-B

SUB命令の動作


SUB GR1, GR0	0011	0100	$GR1 \leftarrow GR1 - GR0$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$
--------------	------	------	--

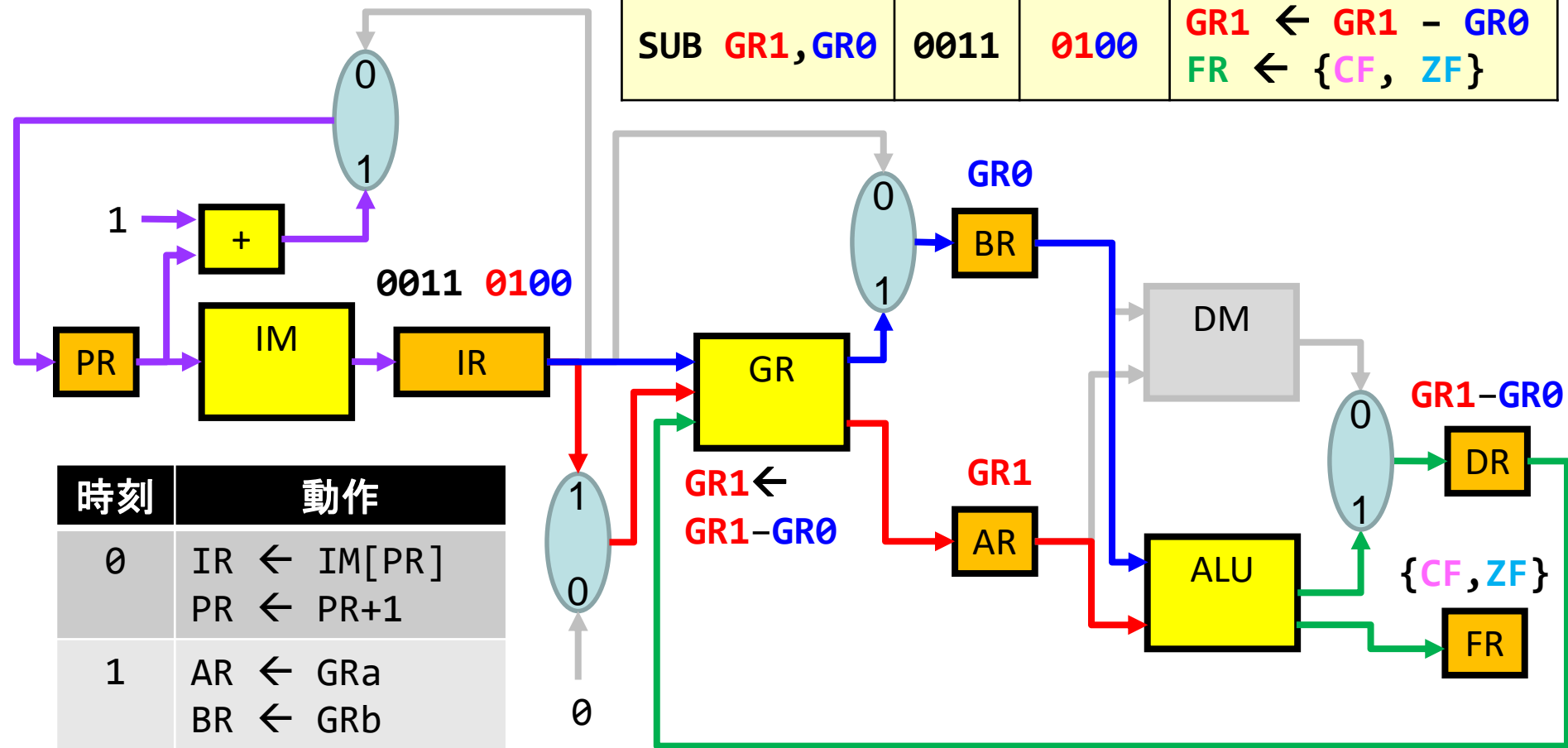

時刻	動作
0	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR + 1$
1	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$
2	$DR \leftarrow AR - BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$
3	$GRa \leftarrow DR$

CMP命令の動作

CMP GR1 , GR0	0111	0100	GR1 - GR0 FR ← { CF , ZF }
-----------------------------	------	------	--

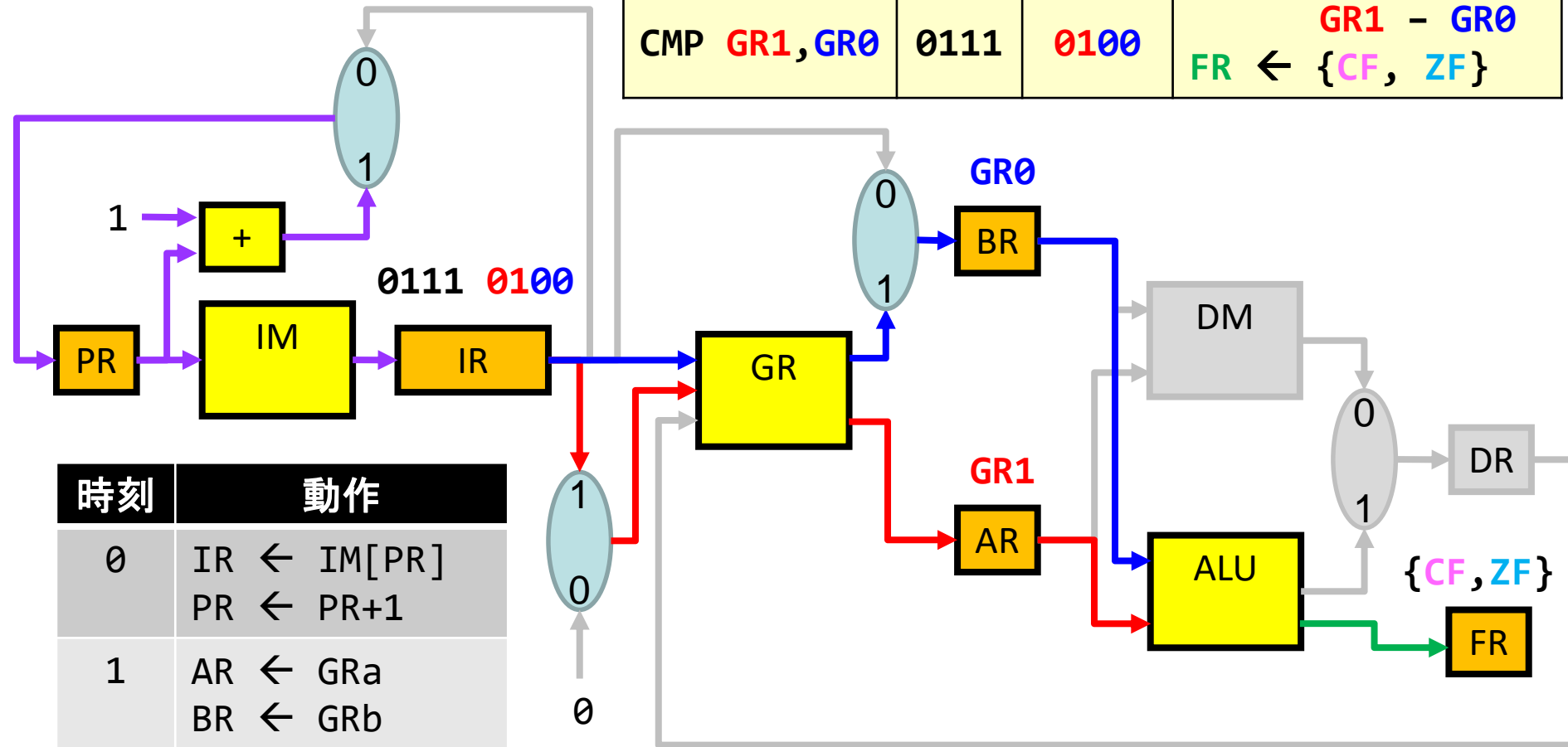

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← GRa BR ← GRb
2	AR - BR FR ← { CF , ZF }

各命令のRTL動作と制御信号


時刻	ADD (0010)	SUB (0011)	CMP (0111)
0	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$
1	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$
2	$DR \leftarrow AR + BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 10$ $dr_sel = 1$ $fr_we = 1$	$DR \leftarrow AR - BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 11$ $dr_sel = 1$ $fr_we = 1$	$AR - BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 11$ $fr_we = 1$
3	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$	

CMPは減算して
フラグのみ格納

FR書き込み信号の追加

```
module csg(  
    iru, sr,  
    pr_sel, gr_sel, br_sel, dr_sel,  
    alu_sel,  
    ir_we, pr_we, gr_we, fr_we,  
    dm_re, dm_we  
);  
...  
always@(iru or sr) begin
```
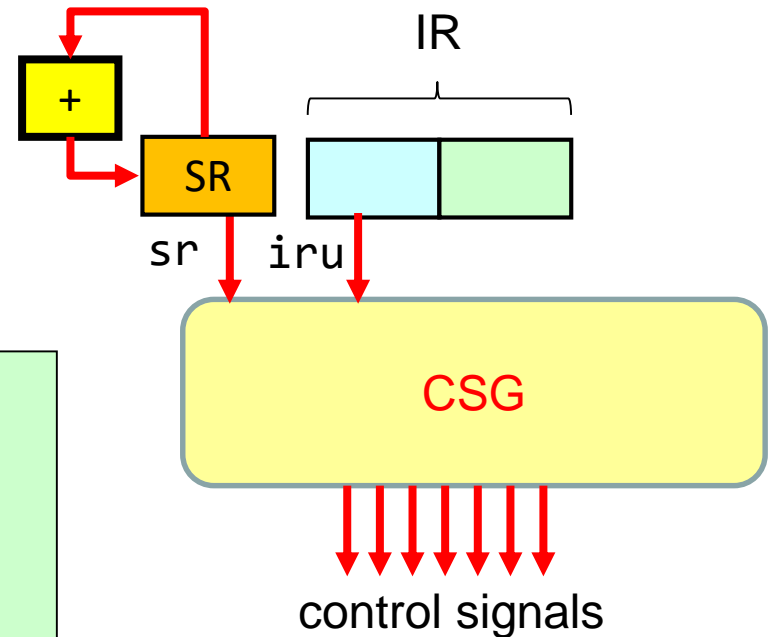
```
    pr_sel  <= 1'bx;  
    gr_sel  <= 1'bx;  
    br_sel  <= 1'bx;  
    dr_sel  <= 1'bx;  
    alu_sel <= 2'bxx;  
    ir_we   <= 1'b0;  
    pr_we   <= 1'b0;  
    gr_we   <= 1'b0;  
    fr_we   <= 1'b0;  
    dm_re   <= 1'b0;  
    dm_we   <= 1'b0;  
    case(sr)  
        ...  
    endcase  
end
```



IR: 命令レジスタ
SR: ステートレジスタ
CSG: 制御信号生成回路

書き込み信号(fr_we)を追加
ADD, SUBの制御を修正
CMPの制御を追加

課題


(2) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。

JZ ゼロジャンプ
JC キャリージャンプ


時刻	JMP (0110)	JZ (1000)	JC (1001)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1
1	PR \leftarrow ADRS	if(FR[0]==1) PR \leftarrow ADRS	if(FR[1]==1) PR \leftarrow ADRS

JMP命令の動作

JMP 5	0110	0101	PR ← 5
-------	------	------	--------

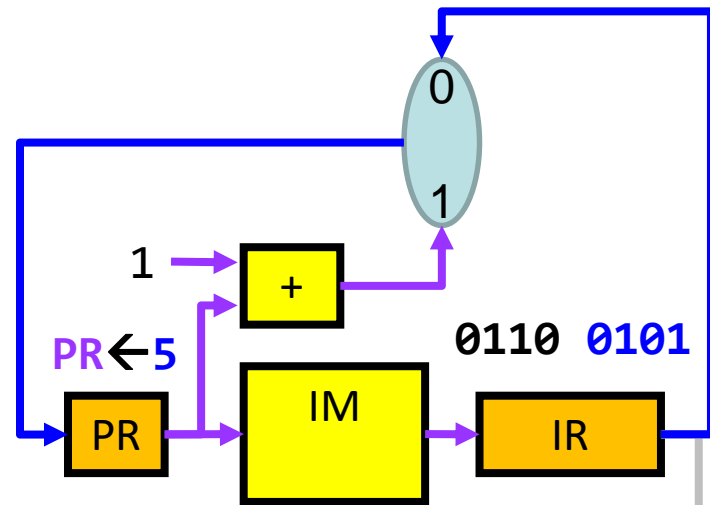


時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	PR ← ADRS

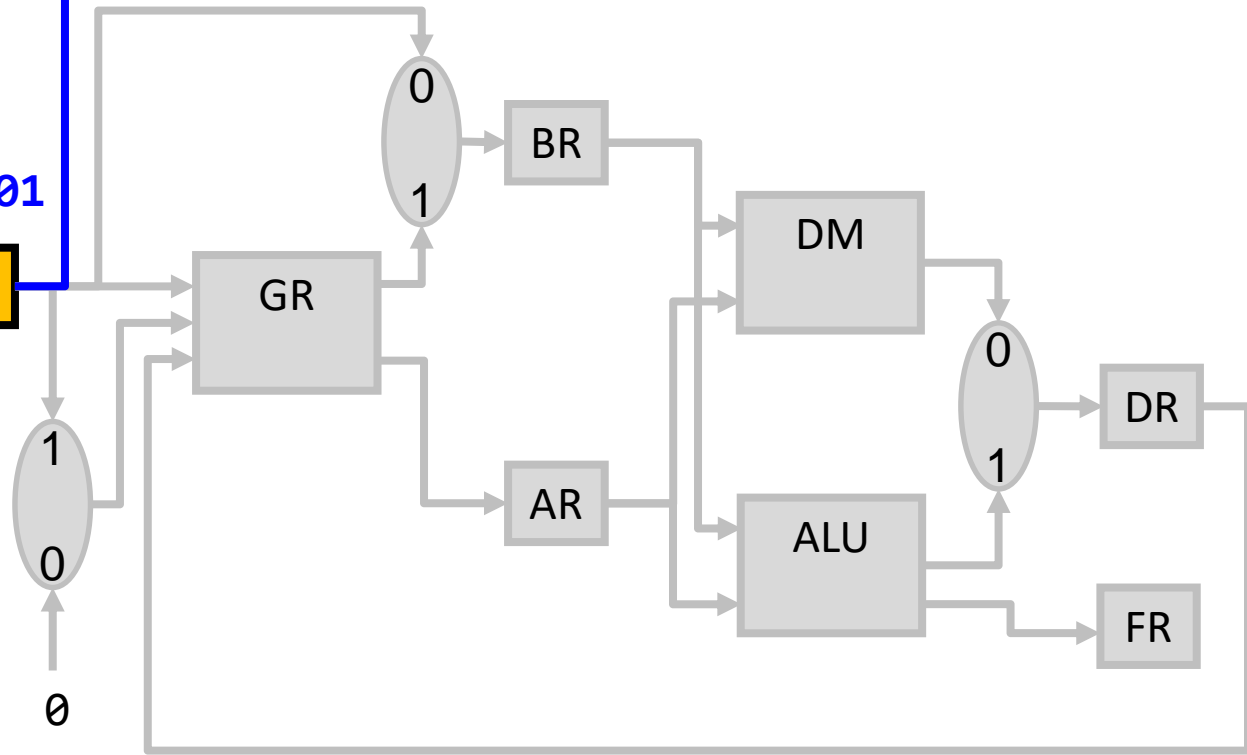


JZ命令の動作

JZ 5	1000	0101	if(FR[0]==1) PR ← 5
------	------	------	------------------------

 

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	if(FR[0]==1) PR ← ADRS

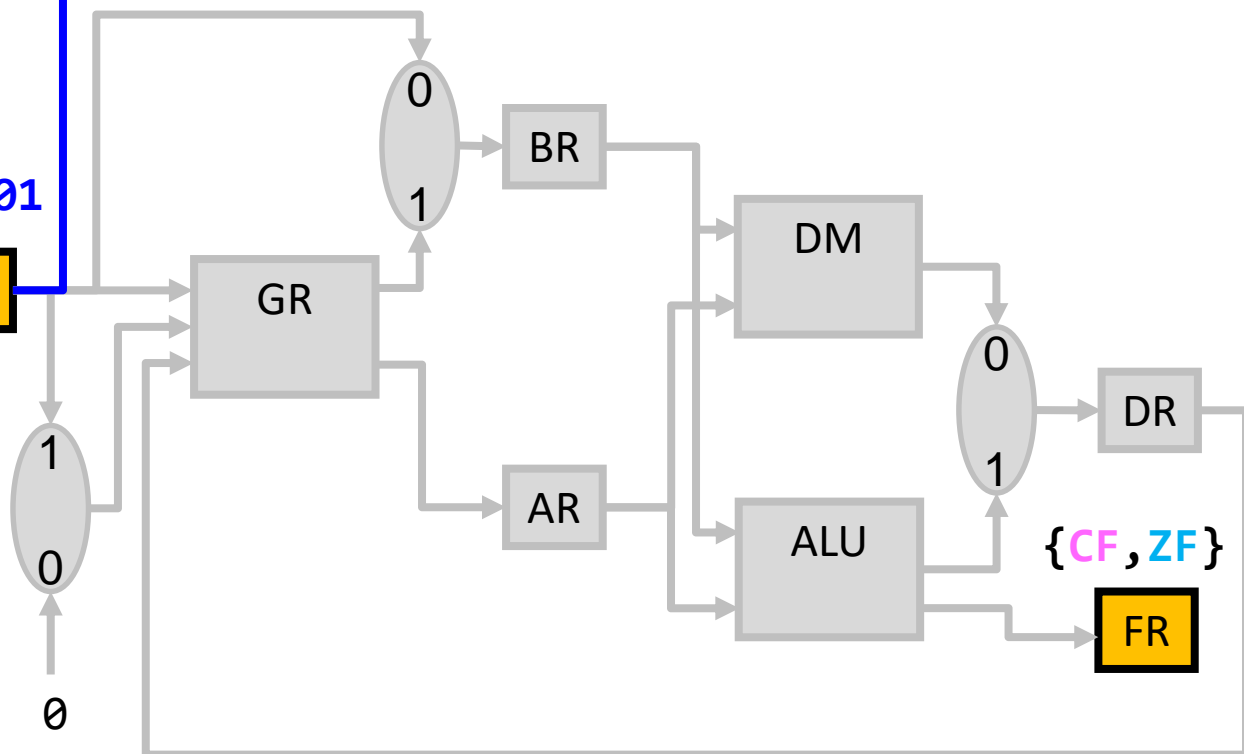

各命令のRTL動作と制御信号

時刻	JMP (1010)	JZ (1000)	JC (1001)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1 ir_we = 1 pr_sel = 1 pr_we = 1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1 ir_we = 1 pr_sel = 1 pr_we = 1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1 ir_we = 1 pr_sel = 1 pr_we = 1
1	PR \leftarrow ADRS pr_sel = 0 pr_we = 1	if(FR[0]==1) PR \leftarrow ADRS pr_sel = 0 pr_we = FR[0]	if(FR[1]==1) PR \leftarrow ADRS pr_sel = 0 pr_we = FR[1]


条件ジャンプは時刻1で
フラグの条件に応じてPRを変更

FRの値をPR書き込み信号にそのまま利用可

FRの入力を追加

```
module csg(  
    iru, sr, fr,  
    pr_sel, gr_sel, br_sel, dr_sel,  
    alu_sel,  
    ir_we, pr_we, gr_we, fr_we,  
    dm_re, dm_we  
);  
...  
always@(iru or sr or fr) begin
```
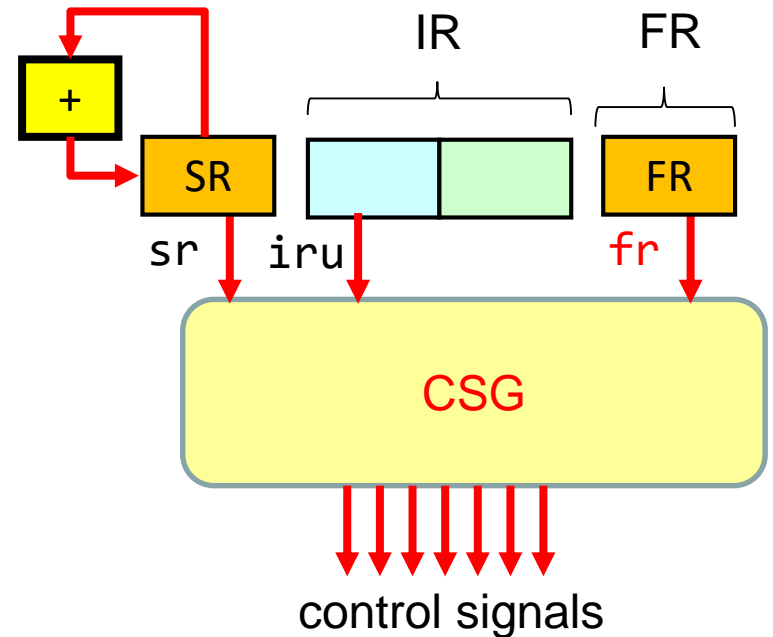
```
    pr_sel  <= 1'bx;  
    gr_sel  <= 1'bx;  
    br_sel  <= 1'bx;  
    dr_sel  <= 1'bx;  
    alu_sel <= 2'bxx;  
    ir_we   <= 1'b0;  
    pr_we   <= 1'b0;  
    gr_we   <= 1'b0;  
    fr_we   <= 1'b0;  
    dm_re   <= 1'b0;  
    dm_we   <= 1'b0;  
    case(sr)  
        ...  
    endcase  
end
```



IR: 命令レジスタ

SR: ステートレジスタ

CSG: 制御信号生成回路

フラグレジスタ(FR)をCSGに入力
JZ, JCの制御を追加

即値演算命令

命令	二モニック	操作コード	動作	例
即値ロード	LDI ADRS	0 (0000)	GR0 ← IMM	*p = 6; y = 6
加算	ADD GRa , GRb	2 (0010)	GRa ← GRa + GRb FR ← { CF , ZF }	y += x;
比較	CMP GRa , GRb	7 (0111)	GRa - GRb FR ← { CF , ZF }	y - x
即値加算	ADDI IMM	10 (1010)	GR0 ← GR0 + IMM FR ← { CF , ZF }	y += 6;
即値比較	CMPI IMM	11 (1011)	GR0 - IMM FR ← { CF , ZF }	y - x

※ 即値ロード、即値加算、即値比較の演算対象は**GR0**のみ

※ 即値減算は負の値の即値加算で代用可能(キャリーは異なる)

$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0001 \\ \hline 00111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1000 \\ + 1111 \\ \hline 10111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0000 \\ - 0001 \\ \hline 11111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0000 \\ + 1111 \\ \hline 01111 \end{array}$
---	---	---	---

プログラム例(3)

1～10の総和の計算(前判定)

```
s = 0;
n = 0;
while(n != 10){
    n++;
    s += n;
}
```

nの加算値1
nの上限値10
→格納の必要なし

レジスタ数削減
命令数削減

```
LDI 0
MOV GR1,GR0 ; sの初期値          GR1 = s = 0
MOV GR2,GR0 ; nの初期値          GR2 = n = 0
LDI 10      ;
MOV GR3,GR0 ; nの上限値          GR3 = 10
LDI 1
LC: CMP GR2,GR3 ; nを10と比較
    JZ  LE      ; 等しければ終了    n == 10
    ADD GR2,GR0 ; nに1を加算        GR2 = n + 1
    ADD GR1,GR2 ; sにnを加算        GR1 = s + n
    JMP LC      ; 繰り返し
LE:
```

```
LDI 0      ; nの初期値          GR0 = n = 0
MOV GR1,GR0 ; sの初期値          GR1 = s = 0
LC: CMPI 10    ; nを10と比較
    JZ  LE      ; 等しければ終了    n == 10
    ADDI 1     ; nに1を加算        GR0 = n + 1
    ADD GR1,GR0 ; sにnを加算        GR1 = s + n
    JMP LC      ; 繰り返し
LE:
```

プログラム例(4)

4番地～7番地に格納された値の総和の計算(後判定)

```
s = 0;
a = 4;
do{
    s += *a;
    a++;
} while( a < 8 );
```

```
LDI    0          ;
MOV     GR1,GR0    ; sの初期値          GR1 = s = 0
LDI     4          ; aの初期値          GR0 = a = 4
LM: LD   GR2,GR0    ; a番地の内容をロード
ADD     GR1,GR2    ; ロードした値を加算    GR1 = s += *a
ADDI    1          ; aに1を加算          GR0 = a ++
CMPI    8          ; aを8と比較
JC      LM        ; 小さければ繰り返し    a < 8
LE:
```

データメモリ(DM)

ADRS	DATA
0000	: 0111 ; 7
0001	: 0011 ; 3
0010	: 0100 ; 4
0011	: 0001 ; 1
0100	: 0110 ; 6
0101	: 0011 ; 3
0110	: 0010 ; 2
0111	: 0101 ; 5
1000	: 0100 ; 4

実行例

GR0	GR1	GR2	命令
4	0	x	LD GR2,GR0
4	0	6	ADD GR1,GR2
4	6	6	ADDI 1
5	6	6	CMPI 8
...			
5	6	6	LD GR2,GR0
5	6	3	ADD GR1,GR2
5	9	3	ADDI 1
6	9	3	CMPI 8
...			

課題

(3) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。


ADDI 即値加算

CMPI 即値比較

時刻	ADD (0010)	CMP (0111)	ADDI (1010)	CMPI (1011)
0	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1	IR \leftarrow IM[PR] PR \leftarrow PR+1
1	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb	AR \leftarrow GRa BR \leftarrow GRb	AR \leftarrow GR0 BR \leftarrow IMM	AR \leftarrow GR0 BR \leftarrow IMM
2	DR \leftarrow AR + BR FR \leftarrow {CF, ZF}	AR - BR FR \leftarrow {CF, ZF}	DR \leftarrow AR + BR FR \leftarrow {CF, ZF}	AR - BR FR \leftarrow {CF, ZF}
3	GRa \leftarrow DR		GR0 \leftarrow DR	

ADDI命令の動作


ADDI 6	1010	0110	$GR0 \leftarrow GR0 + IMM$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$
--------	------	------	--

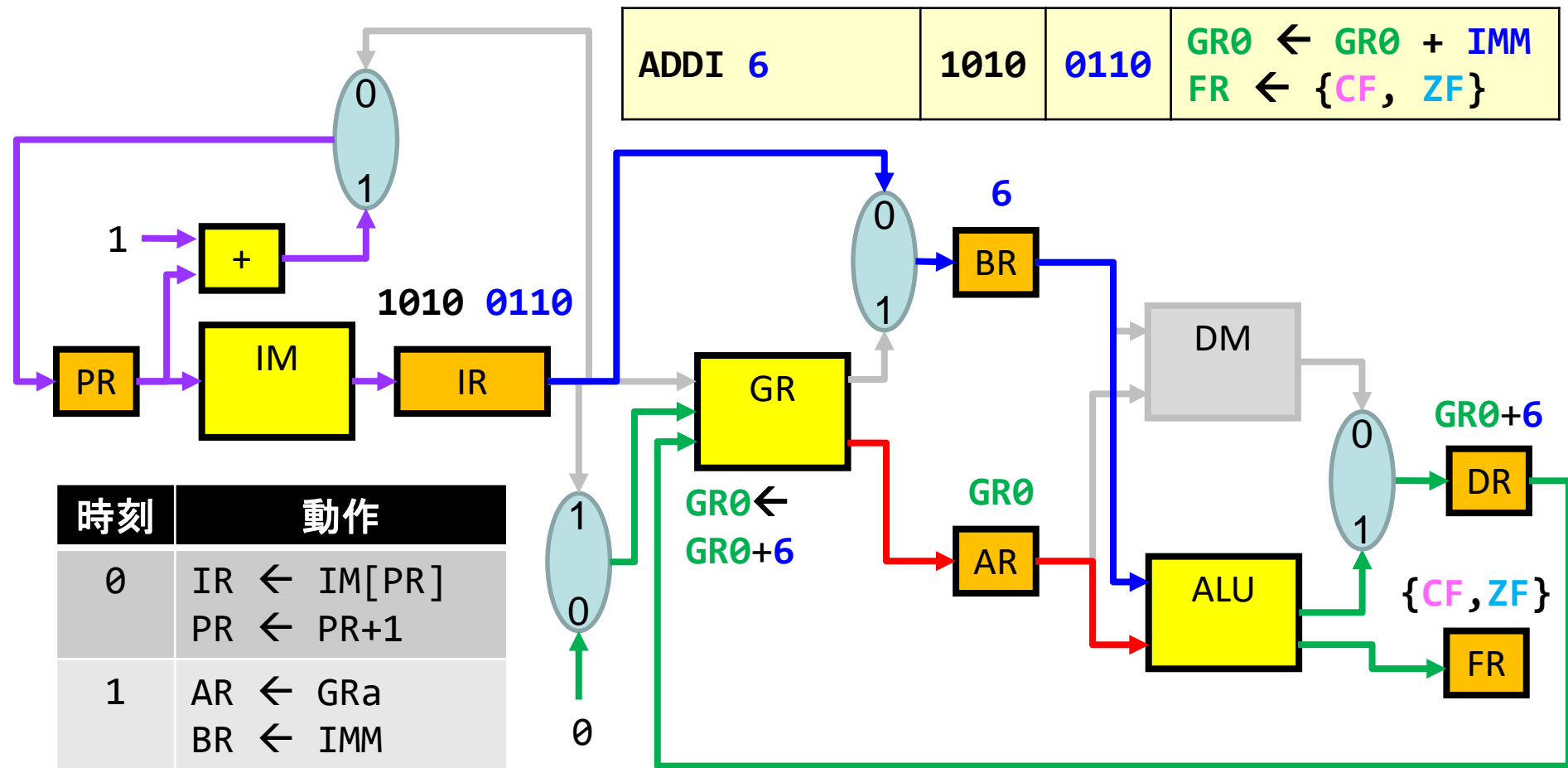

時刻	動作
0	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$
1	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow IMM$
2	$DR \leftarrow AR + BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$
3	$GRa \leftarrow DR$

CMPI命令の動作

CMPI 6	1011	0110	GR0 - IMM FR ← {CF, ZF}
--------	------	------	----------------------------

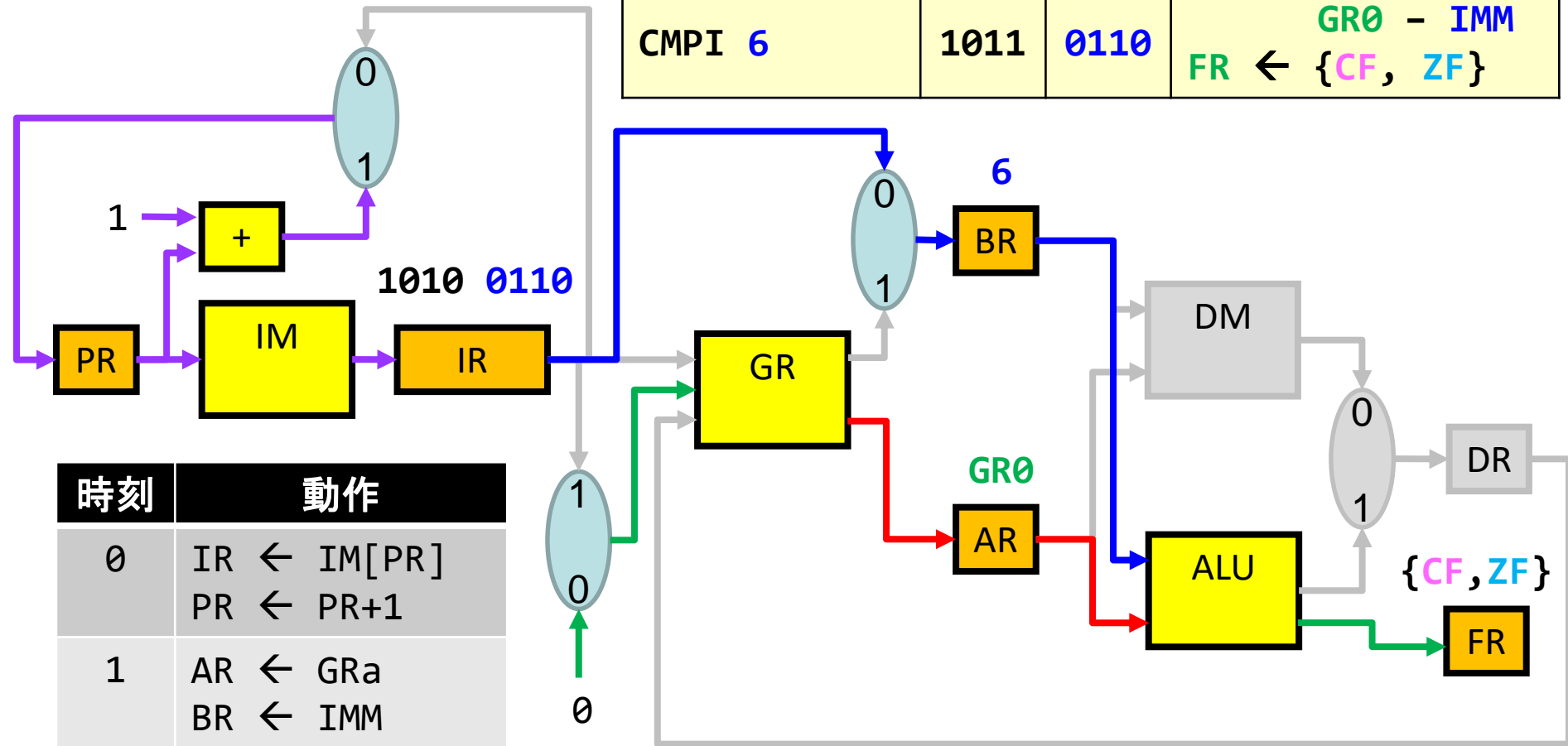

時刻	動作
0	IR ← IM[PR] PR ← PR+1
1	AR ← GRa BR ← IMM
2	AR - BR FR ← {CF, ZF}

各命令のRTL動作と制御信号

時刻	ADD (0010)	CMP (0111)	ADDI (1010)	CMPI (1011)
0	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$	$IR \leftarrow IM[PR]$ $PR \leftarrow PR+1$ $ir_we = 1$ $pr_sel = 1$ $pr_we = 1$
1	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GRa$ $BR \leftarrow GRb$ $gr_sel = 1$ $br_sel = 1$	$AR \leftarrow GR0$ $BR \leftarrow IMM$ $gr_sel = 0$ $br_sel = 0$	$AR \leftarrow GR0$ $BR \leftarrow IMM$ $gr_sel = 0$ $br_sel = 0$
2	$DR \leftarrow AR + BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 10$ $dr_sel = 1$ $fr_we = 1$	$AR - BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 11$ $fr_we = 1$	$DR \leftarrow AR + BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 10$ $dr_sel = 1$ $fr_we = 1$	$AR - BR$ $FR \leftarrow \{CF, ZF\}$ $alu_sel = 11$ $fr_we = 1$
3	$GRa \leftarrow DR$ $gr_sel = 1$ $gr_we = 1$		$GR0 \leftarrow DR$ $gr_sel = 0$ $gr_we = 1$	

課題

(1) 以下の命令でフラグが設定されるように変更を加えよ。

ADD	加算
SUB	減算
CMP	比較

(2) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。

JZ	ゼロジャンプ
JC	キャリージャンプ

(3) 以下の命令を実行できるようにCPUに変更を加えよ。

ADDI	即値加算
CMPI	即値比較

テストプログラム例

例(1)

```
LDI 1
MOV GR1, GR0
SUB GR1, GR0
SUB GR1, GR0
ADD GR1, GR0
ADD GR1, GR0
LDI 2
CMP GR0, GR0
CMP GR0, GR1
CMP GR1, GR0
```

例(2)

```
LDI 1
MOV GR1, GR0
LDI 2
MOV GR2, GR0
LDI 0
L1: ADD GR0, GR1
CMP GR0, GR2
JC L1
JZ L1
```

例(3)

```
LDI 0
L1: ADDI 1
CMPI 2
JC L1
JZ L1
```

他のプログラムでテストしてもよい。

変更のポイント

- 課題1: フラグレジスタFRを追加
 - ALUにフラグ判定回路を追加
- 課題2: FRをCSGに入力
 - PR書き込み信号(pr_we)のために使用
- 共通: 制御信号の動作をCSGに記述
- 共通: 命令メモリにプログラムを記述

レポート提出

ソースファイル: Webから提出
(次回授業日の当日9時締切)

レポート: 3号館1階知識工学部事務室へ提出
(次回授業日の当日9時締切)

レポートの内容:

iverilog の実行結果

gtkwave の波形(前回の課題と同様にペンなどで追記)

結果に対する説明や考察などを記述

レポートの表紙:

第6回ハードウェア記述言語レポート

学籍番号、氏名